




SPOJEVI IMPEDANCIJA I NJEZINIH KOMPONENATA

Induktivna impedancija

$$U_R = I \cdot R = U \cdot \cos \varphi$$

$$U_L = I \cdot \omega L = U \cdot \sin \varphi$$

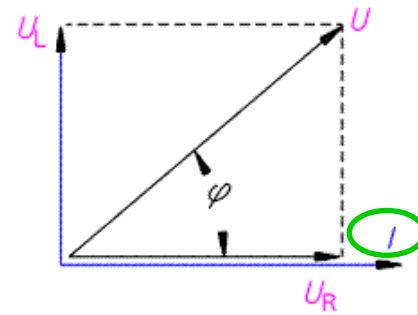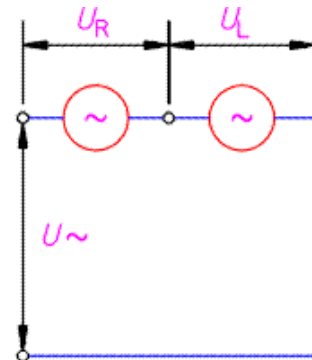
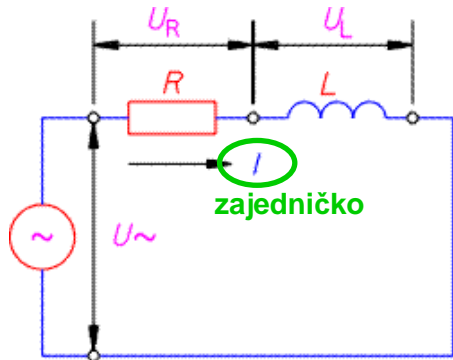
$$\underline{U} = U_R + U_L = I \cdot (R + j\omega L) = U \cdot e^{+j\varphi}$$



$$U = I \cdot \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$
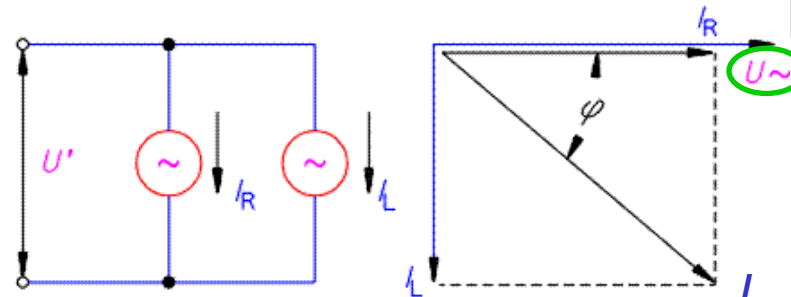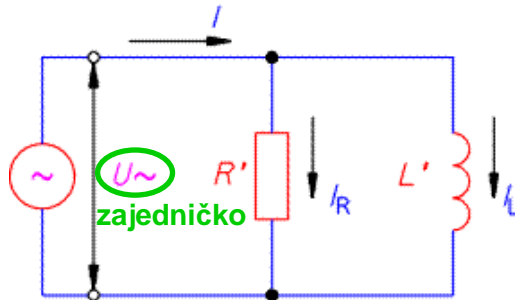
$$\varphi = \arctan \frac{U_L}{U_R} = \arctan \frac{\omega L}{R}$$



$$\underline{Z} = R + j\omega L$$

$$I_R = \frac{U}{R'}$$

$$I_L = \frac{U}{\omega L'}$$

$$\underline{I} = I_R + jI_L = U \left(\frac{1}{R'} + j \frac{1}{\omega L'} \right) = I \cdot e^{+j\varphi}$$

$$Z = \frac{R' \cdot \omega L'}{\sqrt{R'^2 + \omega^2 L'^2}}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L'}{R'}$$


$$\underline{Z} = \frac{R' \cdot \omega^2 L'^2}{R'^2 + \omega^2 L'^2} + j \frac{R' \cdot \omega L'}{R'^2 + \omega^2 L'^2}$$

ekvivalentne
vrijednosti

$$R = \frac{R' \cdot \omega^2 L'^2}{R'^2 + \omega^2 L'^2}$$

$$L = \frac{R' \cdot \omega L'}{R'^2 + \omega^2 L'^2}$$

Kapacitivna impedancija

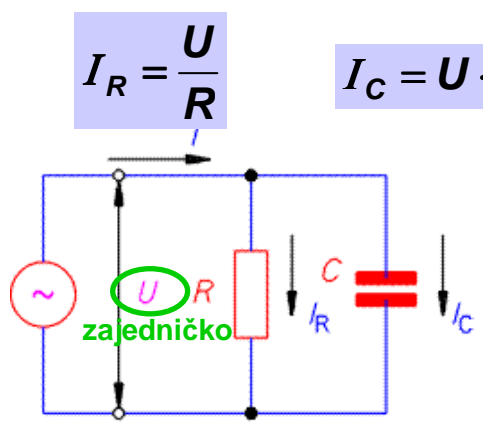

$$I_R = \frac{U}{R}$$

$$I_C = U \cdot \omega \cdot C$$




$$\underline{I} = U \left(\frac{1}{R} - j\omega C \right) = I \cdot e^{-j\varphi}$$

$$I = U \sqrt{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}$$

$$Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}}$$

$$\varphi = \text{arc tg } \omega CR$$
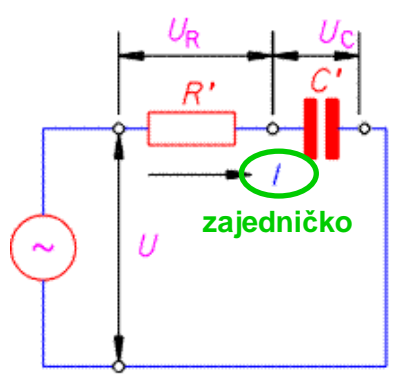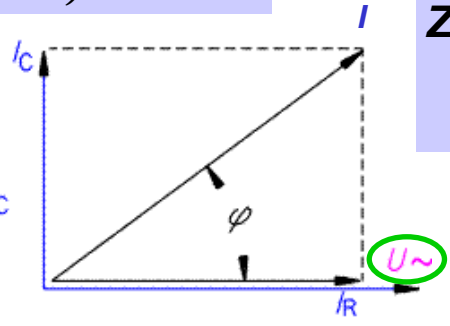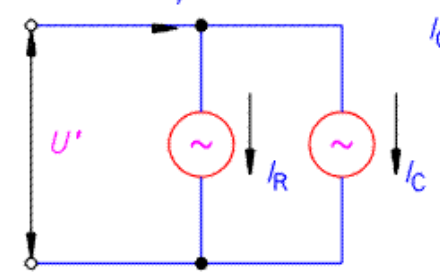
$$\underline{Z} = \frac{1}{\frac{1}{R} - j\omega C}$$



$$U_R = I \cdot R'$$

$$U_C = I \cdot \frac{1}{\omega C'}$$

$$\underline{U} = I \left(R' - j \frac{1}{\omega C'} \right) = U \cdot e^{-j\varphi}$$

ekvivalentne vrijednosti

$$R' = \frac{R}{1 + \omega^2 C^2 R^2}$$



$$Z = \sqrt{R'^2 + \frac{1}{\omega^2 C'^2}}$$

$$\varphi = \text{arc tg } \frac{1}{R' \cdot \omega C'}$$


$$\underline{Z} = R' - \frac{1}{j\omega C'}$$

$$C' = \frac{1 + \omega^2 C^2 R^2}{\omega C R^2}$$

Serijski spoj impedancija

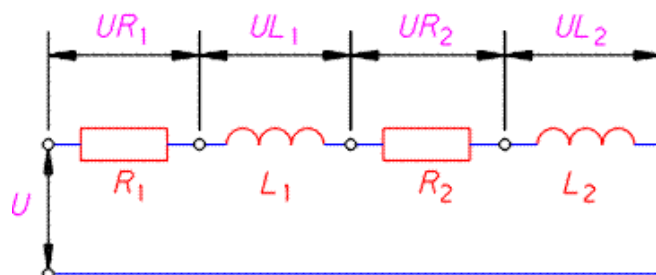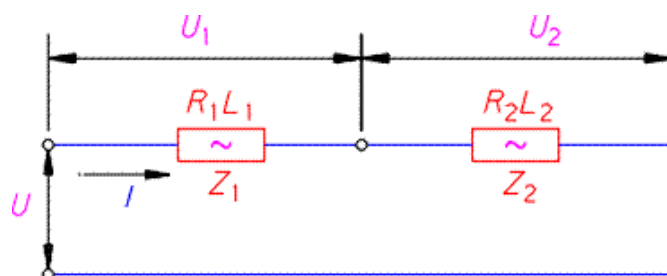

zajednička je struja

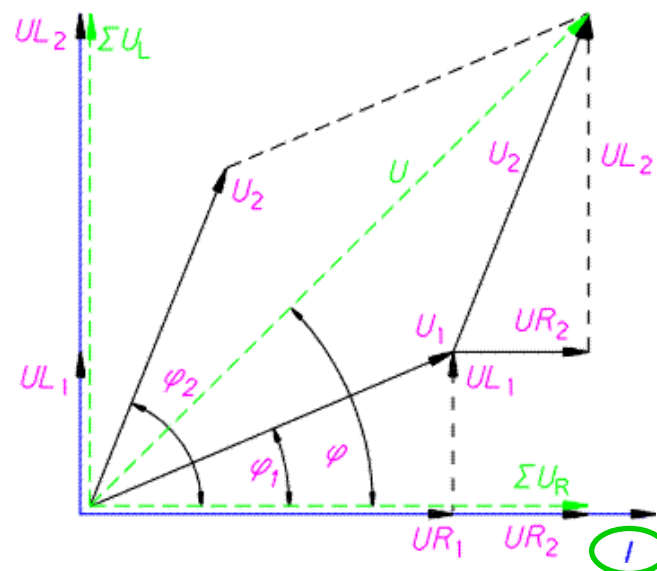

prema II Kirchhoffovom zakonu $\underline{U} = \Sigma U_R + j \Sigma U_L = U \cdot e^{+j\varphi}$




$$\underline{U} = I [(R_1 + R_2) + j(\omega L_1 + \omega L_2)]$$

$$\underline{Z} = (R_1 + R_2) + j(\omega L_1 + \omega L_2) = Z \cdot e^{+j\varphi}$$

$$Z = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L_1 + \omega L_2)^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L_1 + \omega L_2}{R_1 + R_2}$$

Paralelni spoj impedancija

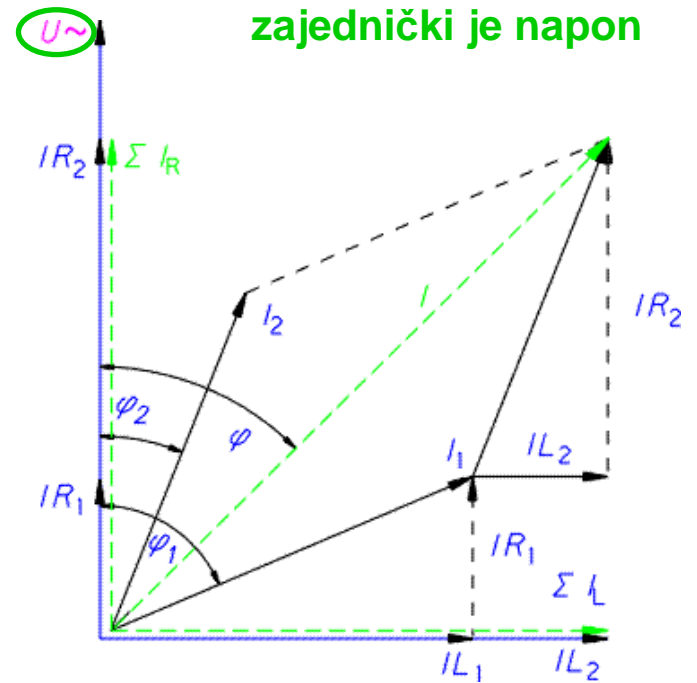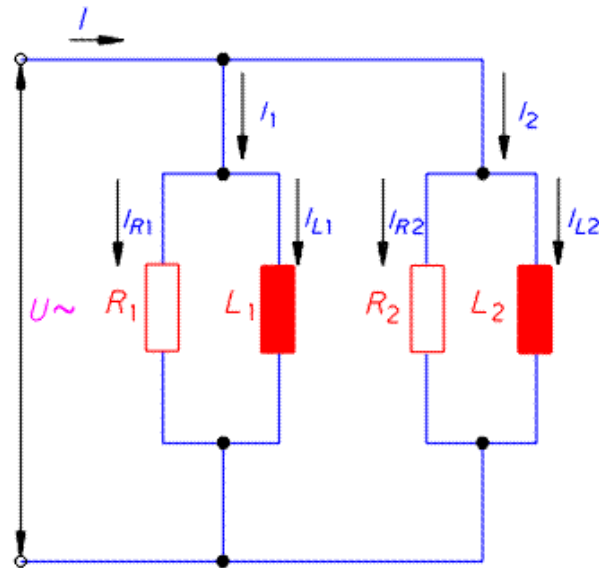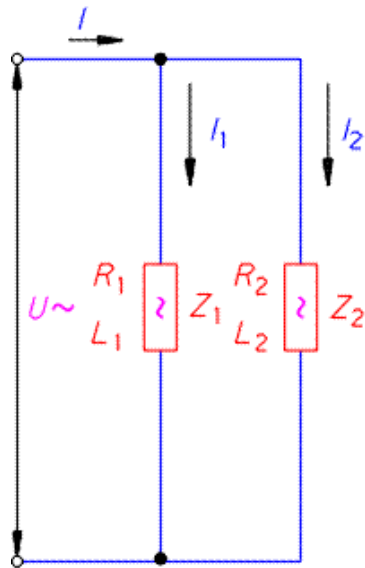

zajednički je napon


prema I Kirchhoffovom zakonu

$$\underline{I} = \sum I_R + j \sum I_L = I \cdot e^{-j\varphi}$$

$$I = \sqrt{(I_1 \cdot \cos \varphi_1 + I_2 \cdot \cos \varphi_2)^2 + (I_1 \cdot \sin \varphi_1 + I_2 \cdot \sin \varphi_2)^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{I_1 \cdot \sin \varphi_1 + I_2 \cdot \sin \varphi_2}{I_1 \cdot \cos \varphi_1 + I_2 \cdot \cos \varphi_2}$$

Niz serijski spojenih impedancija

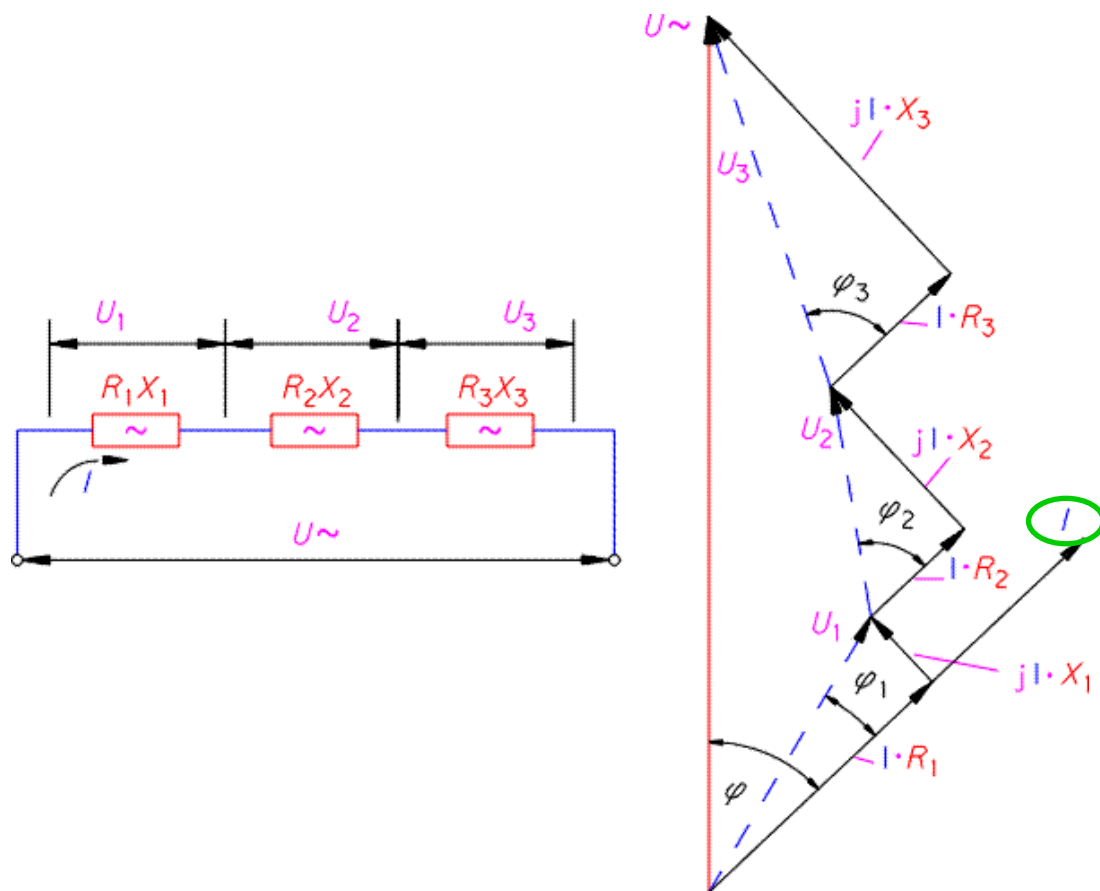

zajednička je struja

prema II Kirchhoffovom zakonu

$$\underline{U} = I \left(\sum_1^n R_i \pm j \sum_1^n X_i \right) = I \cdot Z \cdot e^{\pm j\varphi}$$


$$\underline{Z} = \sum_1^n R_i \pm j \sum_1^n X_i = Z \cdot e^{\pm j\varphi} = Z \angle \varphi$$

$$Z = \sqrt{\left(\sum_1^n R_i \right)^2 + \left(\sum_1^n X_i \right)^2}$$

$$\varphi = \text{atc} \operatorname{tg} \frac{\sum_1^n X_i}{\sum_1^n R_i}$$

Niz paralelno spojenih impedancija

padovi napona elementata

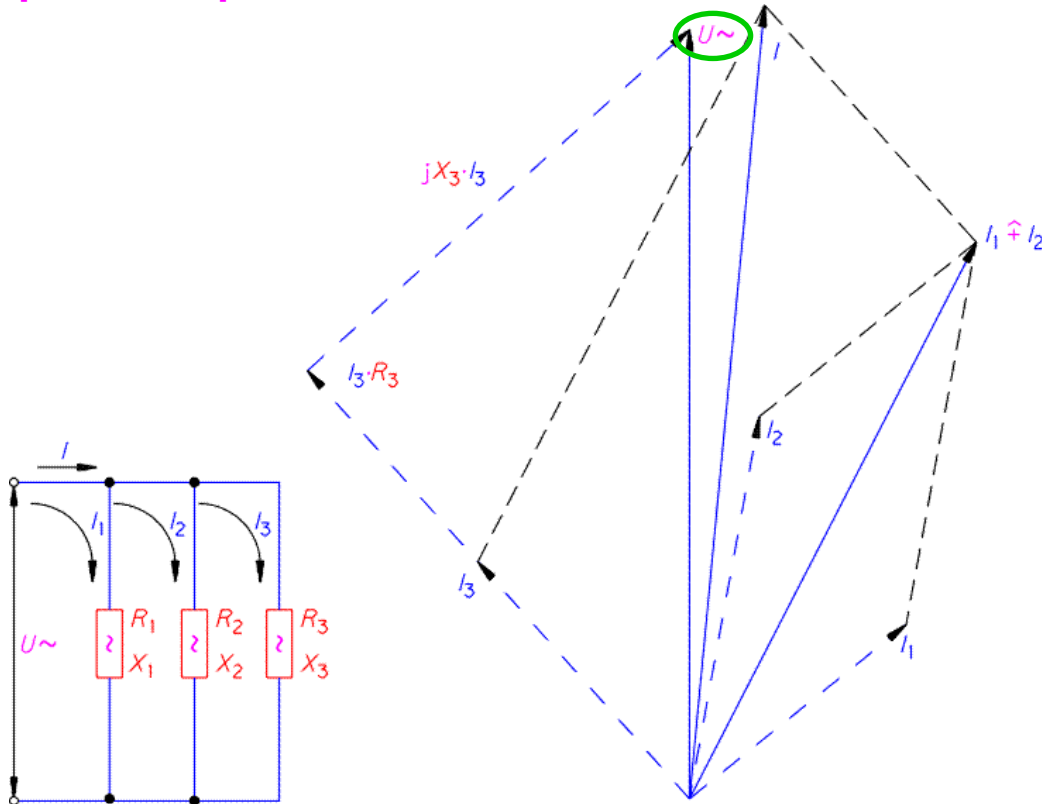

zajednički je napon

prema I Kirchhoffovom zakonu

$$I_n = \frac{U}{Z_n} = U \cdot \underline{Y}_n$$


$$\underline{Y}_n = \frac{1}{Z_n} = \frac{1}{R_n \pm jX_n} = Y_{Rn} \mp jY_{Xn}$$

$$\underline{Y}_n = \frac{1}{Z_n} = \frac{1}{R_n + jX_n} = Y_{Rn} - jY_{Xn}$$

$$Y_{Rn} = \frac{R_n}{R_n^2 - X_n^2}$$

$$Y_{Xn} = \frac{X_n}{R_n^2 - X_n^2}$$

Serijski spoj R, L i C

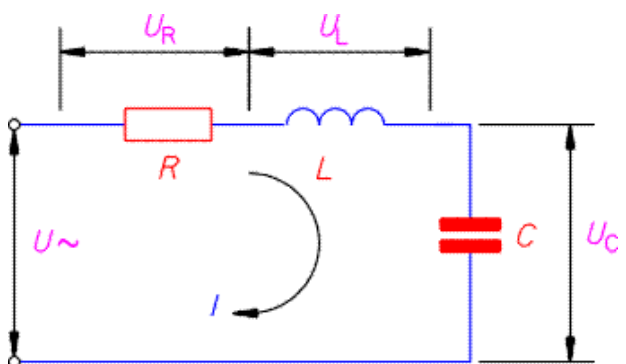

zajednička je struja


zbog preglednijeg prikaza

$$U_R = -I \cdot R$$

$$U_L = -jI \cdot \omega L$$


$$U_C = j \frac{I}{\omega C}$$

$$X_L > X_C$$

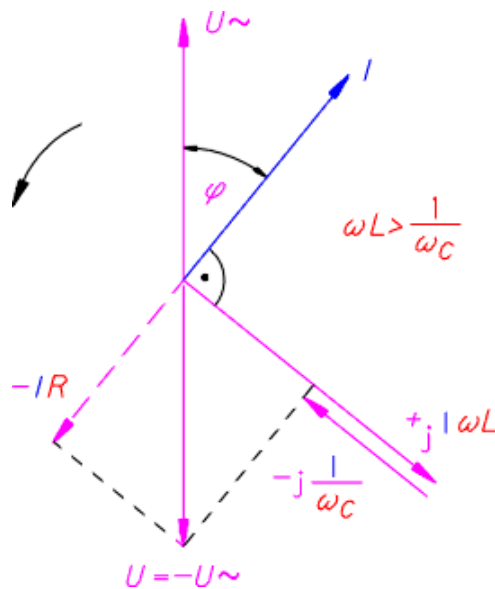

$$\omega L > \frac{1}{\omega C}$$

$$X_C > X_L$$

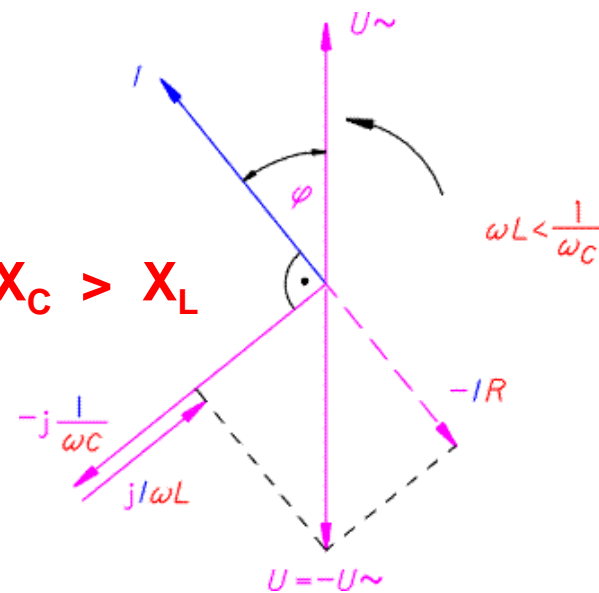

$$\omega L < \frac{1}{\omega C}$$

$$u = L \frac{di}{dt} + i \cdot R + \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$

$$i = \sqrt{2} I \cdot \sin \omega t$$


$$u = \sqrt{2} U \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\underline{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = Z \cdot e^{j\varphi} = Z \angle \varphi$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Paralelni spoj R, L i C

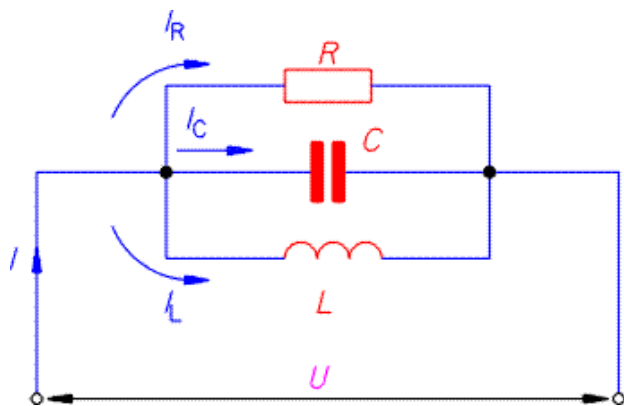


zajednički je napon

$$I_R = \frac{U}{R} \quad I_L = \frac{U}{j\omega L} = -j \frac{U}{\omega L} \quad I_C = U \cdot j\omega C = jU\omega C$$


$$\underline{Z} = \frac{R^2 \omega^2 L^2 + jR^2 \omega L(1 - \omega^2 LC)}{R^2(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 L^2} = Z \cdot e^{j\varphi} = Z \angle \varphi$$

$$Z = \frac{R\omega L}{\sqrt{R^2(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 L^2}}$$
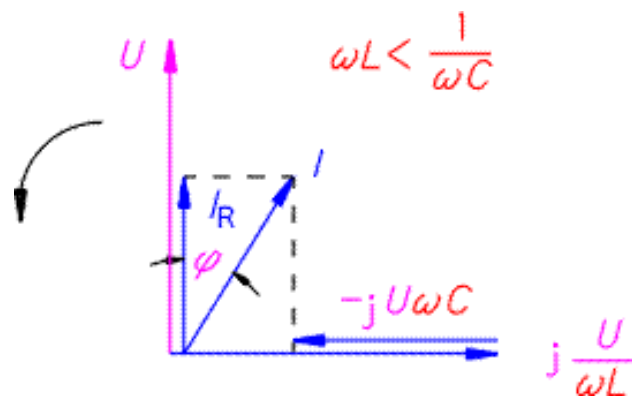
$$\varphi = \arctan \frac{1 - \omega^2 LC}{\omega L}$$




$$X_L < X_C$$

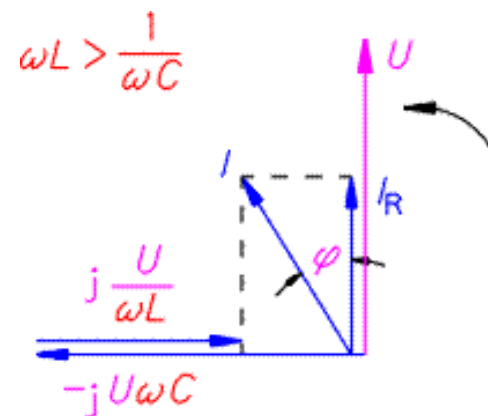

$$X_C < X_L$$

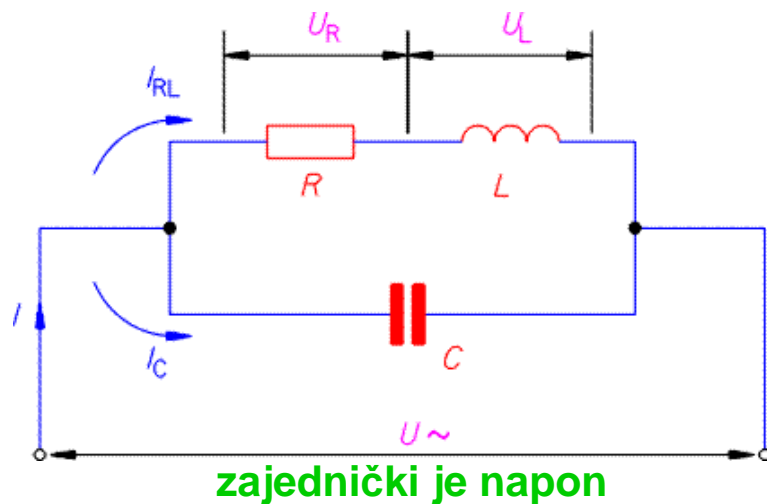Serijska RL kombinacija paralelno spojena sa C




$$\underline{I}_{RL} = \frac{U}{R + j\omega L} \quad \underline{U} = I_{RL} \cdot R + jI_{RL} \cdot \omega L = -U_{\sim}$$

$$I_C = -jU \cdot \omega C$$


$$\underline{Z} = Z \cdot e^{j\varphi} = Z \angle \varphi$$

$$Z = \frac{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2}$$
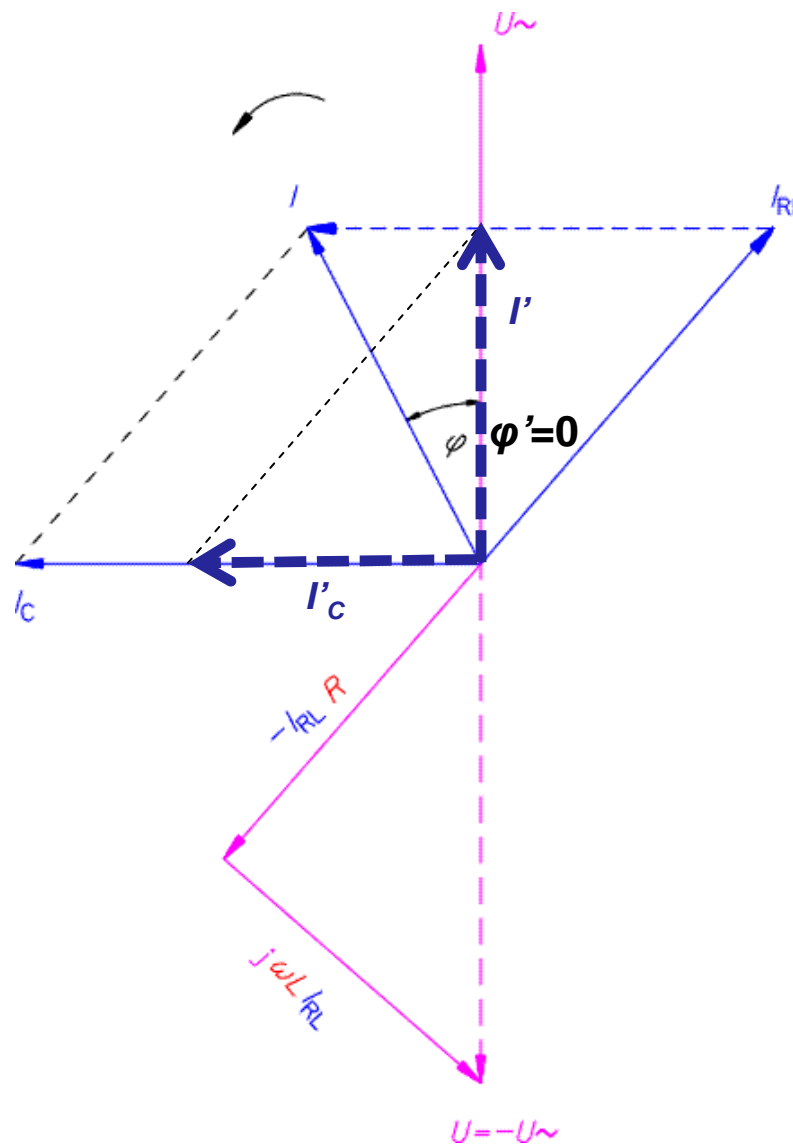
$$\varphi = \arctan \frac{\omega [L - C(\omega^2 L^2 - R^2)]}{R}$$



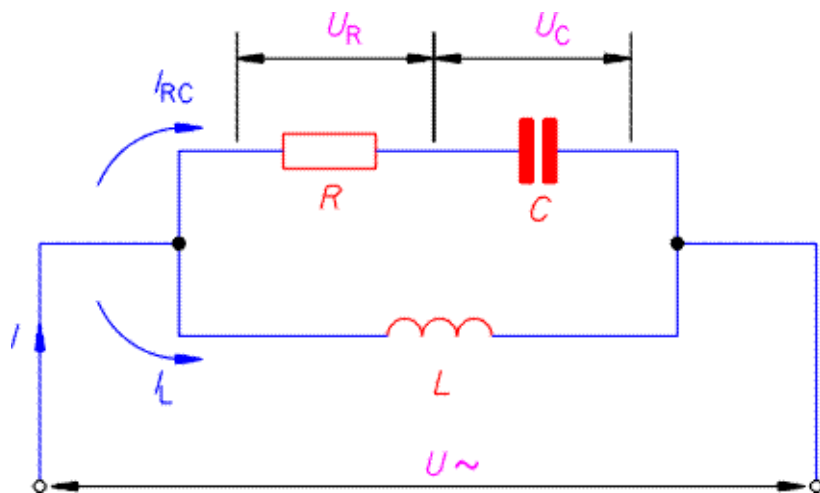Serijska RC kombinacija paralelno spojena sa L




zajednički je napon

$$\underline{U} = I_{RC} \cdot R - j \frac{I_{RC}}{\omega C} = -U_{\sim} \quad I_{RC} = \frac{U}{R - j \frac{1}{\omega C}}$$

$$\underline{I}_L = j \frac{U}{\omega L} \quad \underline{Z} = Z \cdot e^{j\varphi} = Z \angle \varphi$$
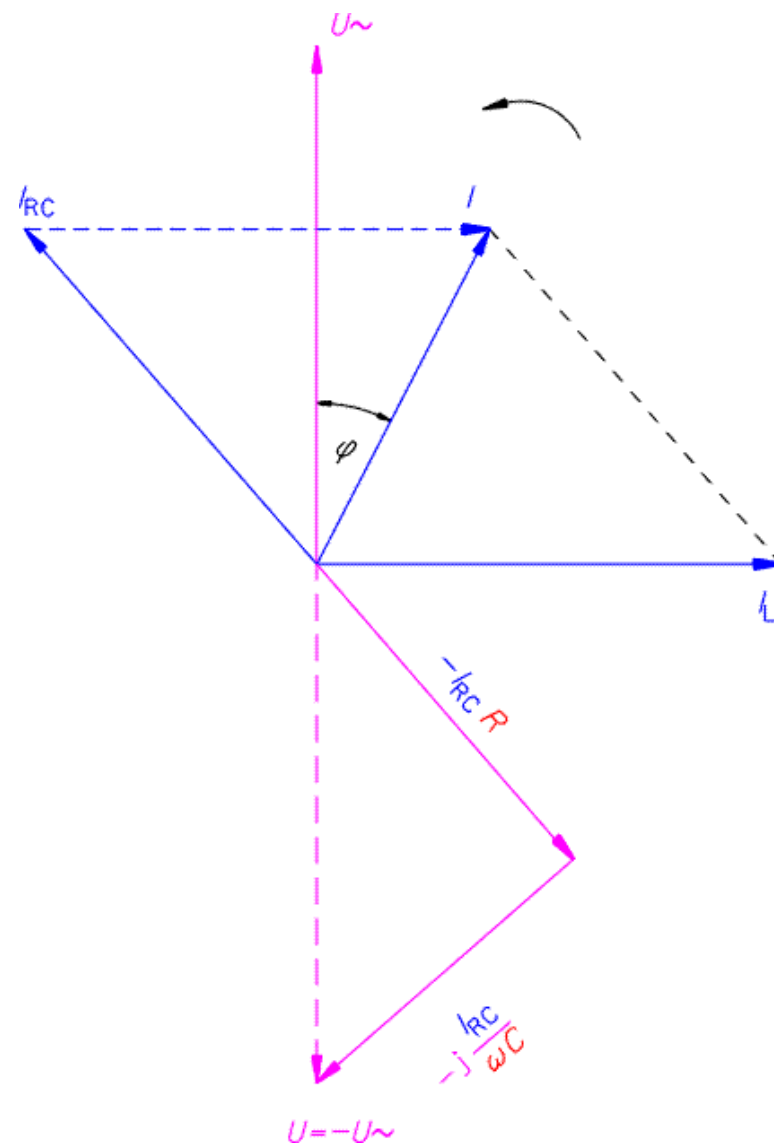
$$Z = \frac{\omega L \sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + 1}}{\sqrt{(\omega^2 LC - 1)^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad \varphi = \arctg \frac{\omega^2 LC + 1}{\omega^2 C^2 RL}$$



REZONANCIJA

nabijeni kondenzator - energija akumulirana u električnom polju

stalna struja kroz induktivitet - energija akumulirana u magnetskom polju

promjena struje – promjena akumuliranih energija – moguća razmjena energija

ritam razmjene energija - diktira izvor na kojeg su komponente priključene

omski otpor - gušenje (otežavanje) razmjene energija

sinkronizacija ritma razmjene energija s frekvencijom izvora ⇒ rezonancija


posljedice

- velike promjene vrijednosti rezultirajuće impedancije
- velike promjene jakosti struje kroz spoj
- velike promjene napona na komponentama spoja
- velike promjene faznog pomaka (predznaka) struje i napona

primjena

- izdvajanje željenih frekvencija
- prigušivanje neželjenih frekvencija

Serijska rezonancija

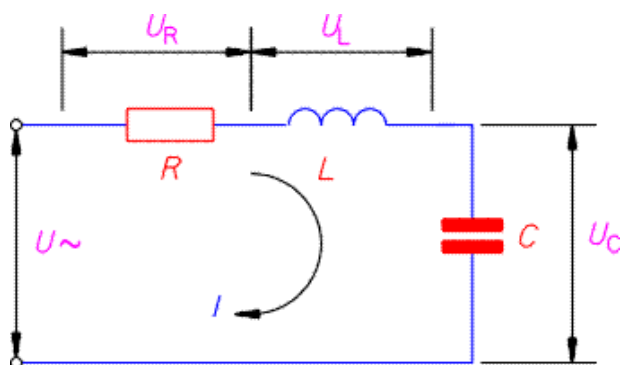

$$i \cdot R + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i \cdot dt = \sqrt{2} U \cdot \sin(\omega t)$$

$$Z = R + j(X_L - X_C) \quad \text{ako je } \boxed{X_L = X_C}$$


$$\text{tada je } \boxed{Z = R}$$

$$\text{iz uvjeta } X_L = X_C \text{ slijedi } \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\boxed{\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\boxed{f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

rezonantna frekvencija

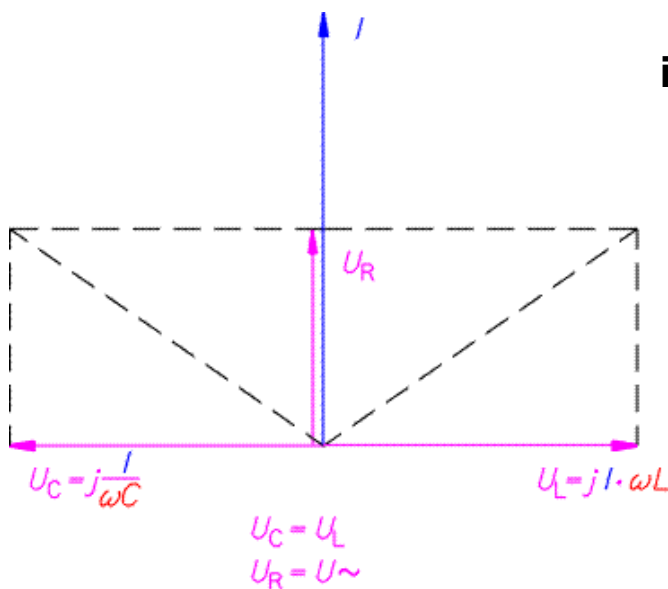


U_L i U_C mogu biti \gg od $U \Rightarrow$ mogući kvarovi

Rezonancija je to izraženija što su gubici manji (otpor L i dielektrički gubici C) \Rightarrow

faktor dobrote titrajnog kruga
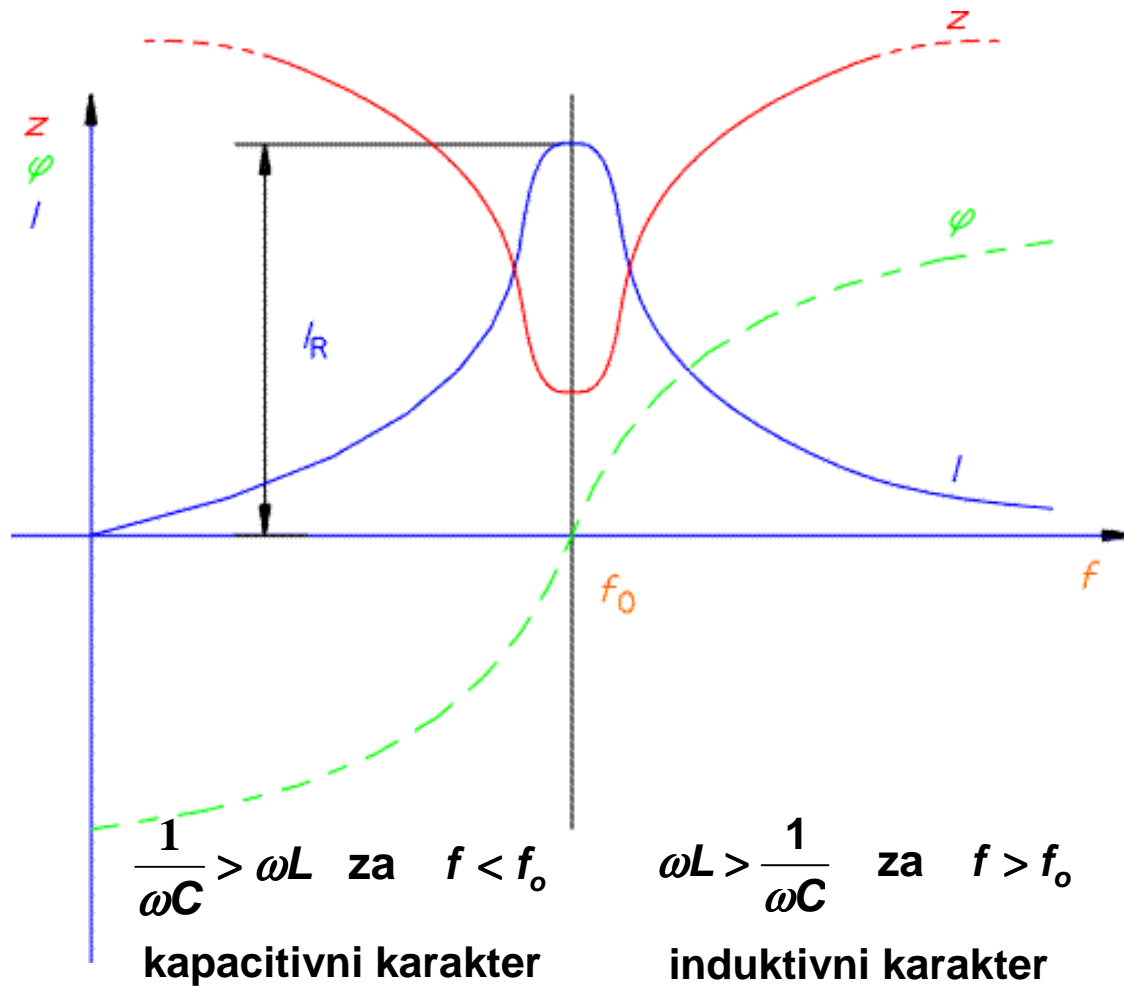
$$k = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C}$$




frekvencijska
 karakteristika
 serijskog
 rezonantnog
 kruga

Paralelna rezonancija

$$\underline{I}_L = \frac{U}{R_L + j\omega L} \quad \underline{I}_C = \frac{U}{R_C + \frac{j}{\omega C}}$$

imaginarni dio
impedancije
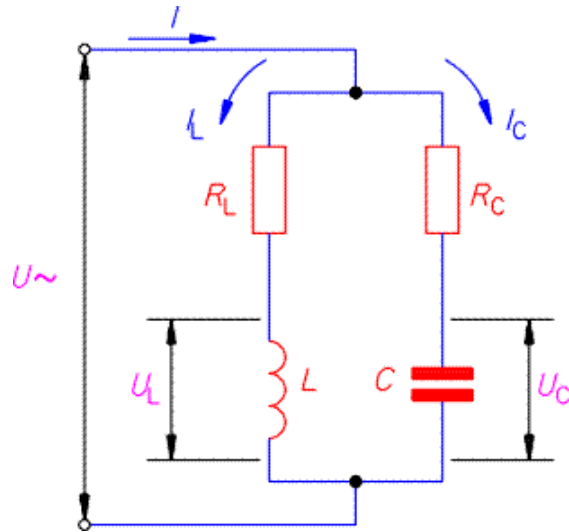
$$\frac{1}{R_C^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} - \frac{\omega L}{R_L^2 + \omega^2 L^2} = 0$$



$$\omega_o = \left(\frac{R_L^2 - \frac{L}{C}}{LCR_C^2 - L^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \left(\frac{R_L^2 - \frac{L}{C}}{R_C^2 - \frac{L}{C}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{rezonantna frekvencija}$$

$$I_o = U \frac{R_L + R_C \cdot \omega_o^2 LC}{R_L^2 + \omega_o^2 L^2} \quad \text{struja pri rezonanciji}$$


uz uvjet $R_L = R_C = R$ imamo dva rješenja

$$\omega_o L = \frac{1}{\omega_o C} \quad \text{odakle izlazi} \quad \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

kao kod serijskog titrajnog kruga

$$R = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{što odgovara valnom otporu kruga}$$

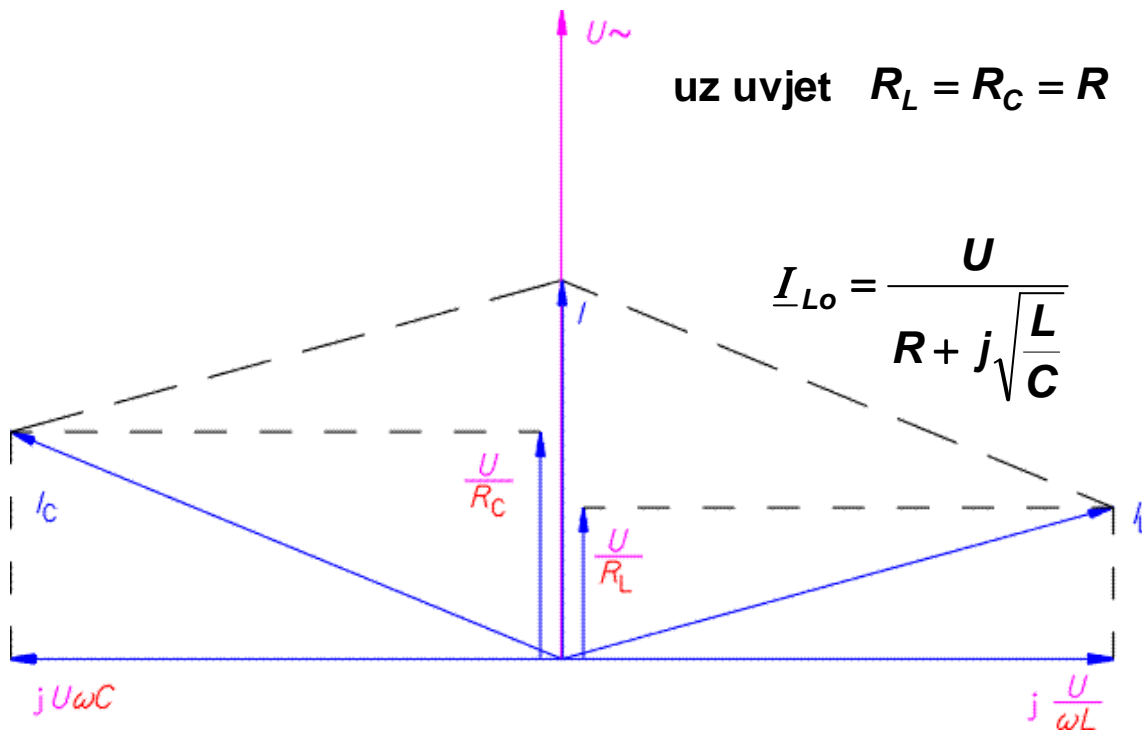otporna rezonancija
neovisna o frekvenciji



uz uvjet $R_L = R_C = R$ imamo $I_{Co} = \frac{U}{R - j\sqrt{\frac{L}{C}}}$ i

te $Z_o = \frac{R^2 + \frac{L}{C}}{2R}$

impedancija paralelnog kruga u rezonanciji
valni otpor
valna impedancija
rezonancijska impedancija

frekvencijska rezonancija

$L \rightarrow 0$ ili $C \rightarrow \infty$ slijedi $Z \rightarrow \frac{R}{2}$

$C \rightarrow 0$ ili $L \rightarrow \infty$ slijedi $Z_o \rightarrow \infty$

otporna rezonancija

$R^2 = \frac{L}{C}$ slijedi $Z_o = R$ ili $Z_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$

maksimalna pri $Z_o = \frac{R}{2}$ ($L \rightarrow 0$ ili $C \rightarrow \infty$)

$I_o = \frac{2U}{R}$


minimalna pri $Z_o \rightarrow \infty$ ($C \rightarrow 0$ ili $R \rightarrow 0$)

$I_o \rightarrow 0$

u realnim uvjetima



$I_o = \frac{U}{R} = \frac{U}{\sqrt{\frac{L}{C}}}$

$U = I_o \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$

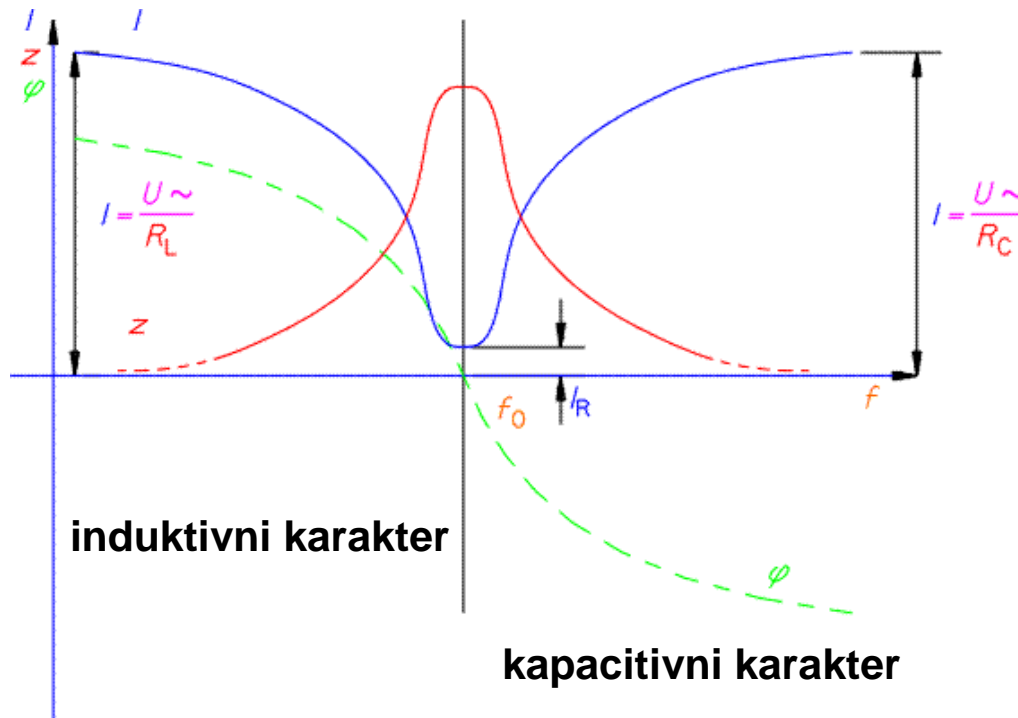

frekvencijska karakteristika paralelnog rezonantnog kruga

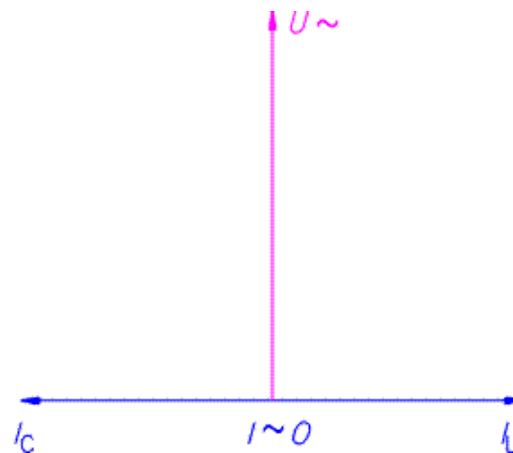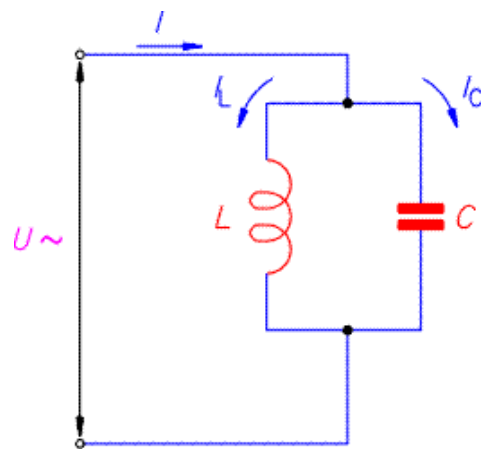ako nema otpornih komponenti titrajni krug prema vani djeluje kao izolator ali unutar njega teku vrlo velike struje




paralelni titrajni krug sastavljen od čistih reaktivnih komponenti

Rezonancijski strujni krugovi

faktor kvalitete kruga $Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_o L}{R} = \frac{1}{\omega_o C R}$ općenito $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$


izraženost rezonancije opisuje se pomoću širine pojasa $\Delta\omega$

snaga

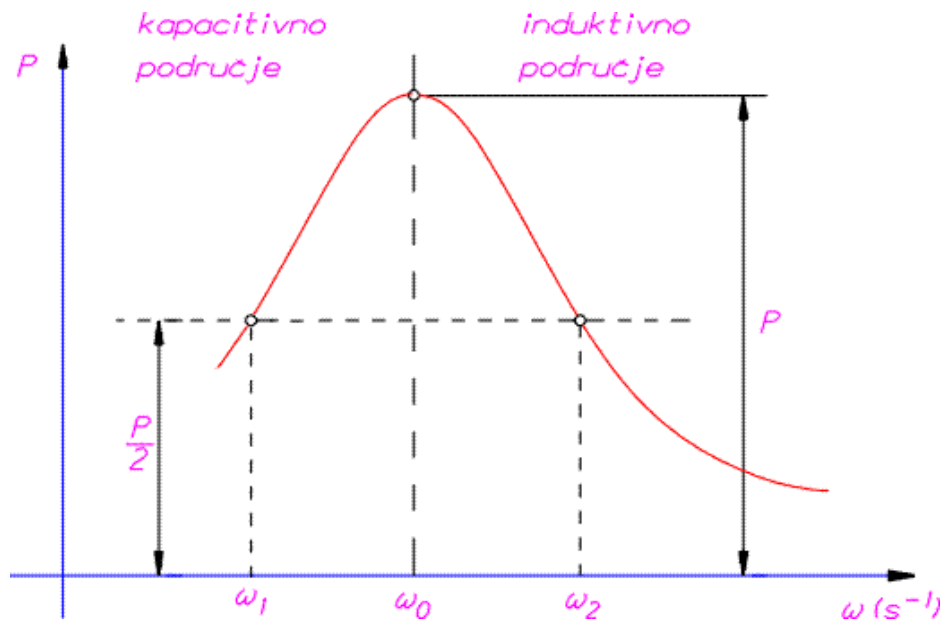


$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$$

napon ili struju

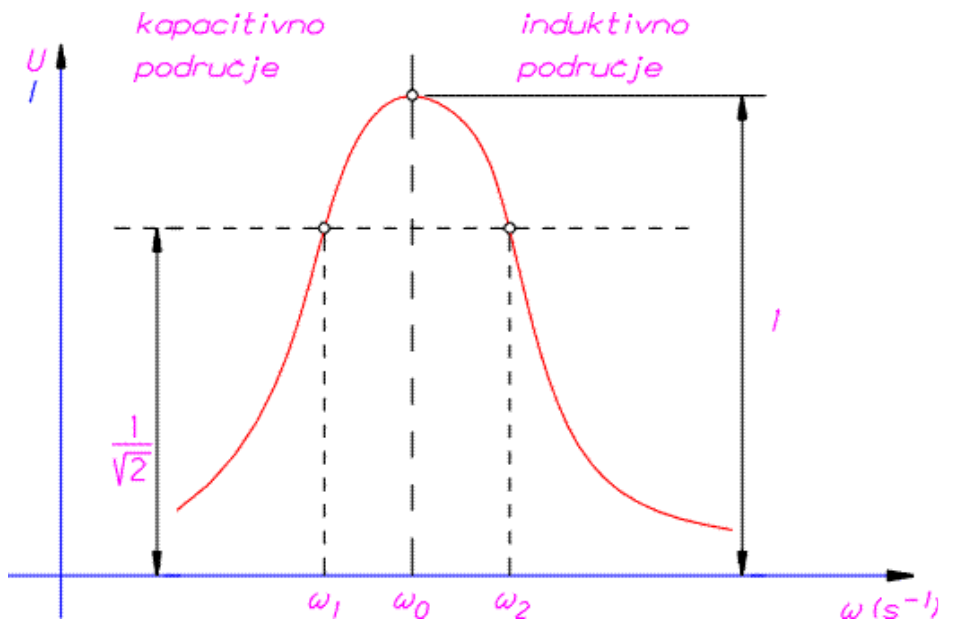

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$$

za serijski krug

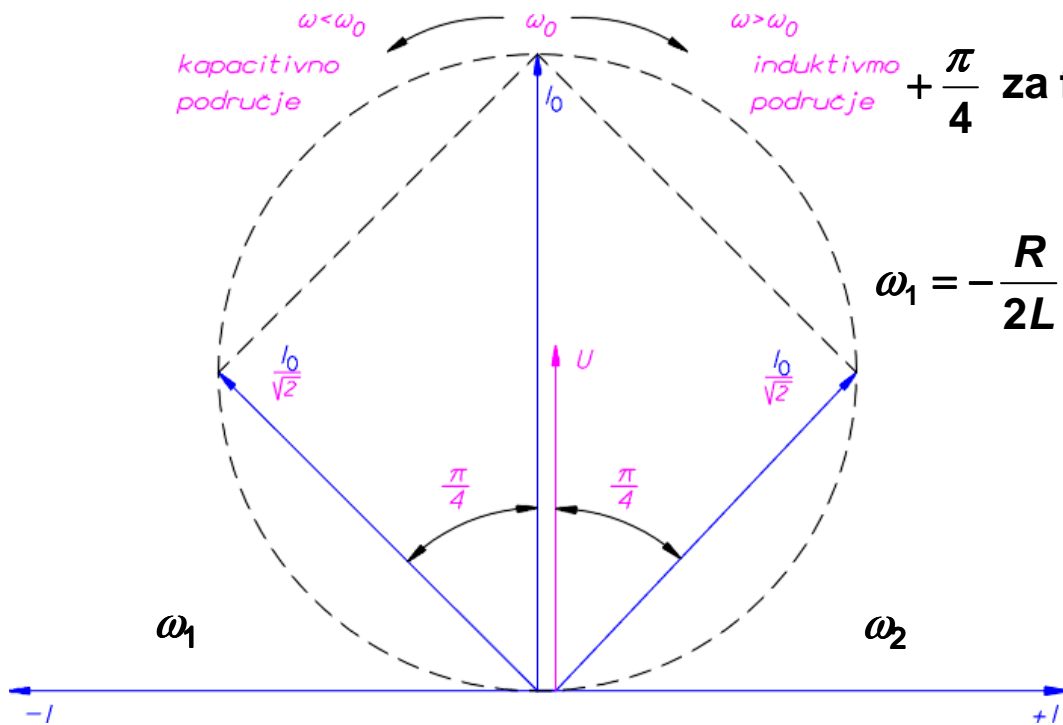

širina pojasa izražena promjenom C

$$C_2 - C_1 = \frac{2C_0}{k} = 2 \cdot C_0 \frac{R}{\omega L}$$

C_0 kapacitet pri rezonanciji uz $\omega = \omega_0$

C_2 kapacitet pri frekvenciji ω_2

C_1 kapacitet pri frekvenciji ω_1

granica - struja manja za $\sqrt{2}$

$+\frac{\pi}{4}$ za frekvenciju ω_1 i $-\frac{\pi}{4}$ za frekvenciju ω_2

granične frekvencije

$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \quad \omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \quad \text{širina pojasa}$$

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{1}{2\pi}(\omega_2 - \omega_1) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{R}{L} = f_0 \cdot k$$

širina pojasa izražena promjenom L


$$L_2 - L_1 = \frac{2L_0}{k} = 2L_0 R \omega C$$

L_0 induktivitet pri rezonanciji uz $\omega = \omega_0$

L_2 induktivitet pri frekvenciji ω_2

L_1 induktivitet pri frekvenciji ω_1

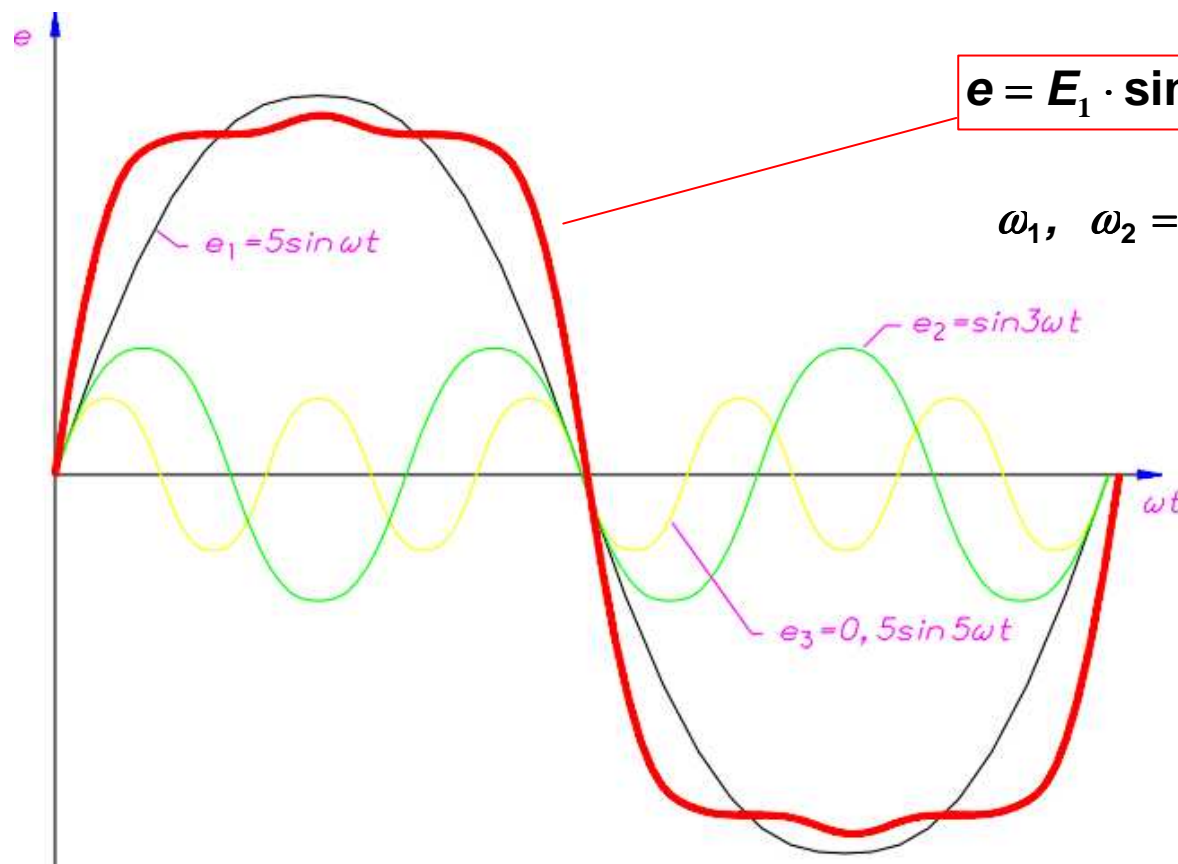Miješanje i izdvajanje stuja različite frekvencije



$$e = E_1 \cdot \sin \omega_1 t + E_2 \cdot \sin \omega_2 t + E_3 \cdot \sin \omega_3 t$$

$\omega_1, \omega_2 = 3 \cdot \omega_1, \omega_3 = 5 \cdot \omega_1$ frekvencije

$$\omega_1 = \omega$$

$E_1=5, E_2=1, E_3=0,5$ - amplitude

nesinusna veličina sadrži više harmonike - parne i neparne višekratnike osnovne frekvencije

odstupanje od sinusnog valnog oblika


tjemeni faktor

$$\frac{I_{\max}}{I_{ef}} = \sqrt{2} = 1,41$$

faktor oblika

$$\frac{I_{ef}}{I_{sr}} = \frac{I_{\max} \cdot \pi}{\sqrt{2} \cdot 2 \cdot I_{\max}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{8}} = 1,11$$

za sinusni valni oblik

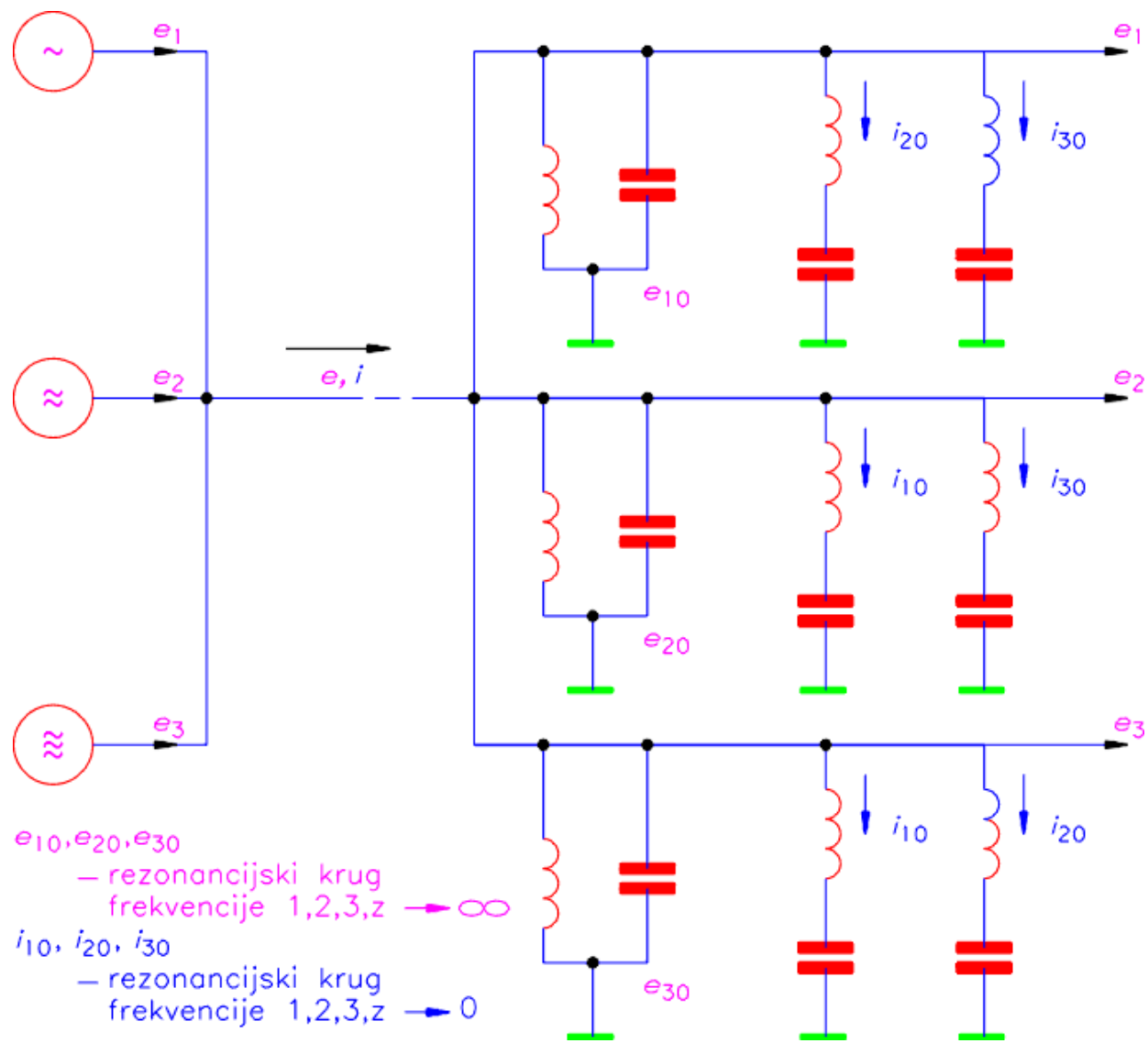

INDUCIRANI NAPON IZMJENIČNE STRUJE



$$u_1 = \sqrt{2} \cdot U_1 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

napon izvora

inducirani napon

$$i_1 = \sqrt{2} \cdot I_1 \cdot \sin \omega t$$
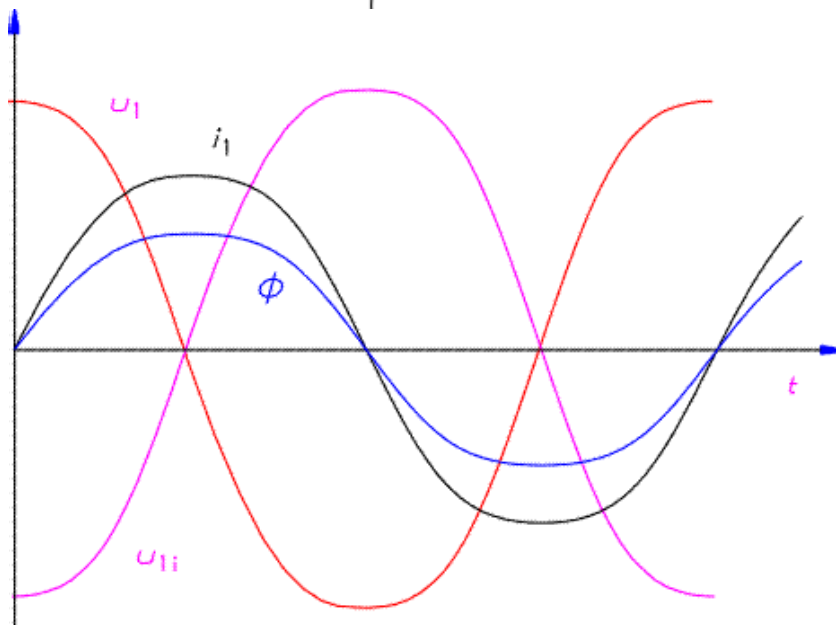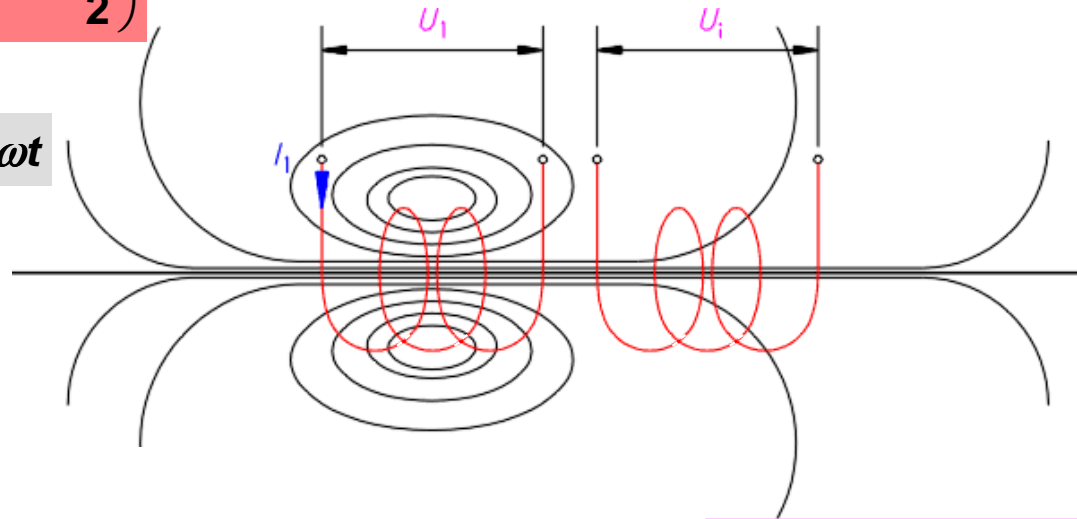
$$\Phi = \sqrt{2} \cdot \Phi_1 \cdot \sin \omega t$$



$$u_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\Phi_{max} \cdot \frac{d(\sin \omega t)}{dt}$$

$$= \omega \cdot \Phi_{max} \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$U_i = \frac{\omega \cdot \Phi_{max}}{\sqrt{2}} = \omega L \cdot I_1$$


efektivna vrijednost induciranog napona
ako je Φ zavojnica zajednički (jednak)

$$u_1 = \sqrt{2} \cdot U_1 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

napon izvora

$$u_i = \sqrt{2} \cdot U_i \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

inducirani napon

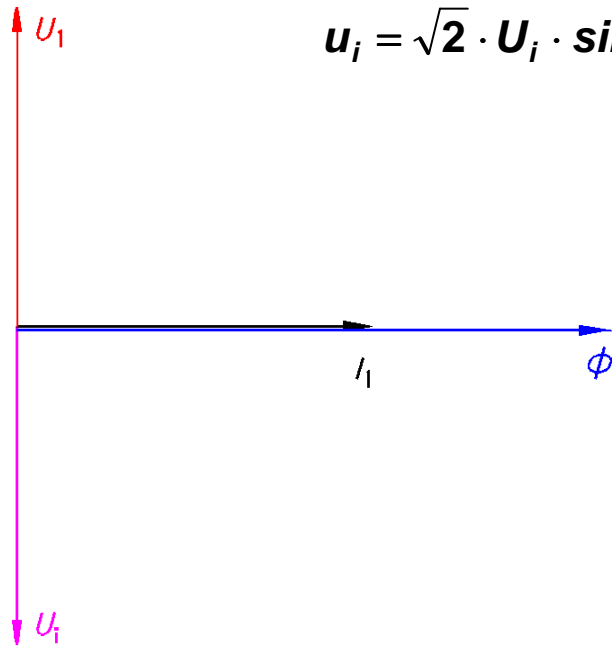

$$+\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$


fazna razlika (protufaza)

$$\underline{I}_1 = I_1 \angle 0^\circ$$

$$\underline{U}_1 = U_1 \angle +90^\circ$$

$$\underline{U}_i = U_i \angle -90^\circ$$


Međuintuktivitet

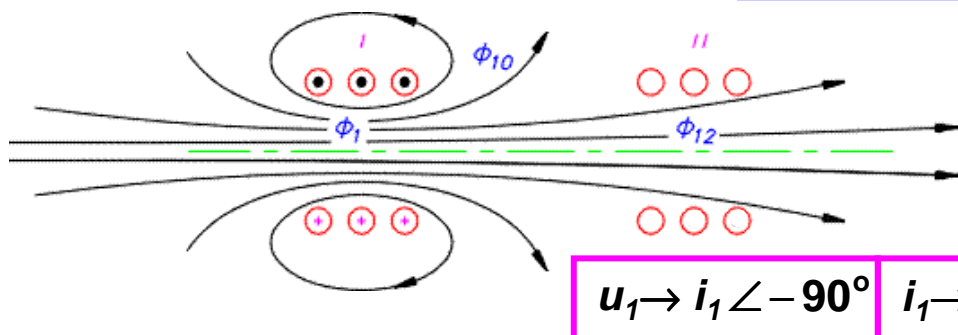

otvoren strujni krug // svitka

$u_1 \rightarrow i_1$ kroz I svitak $\rightarrow \Phi_1 \rightarrow \Phi_{10} + \Phi_{12}$
 $\rightarrow u_{i2}$ II svitka
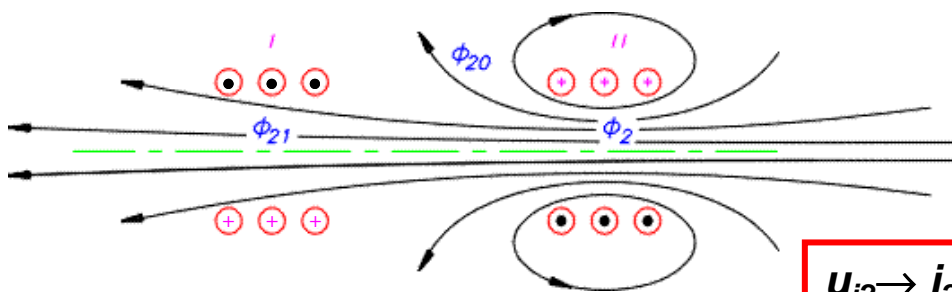
$$u_1 \rightarrow i_1 \angle -90^\circ \quad i_1 \rightarrow \Phi_{12} \angle 0^\circ \quad \Phi_{12} \rightarrow u_{i2} \angle -90^\circ \quad u_1 \rightarrow u_{i2} \angle -180^\circ$$



zatvoren strujni krug // svitka

i_2 kroz II svitak $\rightarrow \Phi_2 \rightarrow \Phi_{20} + \Phi_{21}$
 $\rightarrow u_{i1}$ I svitka

$$u_{i2} \rightarrow i_2 \angle -90^\circ \quad i_2 \rightarrow \Phi_{21} \angle 0^\circ \quad \Phi_{21} \rightarrow u_{i1} \angle -180^\circ$$

$$u_1 = N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} \quad u_{i1} = -N_1 \frac{d\Phi_{21}}{dt} \quad u_{i2} = -N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt} \quad u_2 = -N_2 \frac{d\Phi_2}{dt} \quad \text{u ravnoteži } \Phi_{12} = \Phi_{21}$$

$$N_2 \cdot \frac{d\Phi_{12}}{di_1} = N_1 \frac{d\Phi_{21}}{di_2} = M$$

MEĐUINDUKTIVITET

$$u_{i1} = -M \frac{di_2}{dt} \quad u_{i2} = -M \frac{di_1}{dt}$$


za zrak vrijedi

$$M = N_2 \frac{\Phi_{12}}{I_2} = N_1 \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

efektivna
vrijednost
napona


$$u_{i2} = I_1 \cdot \omega M$$

otvoren strujni krug II svitka

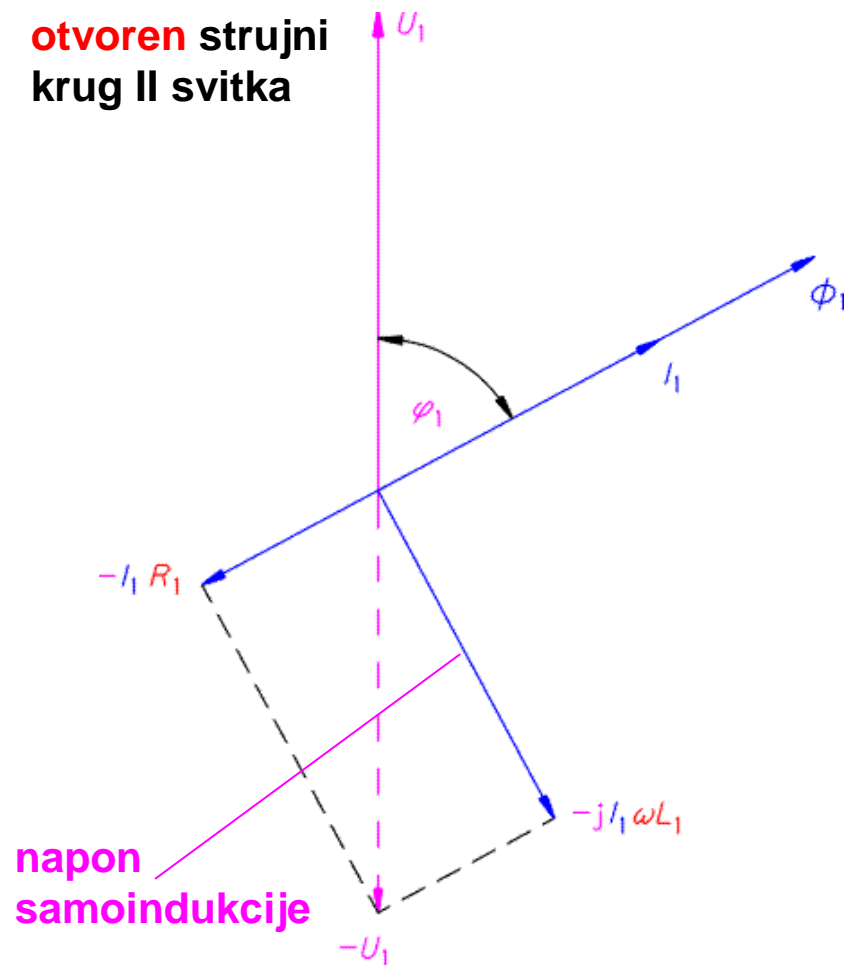

napon samoindukcije

zatvoren strujni krug II svitka

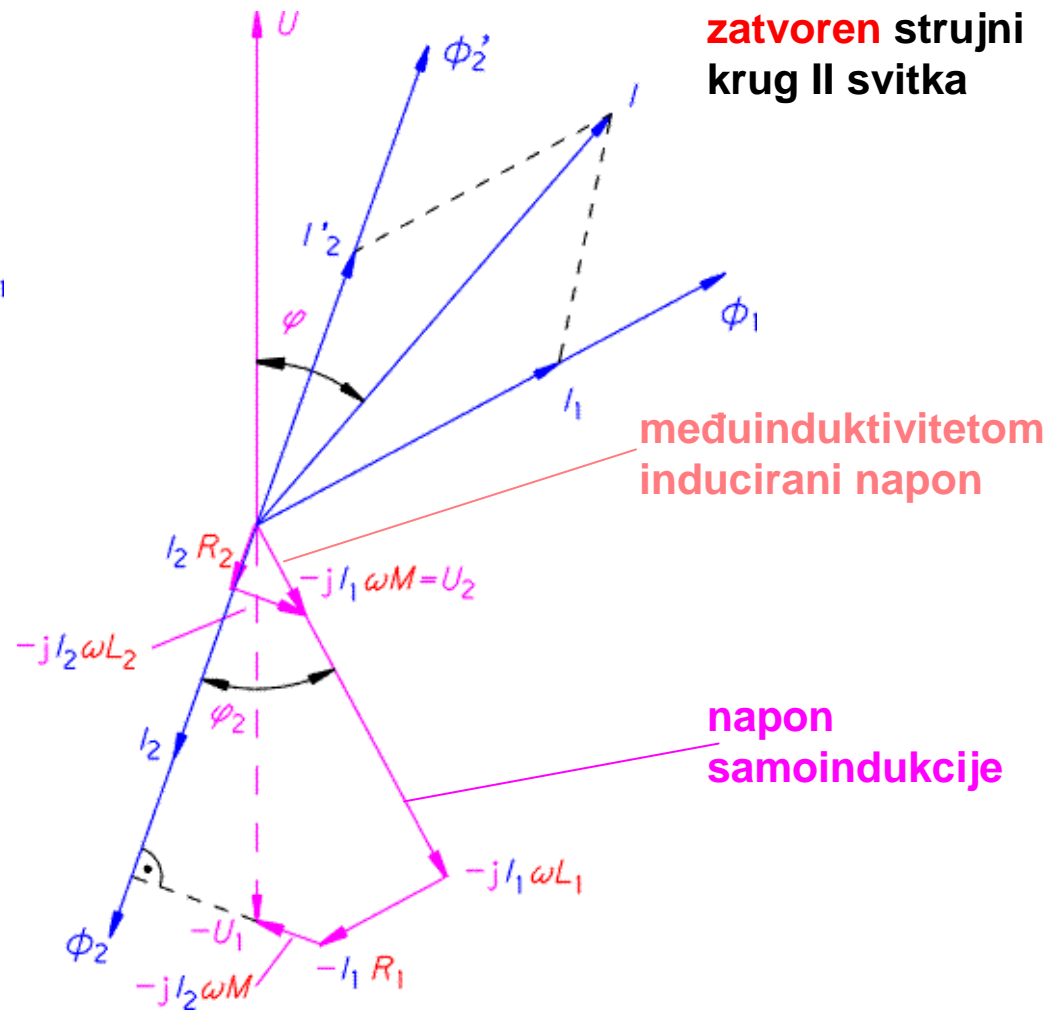


međuiduktivitetom inducirani napon

napon samoindukcije

trenutne vrijednosti napona u pojedinom svitku


$$u_1 = i_1 \cdot R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$
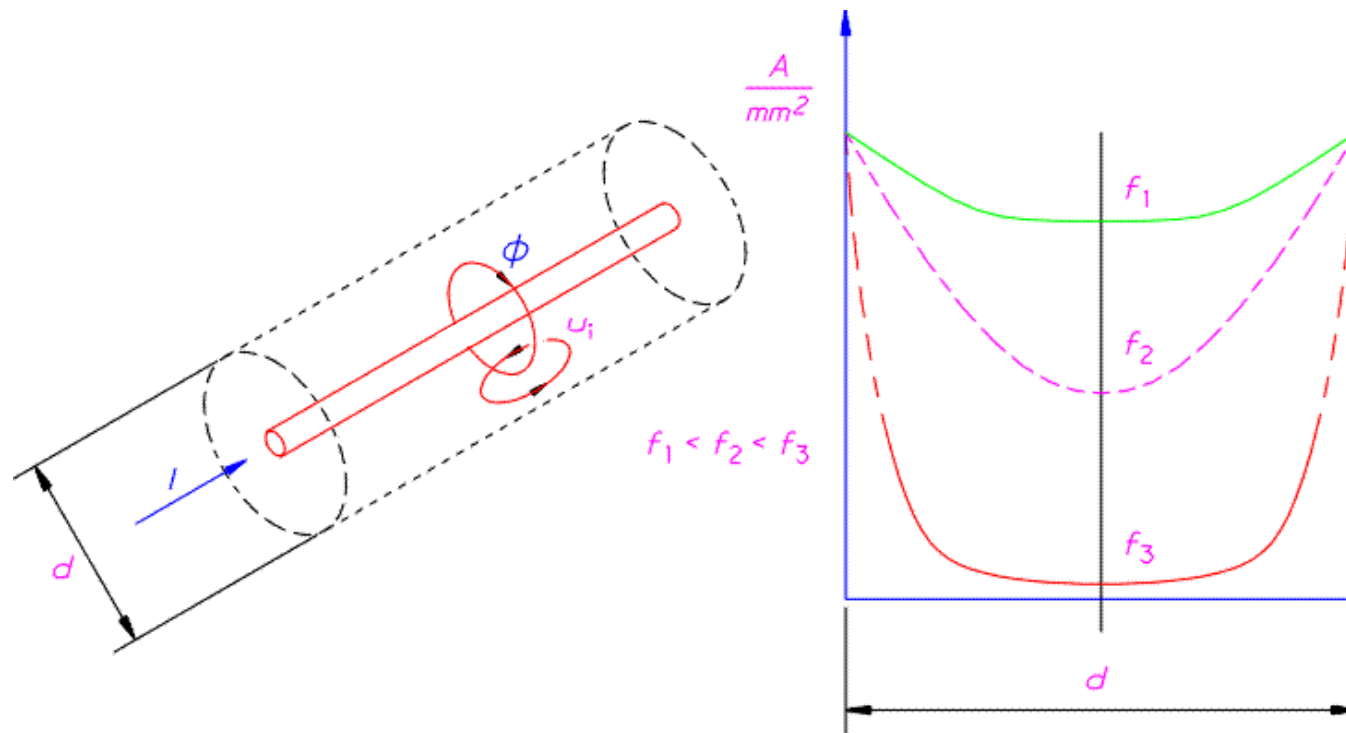
$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} = i_2 \cdot R_2 + L_2 \frac{di_2}{dt}$$



skin efekt \Rightarrow potiskivanje struje prema vanjskom dijelu vodiča
 \Rightarrow manja površina \Rightarrow veći otpor
Za visoke frekvencije \Rightarrow valovodi umjesto vodiča

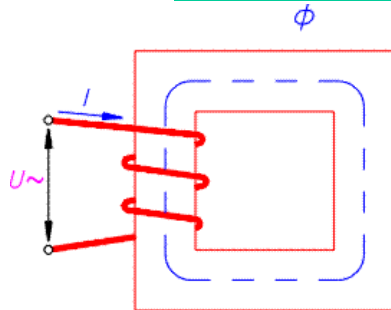MAGNETSKI VODLJIVI MATERIJALI U IZMJENIČNOM MAGNETNOM POLJU




veće magnetne indukcije i bolje magnetne sprege

svojstva Fe određena primjesama i tehnološkim postupkom obrade

zasićenje i struja magnetiziranja


Φ sinusnog oblika zbog suprotstavljanja narinutom naponu

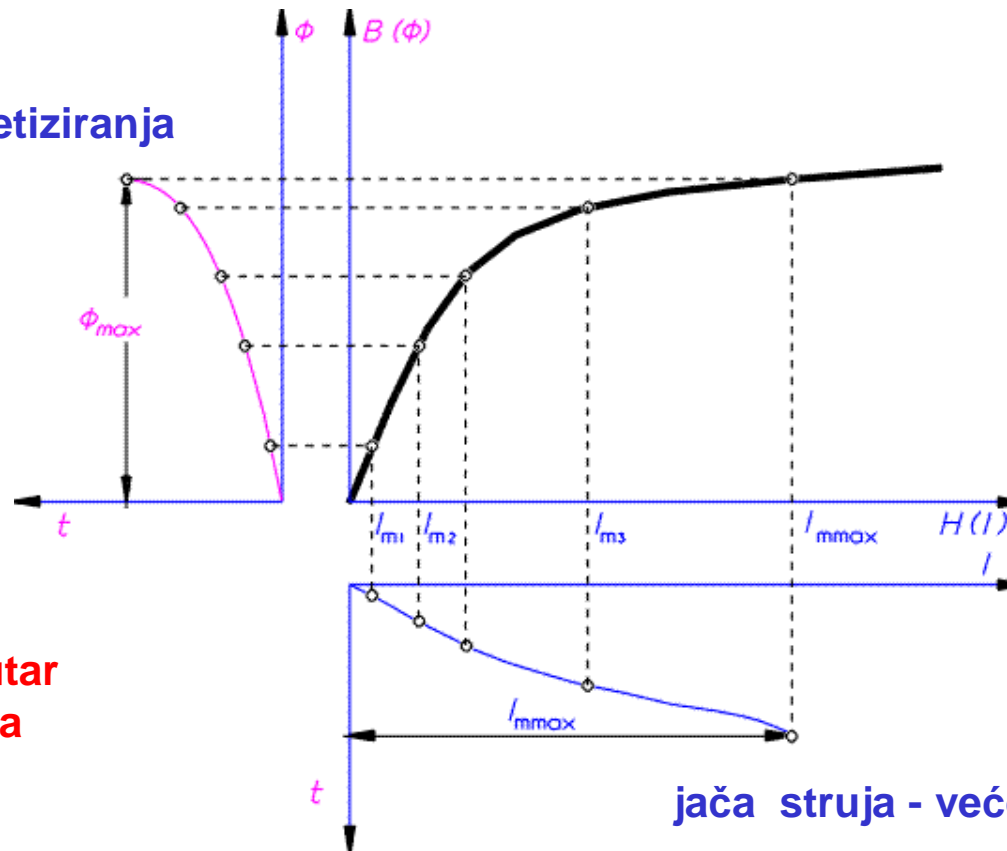bez izobličenja unutar linearnog područja



jača struja - veće izobličenje

histereza i struja magnetiziranja

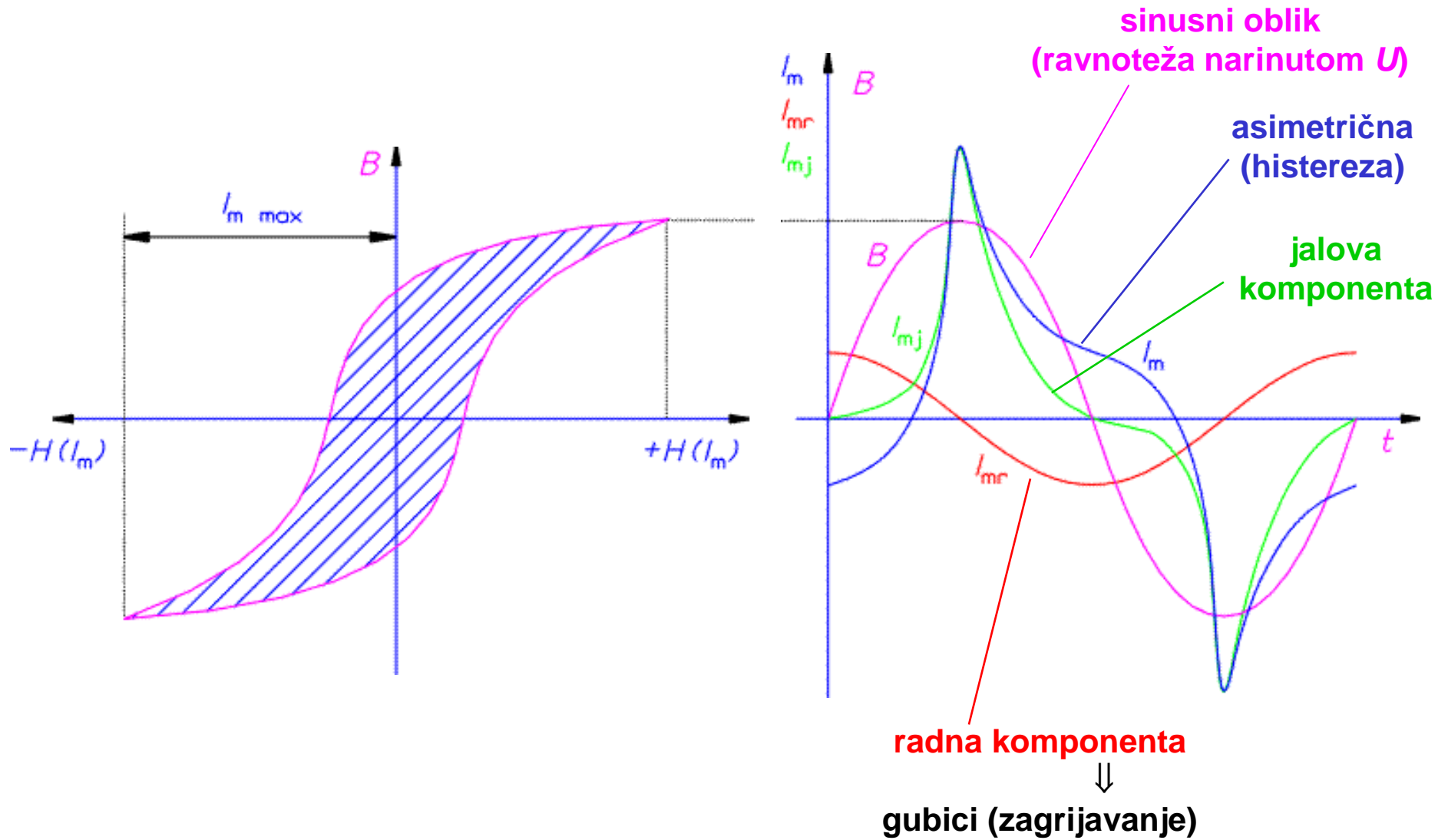

gubici zbog histereze

$$W = V \int_0^B H \cdot dB$$

V - volumen magnetiziranja

B - maksimalna magnetna indukcija

H - jakost magnetnog polja

uz površinu histereze = 0

$$\int_0^B H \cdot dB \rightarrow 0$$

mekomagnetni materijali sa što užom krivuljom

k_h - koeficijent linearno ovisan o kvaliteti materijala

f - frekvencija magnetiziranja

B_{max} - maksimalna magnetna indukcija


α - eksponent nelinearne ovisnosti o magnetnoj indukciji, ovisan o magnetnoj indukciji, (vrijednost 1,6 do 2)

$$w_h = k_h \cdot f \cdot B_{max}^\alpha \quad (\text{W/kg})$$

gubici zbog vrtložnih struja

$$w_v = k_v \cdot f^2 \cdot B_{max}^2 \cdot d^2 \quad (\text{W/kg})$$


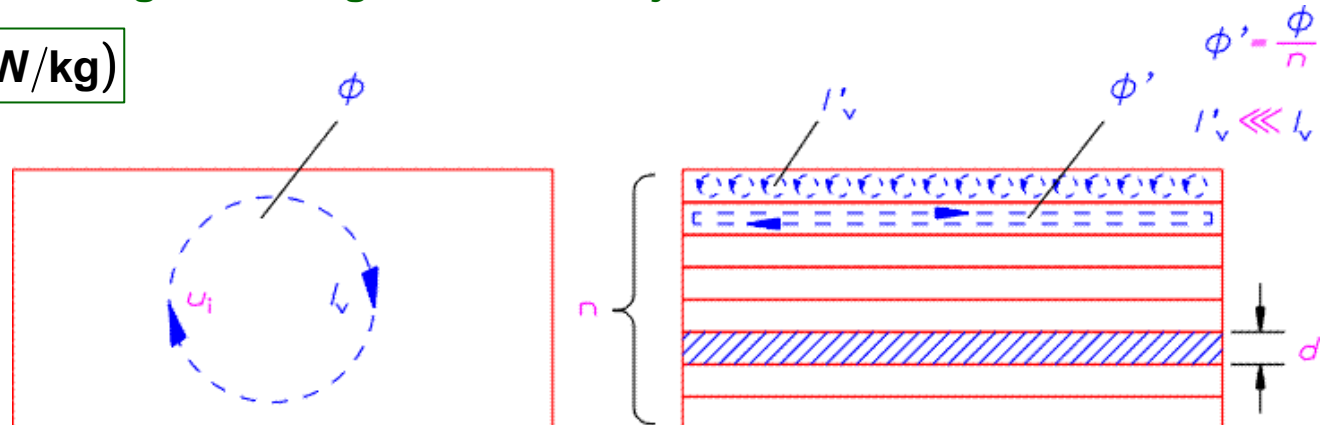
d - debljina lima u mm
 k_v - koeficijent linearno ovisan o kvaliteti materijala




taljenje željeza

feritne jezgre


VIŠEFAZNE IZMJENIČNE STRUJE

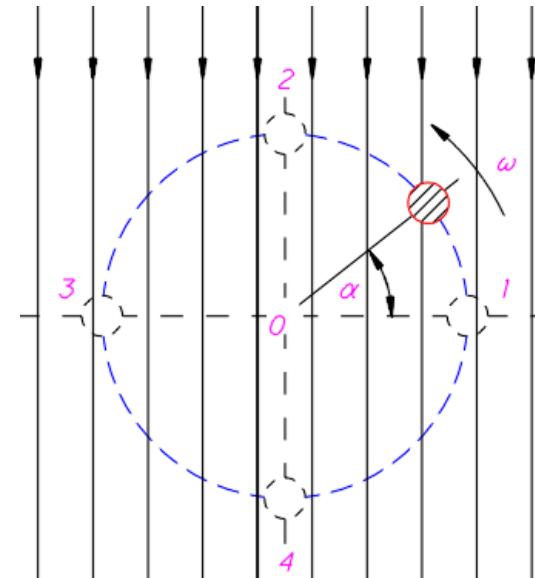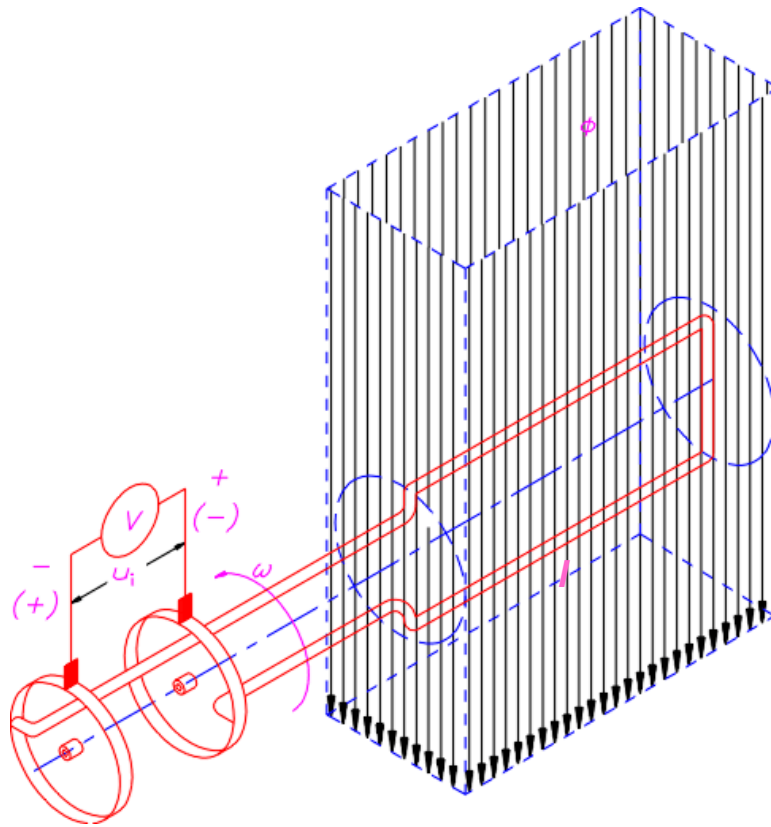

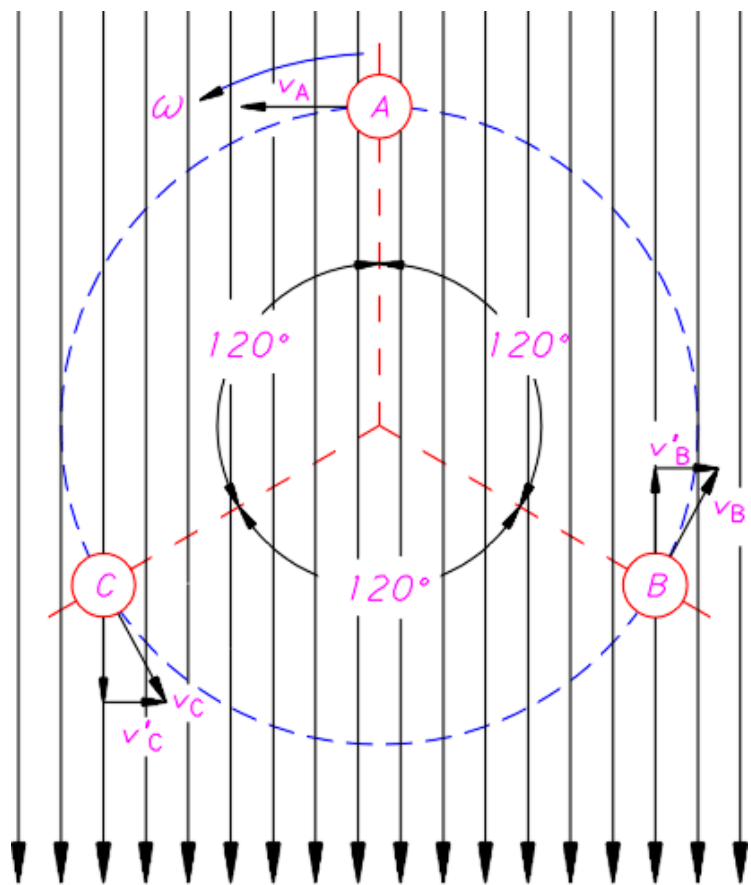


$\Phi = \text{konstantno}$
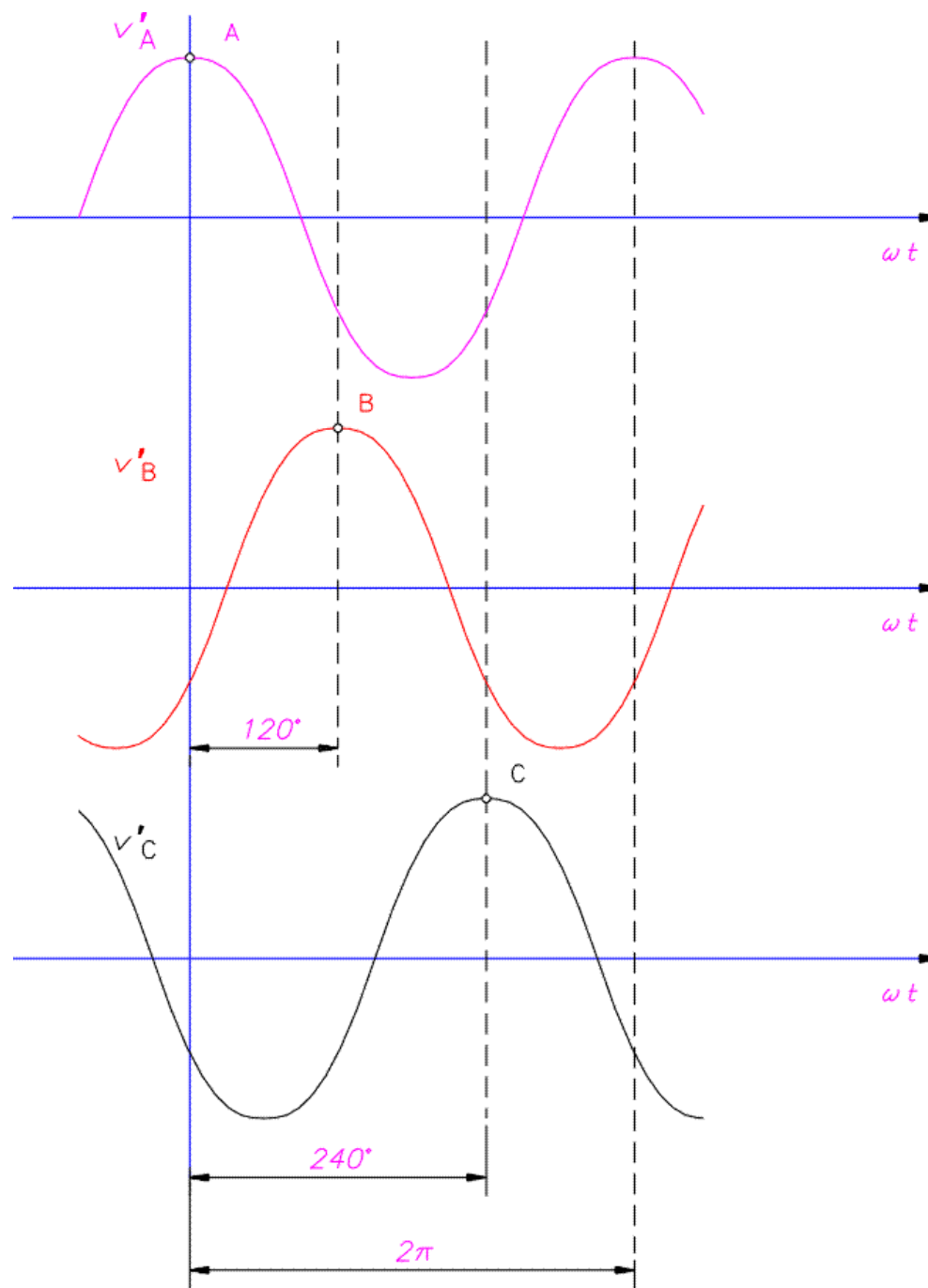
$$u = B \cdot l \cdot v' \quad (\text{V})$$



zbroj trenutnih vrijednosti

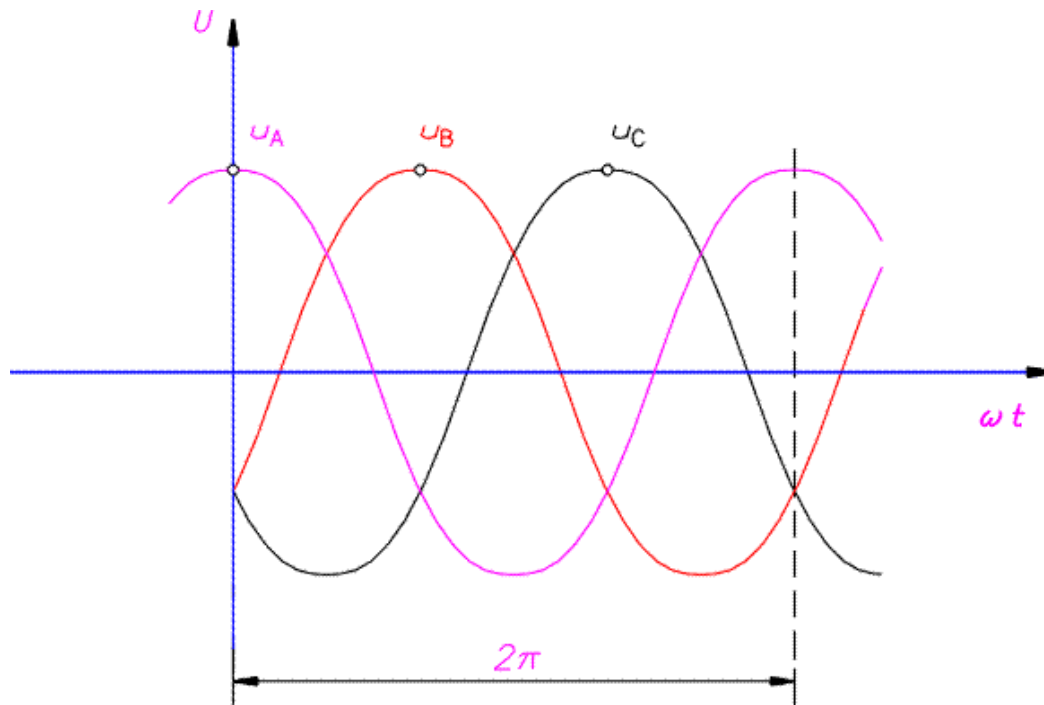

$$u_A = B \cdot I \cdot v_A'$$

$$u_B = B \cdot I \cdot v_B'$$

$$u_C = B \cdot I \cdot v_C'$$



$$v_A' = v \cdot \sin \frac{\pi}{2} = v$$

$$v_B' = v \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - 2 \frac{\pi}{3} \right) = v \cdot \sin \frac{\pi}{6}$$

$$v_C' = v \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - 4 \frac{\pi}{3} \right) = v \cdot \sin \left(-5 \frac{\pi}{6} \right) = -v \cdot \sin \frac{\pi}{6}$$

$$u_A + u_B + u_C = B \cdot I \cdot (v_A' + v_B' + v_C') = B \cdot I \cdot v \left(1 - \sin \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} \right) = B \cdot I \cdot v (1 - 0.5 - 0.5) = 0$$

šesterofazni sustav

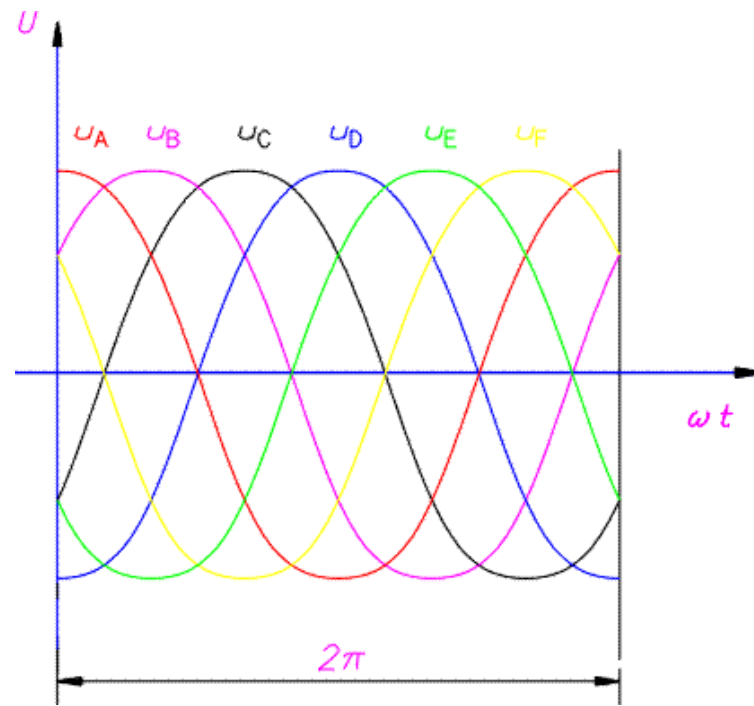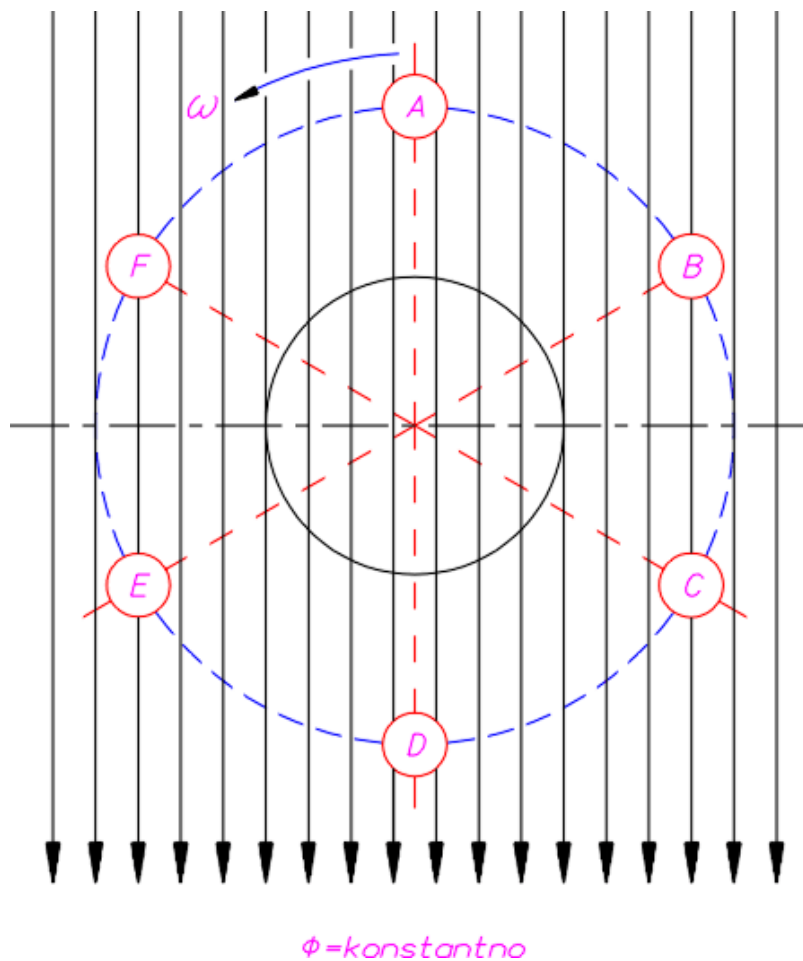


$$\underline{U}_A = -\underline{U}_D$$

$$\underline{U}_B = -\underline{U}_E$$

$$\underline{U}_C = -\underline{U}_F$$

TROFAZNI SUSTAV

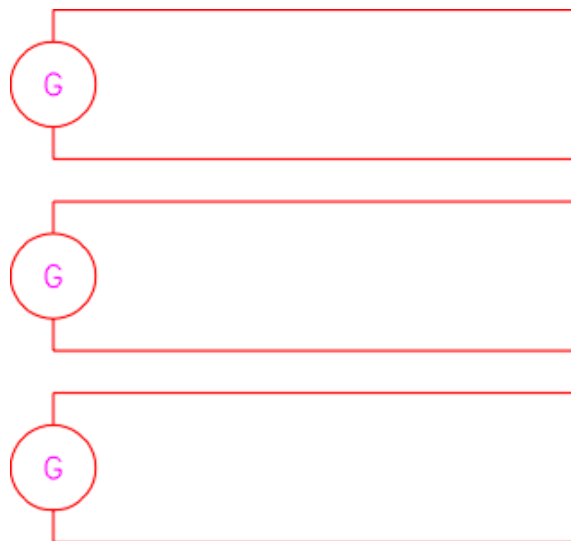


$$u_1 = \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin \omega t$$

$$u_2 = \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$u_3 = \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$

Spoj u zvijezdu (Y)

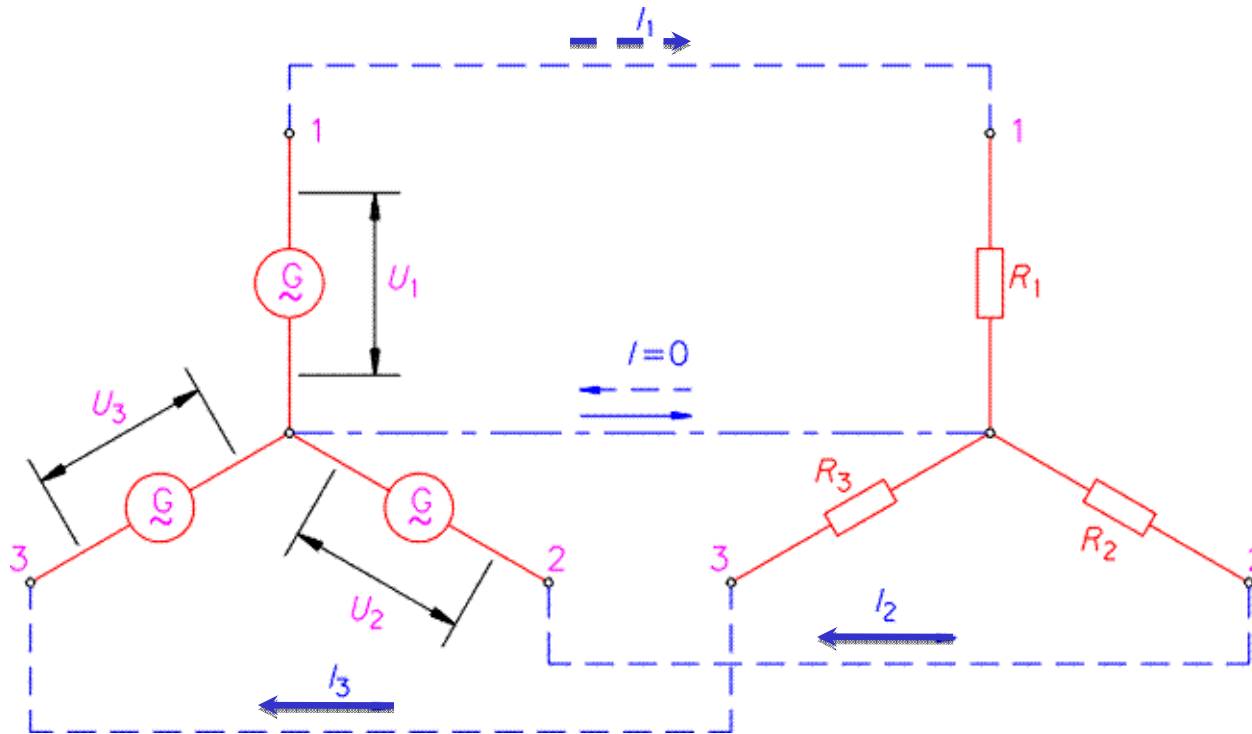

trenutne vrijednosti
napon među fazama

$$u_1 + u_2 + u_3 = 0$$

struja kroz nul vodič

$$i = i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

za struje kroz nul vodič

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3}$$



uz $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$ i $U_1 = U_2 = U_3 = U_f$ slijedi $I_1 = I_2 = I_3$

tako da je $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$ kod simetričnog sustava i bez nul vodiča


struja faze ovisi o faznom naponu i otporu

$$I_f = \frac{U_f}{R_f}$$

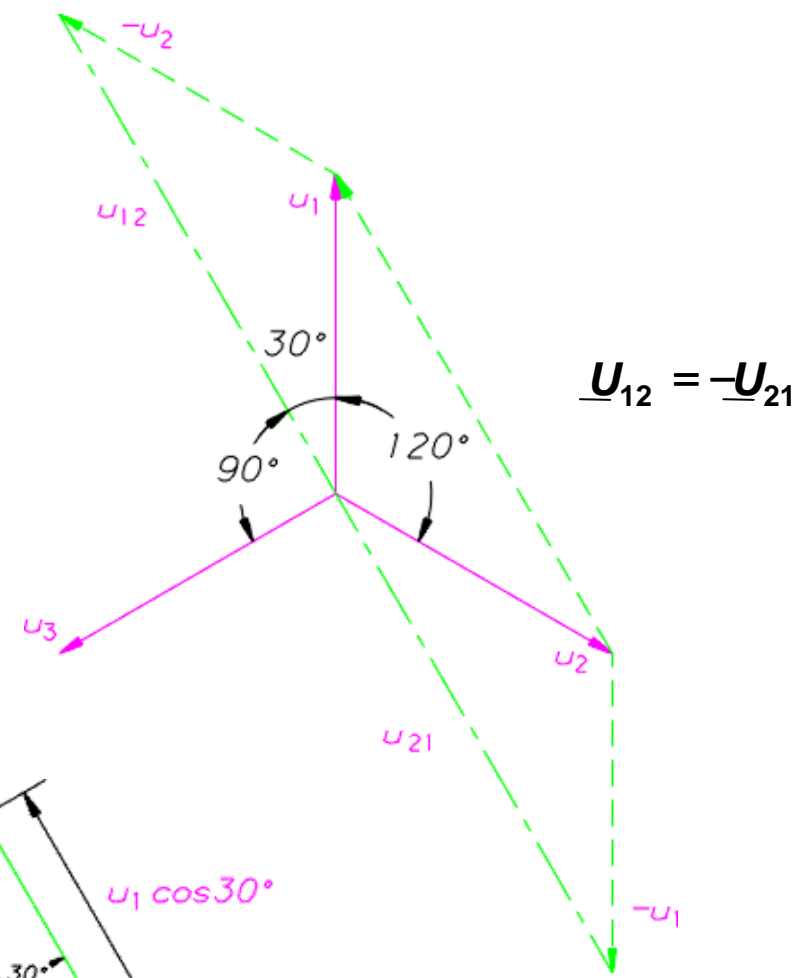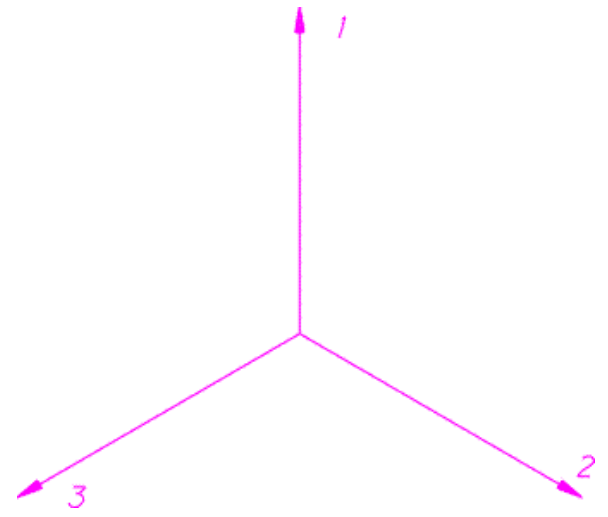kazalični prikaz trofaznog sustava spojenog u zvijezdu



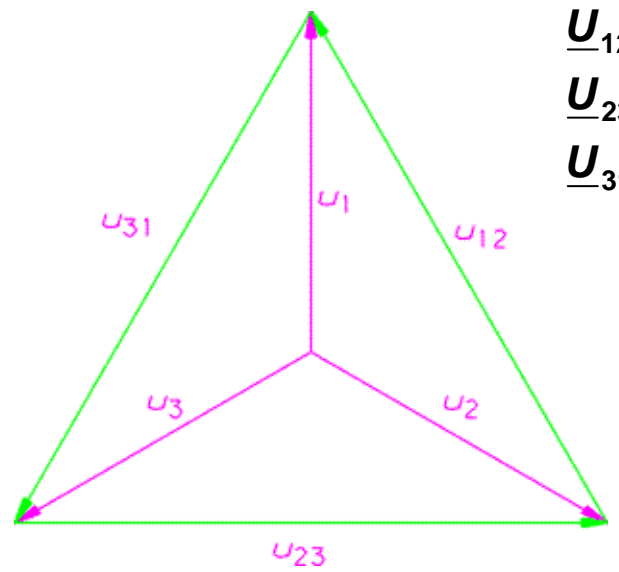
$$\underline{U}_{12} = -\underline{U}_{21}$$



$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2$$

$$\underline{U}_{23} = \underline{U}_2 - \underline{U}_3$$
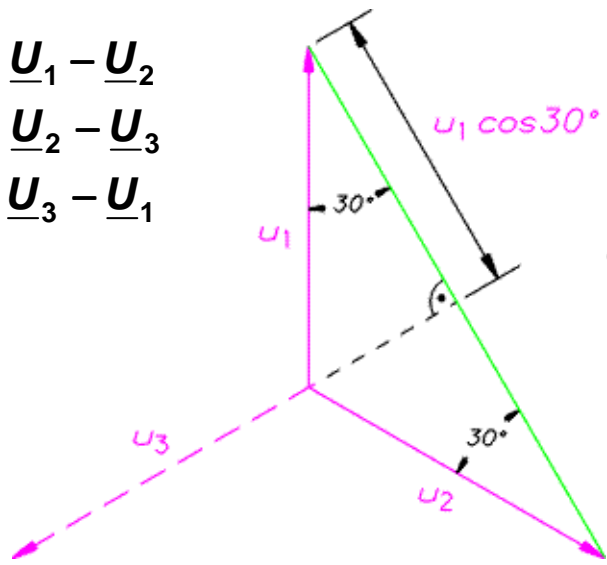
$$\underline{U}_{31} = \underline{U}_3 - \underline{U}_1$$



$$U_{12} = U_1 \cdot \cos 30^\circ + U_2 \cdot \cos 30^\circ$$


$$U_{12} = \sqrt{3} \cdot U_f$$

$$U = \sqrt{3} \cdot U_f$$


U - napon među fazama

U_f - napon pojedine faze

trenutne vrijednosti napona među fazama

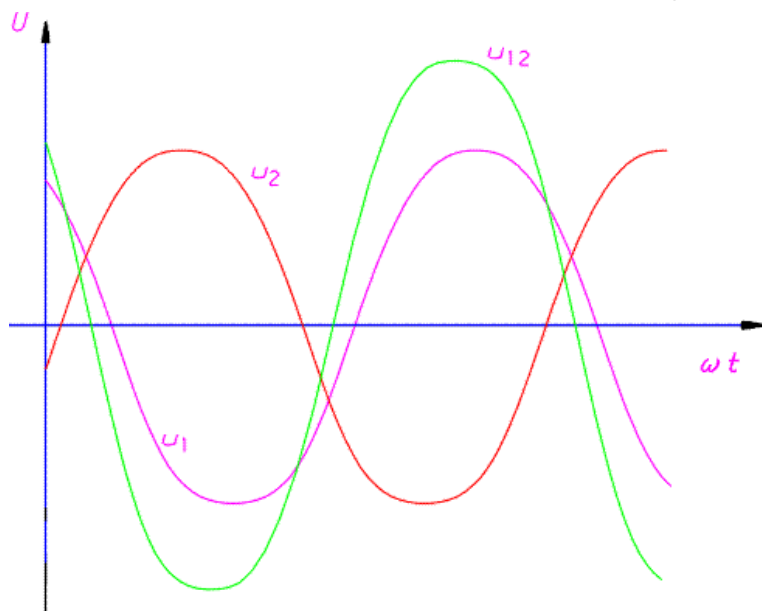

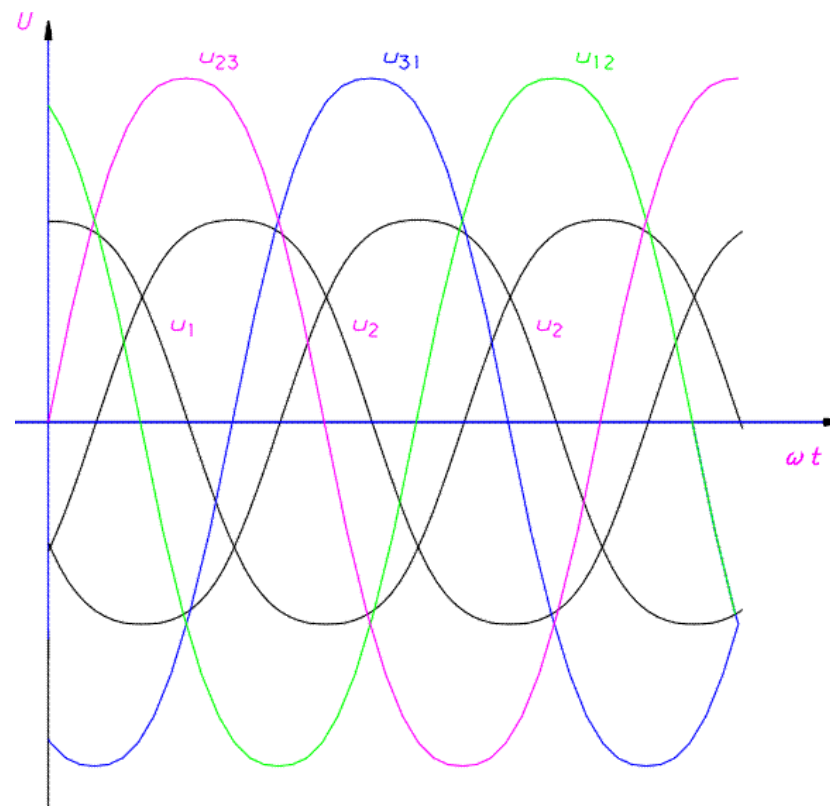jednake zakonitosti za fazne i međufazne napone ali međufazni za $\sqrt{3}$ veći




trenutne vrijednosti faznih i međufaznih napona kod trofaznog sustava

Spoj u trokut (Δ)

$$\sum \underline{U}_{(1,2,3)} = 0$$

$$\sum \underline{I}_{(1,2,3)} = 0$$

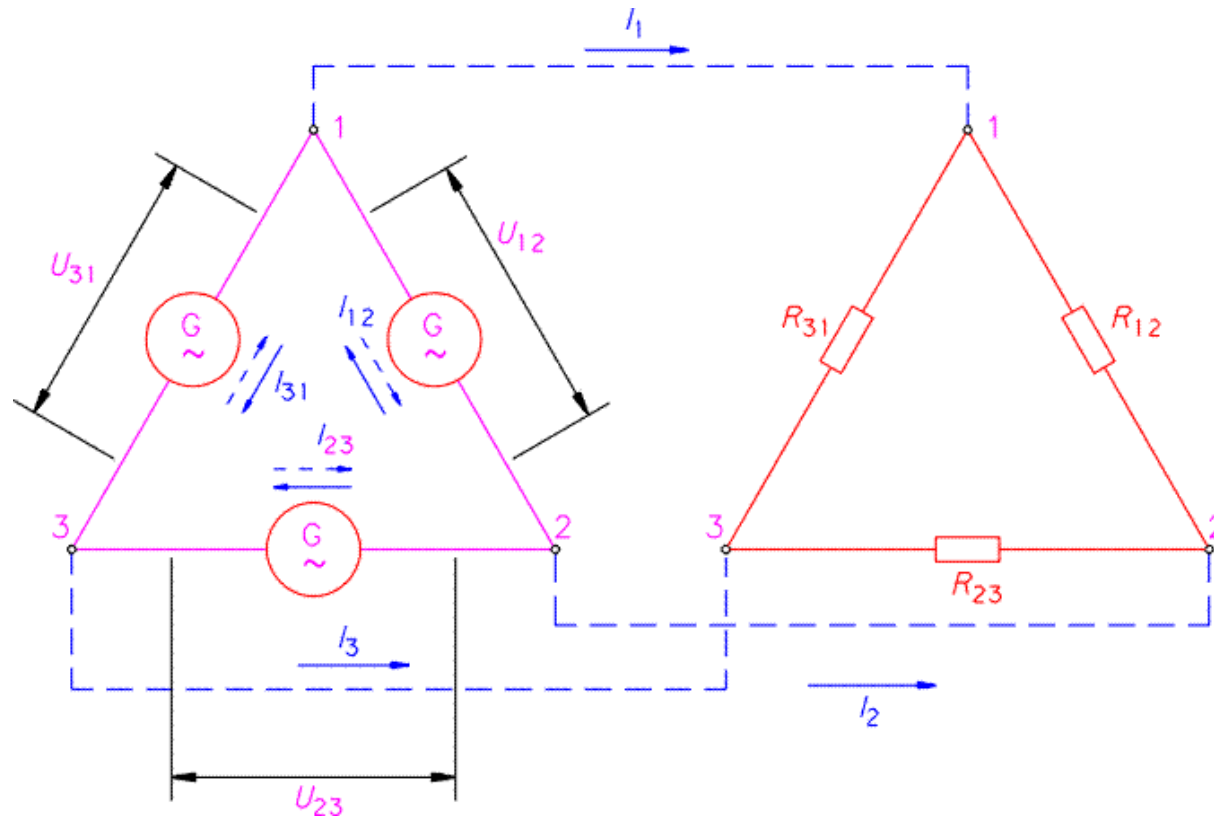

$$I_1 = I_2 = I_3 = \sqrt{3} \cdot I_{12} = \sqrt{3} \cdot I_{23} = \sqrt{3} \cdot I_{31} \quad I = \sqrt{3} \cdot I_f$$

I - struja sustava u linijskim vodičima

I_f - struja pojedine faze izvora ili trošila


SNAGA TROFAZNOG SUSTAVA

za simetričan sustav

$$p_1 = \sqrt{2}U_1 \cdot \sin \omega t \cdot \sqrt{2}I_1 \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$

$$p_2 = \sqrt{2}U_2 \cdot (\sin \omega t - 120^\circ) \cdot \sqrt{2}I_2 \cdot \sin(\omega t - 120^\circ - \varphi)$$
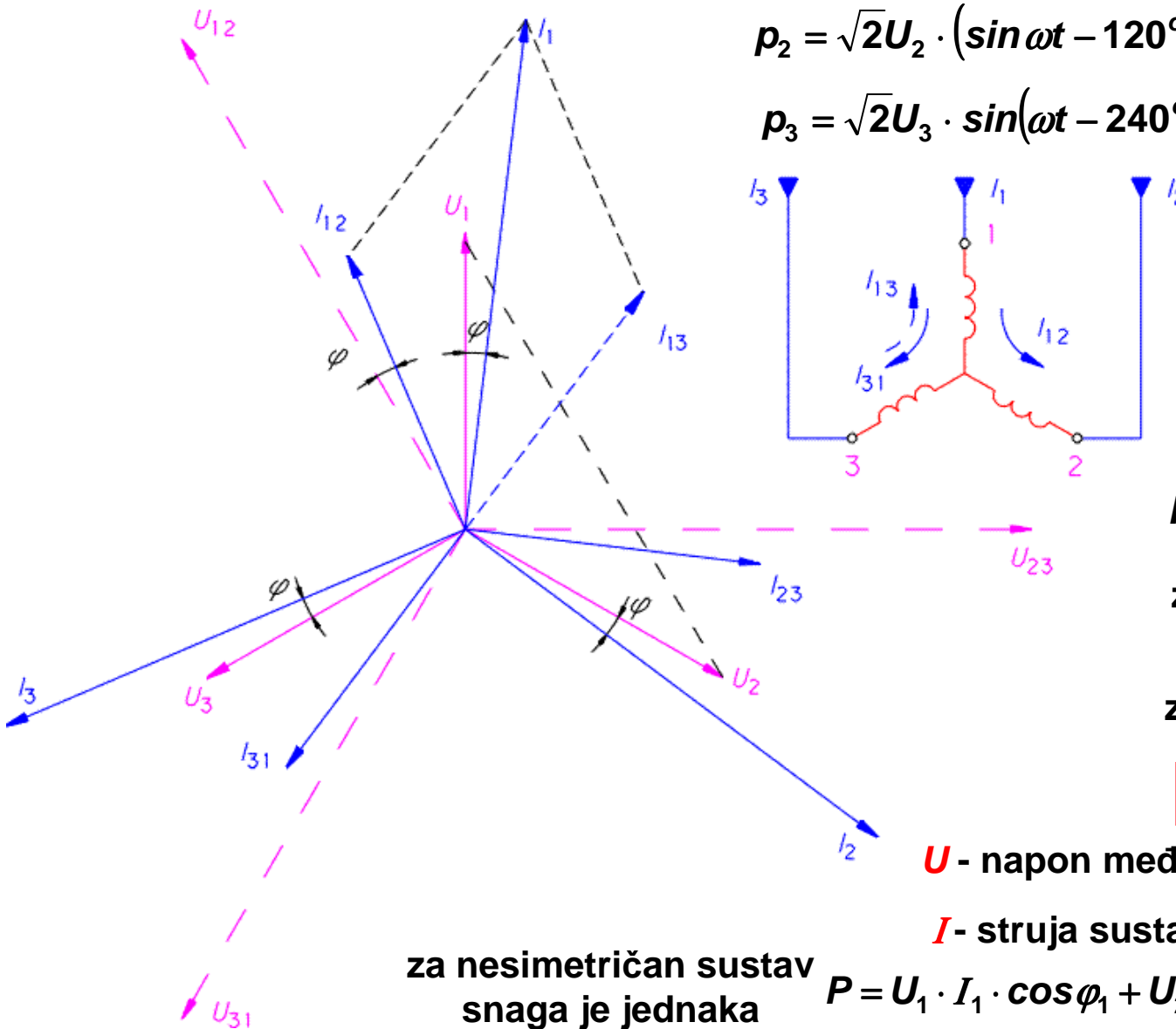
$$p_3 = \sqrt{2}U_3 \cdot \sin(\omega t - 240^\circ) \cdot \sqrt{2}I_3 \cdot \sin(\omega t - 240^\circ - \varphi)$$



uz

$$U_1 = U_2 = U_3 = U_f$$

i

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_f$$

imamo

$$P = \Sigma p = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi$$

za Y je $U_f = \frac{U}{\sqrt{3}}$

za Δ je $I_f = \frac{I}{\sqrt{3}}$


$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

U - napon među fazama **LINIJSKI NAPON**

I - struja sustava **LINIJSKA STRUJA**

za nesimetričan sustav
snaga je jednaka
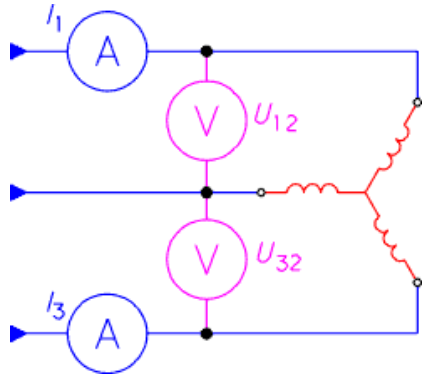
$$P = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 + U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 + U_3 \cdot I_3 \cdot \cos \varphi_3$$



prema slici ukupna snaga sustava

$$P = U_{12} \cdot I_1 \cdot \cos(30^\circ - \varphi) + U_{32} \cdot I_3 \cdot \cos(30^\circ + \varphi)$$

ako vrijedi $U_{12} = U_{32} = U$ i $I_1 = I_3 = I$

može se napisati da je

$$P = U \cdot I \cdot (\cos 30^\circ \cdot \cos \varphi + \sin 30^\circ \cdot \sin \varphi) + U \cdot I \cdot (\cos 30^\circ \cdot \cos \varphi - \sin 30^\circ \cdot \sin \varphi)$$


sređeno $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$

pa vrijedi $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = P_1 + P_2$

$$P_1 = U_{12} \cdot I_1 \cdot \cos(30^\circ - \varphi)$$

$$P_2 = U_{32} \cdot I_3 \cdot \cos(30^\circ + \varphi)$$

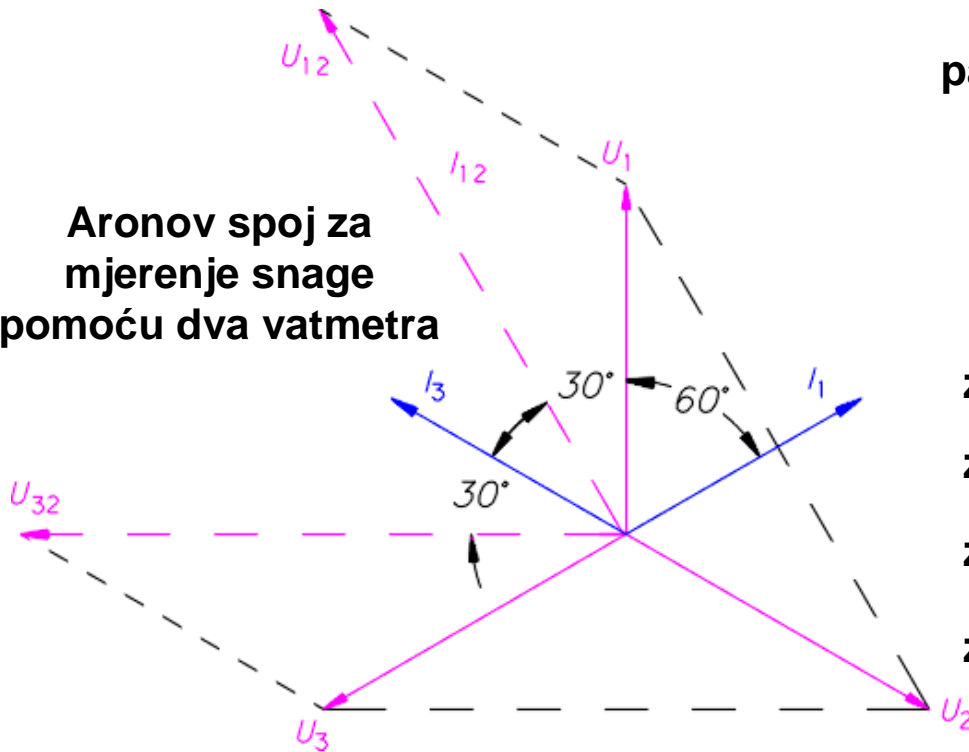Aronov spoj za
mjerjenje snage
pomoću dva vatmetra



za $\varphi = 0^\circ$, $\cos \varphi = 1$ $P_1 = P_2$ $P = P_1 + P_2$

za $\varphi < 60^\circ$, $\cos \varphi > 0,5$ $P = P_1 + P_2$

za $\varphi = 60^\circ$, $\cos \varphi = 0,5$ $P = P_1$

za $\varphi > 60^\circ$, $\cos \varphi < 0,5$ $P = P_1 - P_2$

Usporedba spojeva

$$R = R_1 = R_2 = R_3$$

zvijezda

trokut

$$U = \sqrt{3} \cdot U_f$$


$$U = U_f$$

$$I = I_f$$

$$I = \sqrt{3} \cdot I_f$$

$$I_1 = I_2 = I_3 = \frac{U}{\sqrt{3} \cdot R}$$
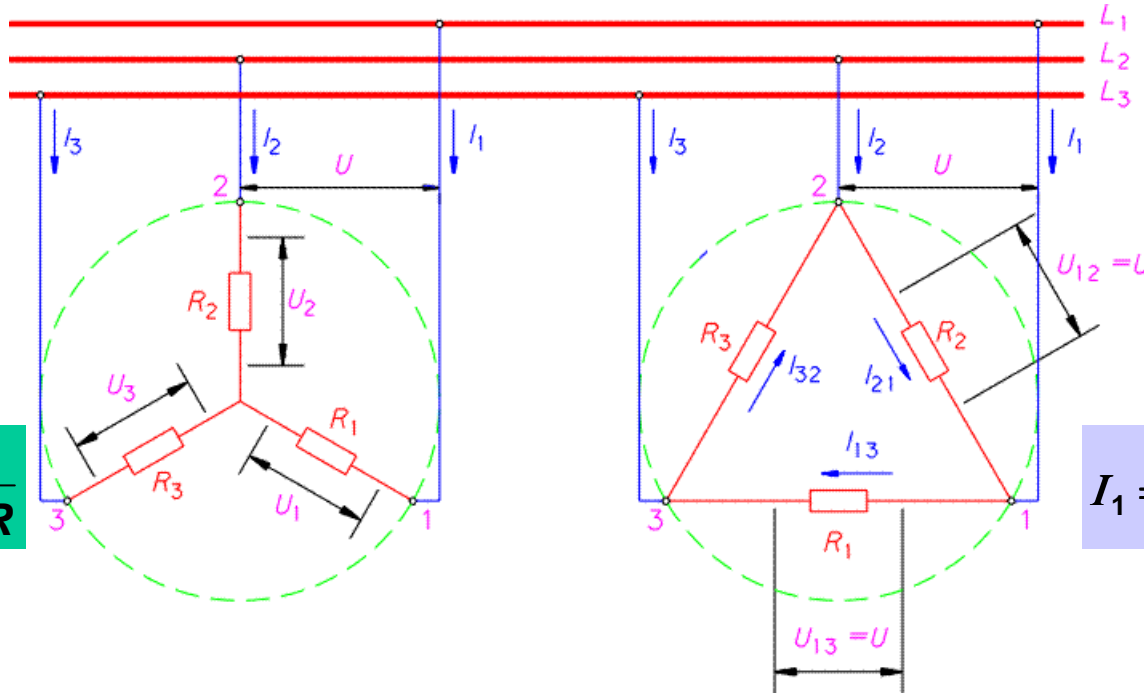
$$I_1 = I_2 = I_3 = \frac{\sqrt{3} \cdot U}{R}$$




$$P_Y = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{1,2,3} = \sqrt{3} \cdot U \cdot \frac{U}{\sqrt{3} \cdot R} = \frac{U^2}{R}$$

$$P_{\Delta} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{1,2,3} = \sqrt{3} \cdot U \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot U}{R} = 3 \frac{U^2}{R}$$

$$\frac{P_{\Delta}}{P_Y} = 3$$

otpori u spoju Δ 3 x više opterećeni nego u spoju Y

Niskonaponska mreža

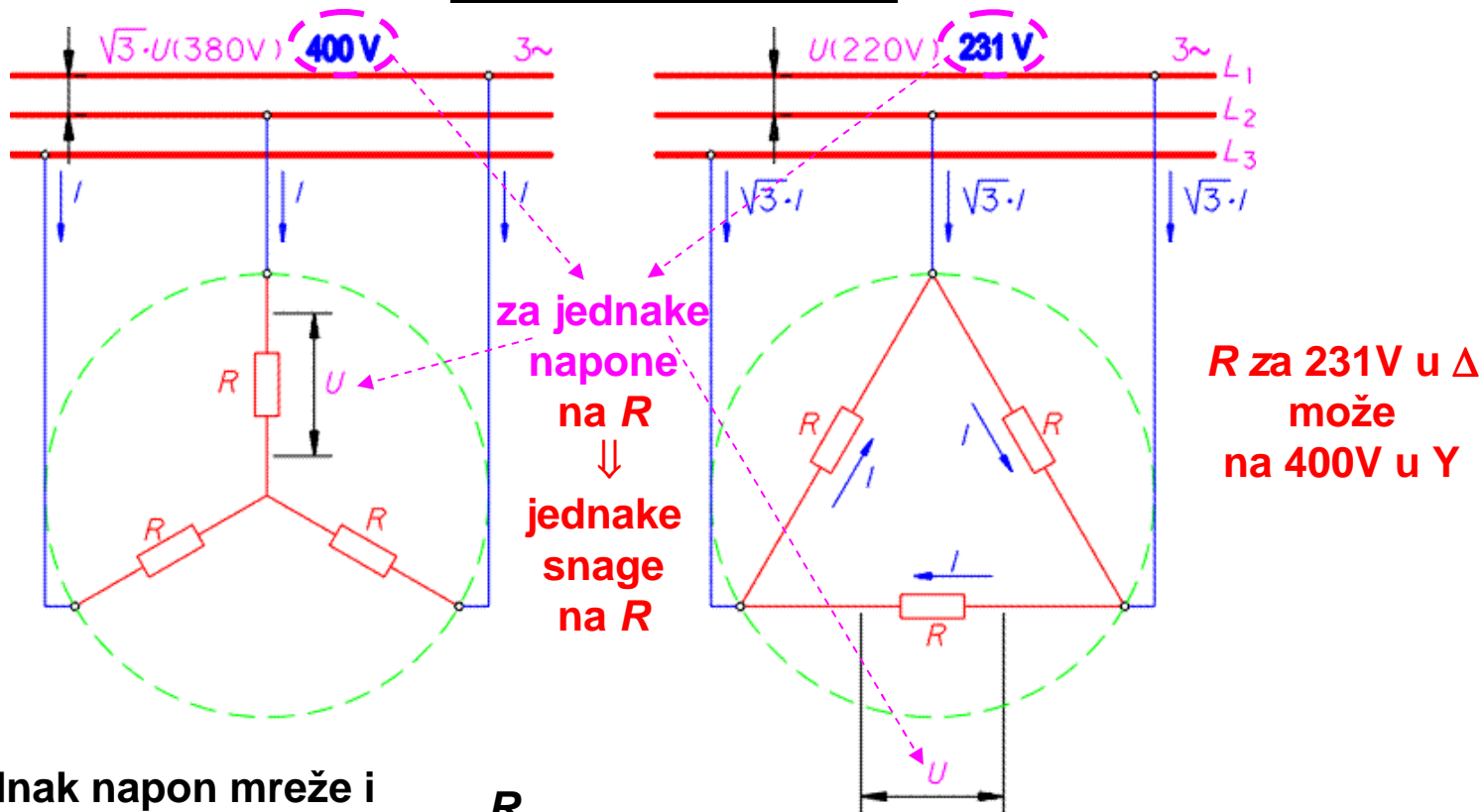

za jednak napon mreže i čisto radno opterećenje za jednake snage treba biti

$$\frac{R_{\Delta}}{R_Y} = 3$$

za kompleksno opterećenje

$$Z_{1Y} = Z_{2Y} = Z_{3Y} = \underline{Z}_Y = R_Y + jX_Y \quad Z_{1\Delta} = Z_{2\Delta} = Z_{3\Delta} = \underline{Z}_{\Delta} = R_{\Delta} + jX_{\Delta}$$

Usporedba sustava za prijenos el. energije

Simboli	DC	AC 1f	AC 3f
Broj vodiča	2 vodiča	2 vodiča	3 vodiča
Snaga prijenosa	$U I$	$U I \cos \varphi$	$\sqrt{3} U I \cos \varphi$
Mogućnost proizvodnje visokog napona	- +	+	+
Faktor snage – $\cos \varphi$	+	-	-
Mogućnost generiranja okretnog mag. polja	-	(+)	+
Mogućnost isključenja struje	-	+	+
Utjecaj L i C	+	-	-
Mogućnost sinkronizacije	+	-	-
Naprezanje izolacije	+	-	-