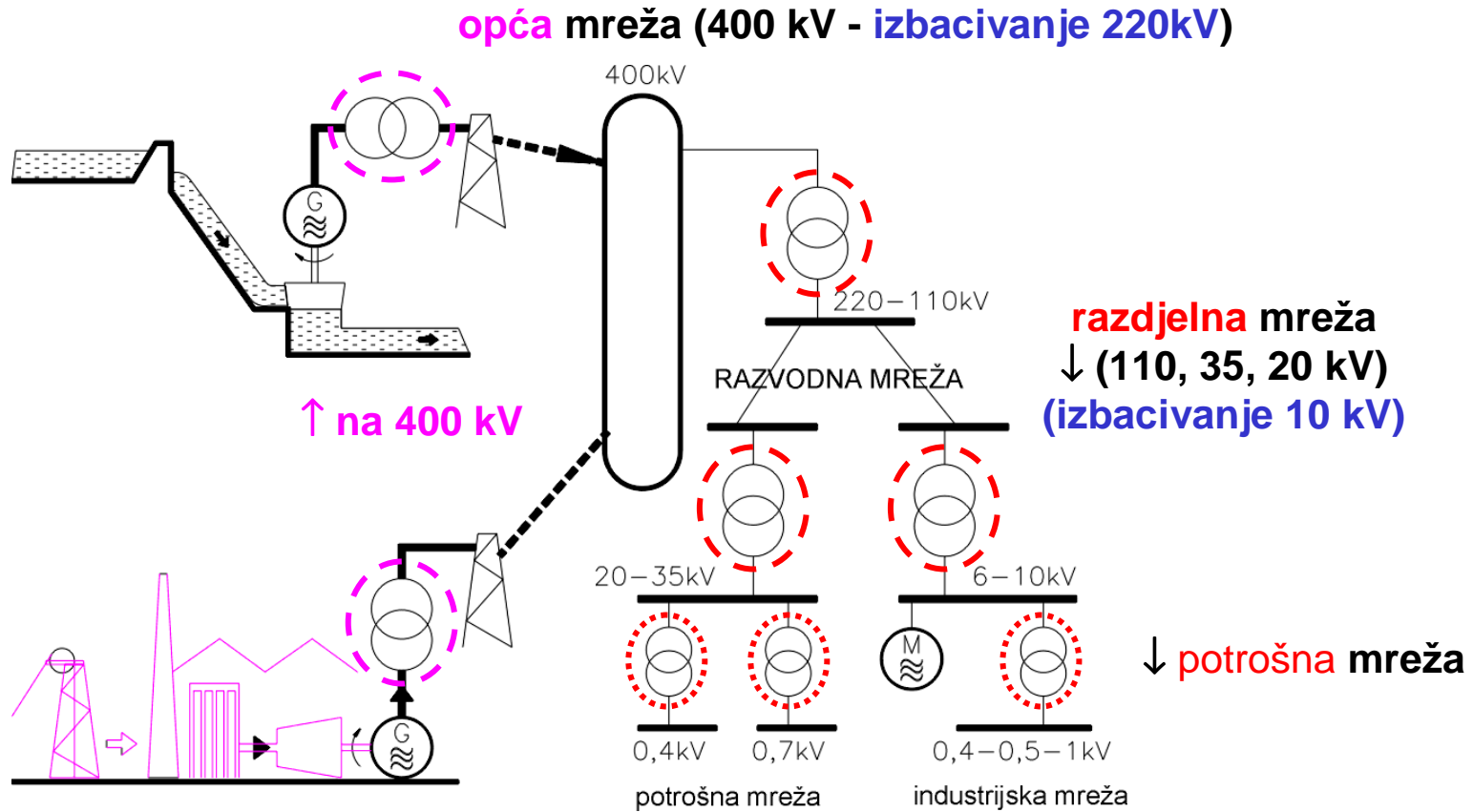




# TRANSFORMATORI



## Transformator u praznom hodu

$N_1$  - primarni

$N_2$  - sekundarni

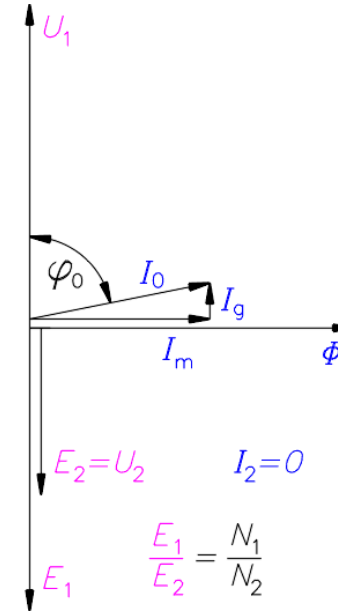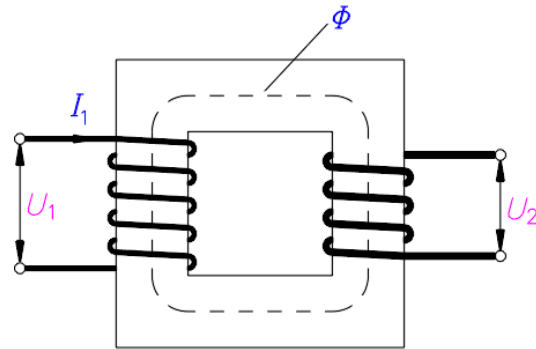

GN - gornjeg napona

DN - donjeg napona

$$I_0 = \frac{U_1 - E_1}{Z_{TP}} = \sqrt{I_m^2 + I_g^2}$$

struja praznog hoda

$U_1$  - priključni napon

$E_1$  - inducirana protuelektromotorna sila


$Z_{TP}$  - impedancija transformatora u praznom hodu

$I_g$  - struja gubitaka praznog hoda

$I_m$  - struja magnetiziranja

$$I_m = f(U_1 - E_1)$$

## trenutne vrijednosti praznog hoda

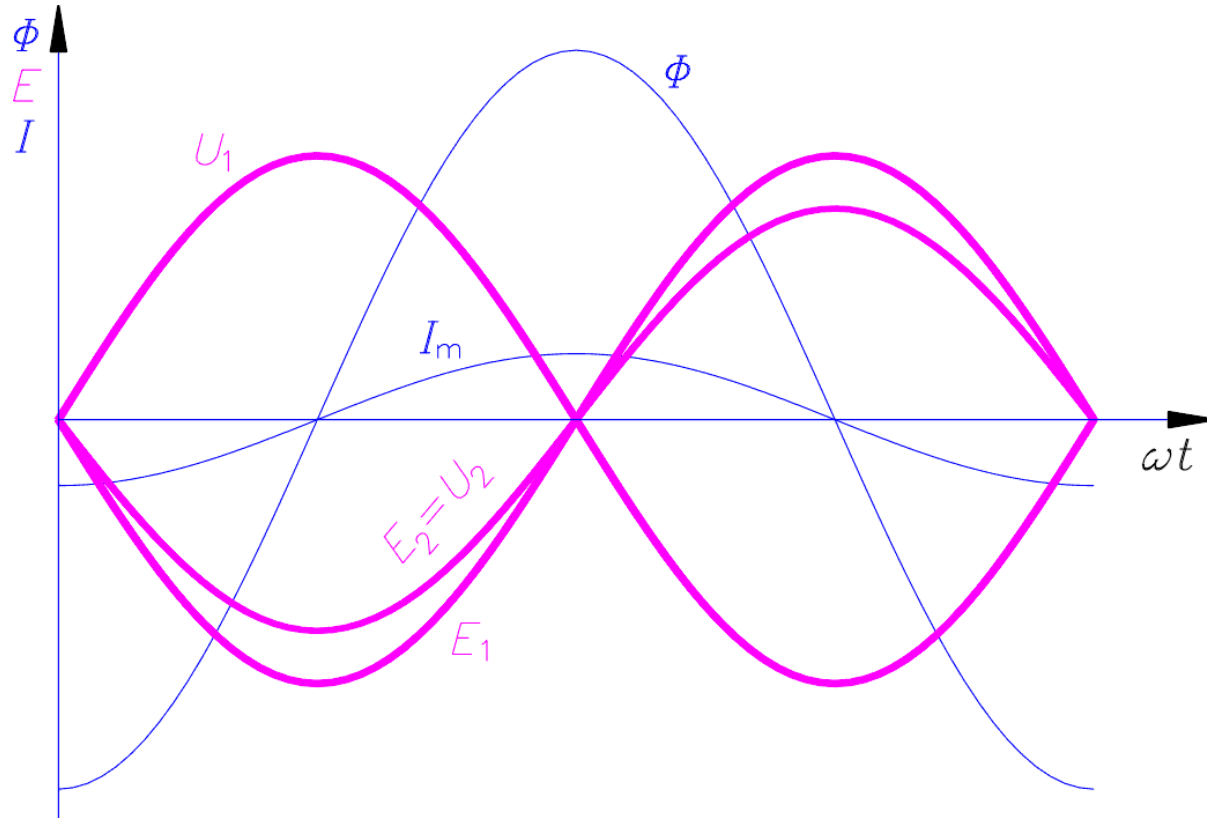

$$\Phi = \Phi_m \sin \omega t$$

inducirani napon po zavoju

$$u = -\omega \Phi_m \cos \omega t$$

efektivna vrijednost  
za N zavoja

$$U_N = N \cdot \frac{\omega \Phi}{\sqrt{2}} = 4,44 \cdot N \cdot f \cdot \Phi$$

inducirani naponi u namotima

$$E_1 = N_1 \cdot u_i$$

$$E_2 = N_2 \cdot u_i$$

uz inducirani napon po jednom zavoju

$$u_i = 4,44 \cdot f \cdot \Phi$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

prenosni omjer transformatora

## Opterećeni transformator

za idealne svitke  
(zanemarene gubitke)

$$P_1 \approx P_2$$

$P_1$  - snaga primara  
 $P_2$  - snaga sekundara


$$U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 \approx U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$

ako je



$$\varphi_1 = \varphi_2$$

tada je
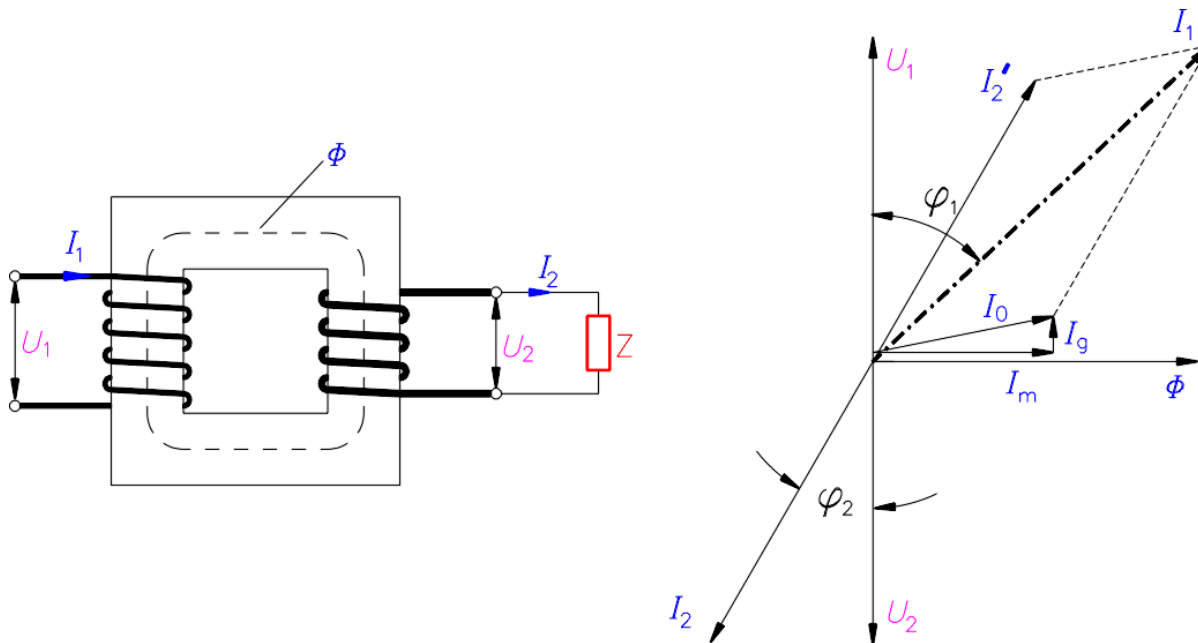
$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{I_2}{I_1} \approx n$$




uz uzete u obzir impedancije svitaka

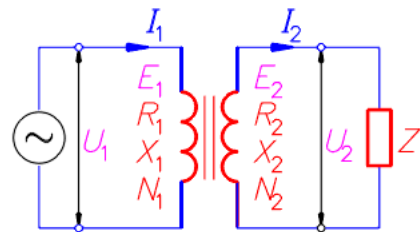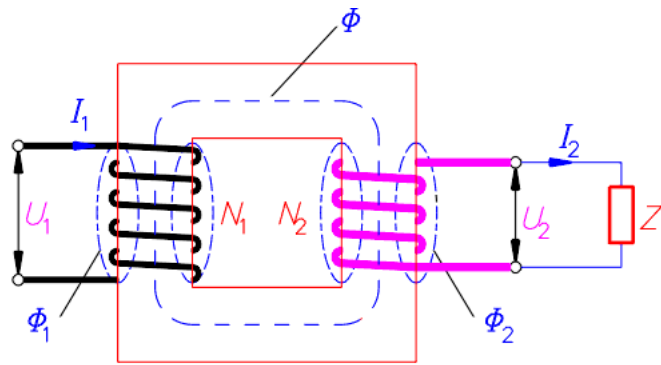

$$N_1 = N_2$$


$$E_1 = E_2$$

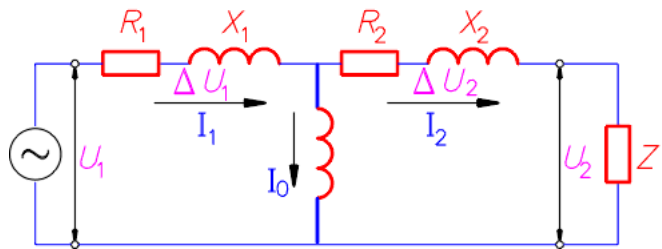

zbog  $I_1$  pad  $U$  na  $N_1$

$$\Delta U_1 = I_1 \cdot R_1 + jI_1 \cdot X_1 = I_1(R_1 + jX_1)$$

$$|\Delta U_1| = \sqrt{(I_1 \cdot R_1)^2 + (I_1 \cdot X_1)^2}$$

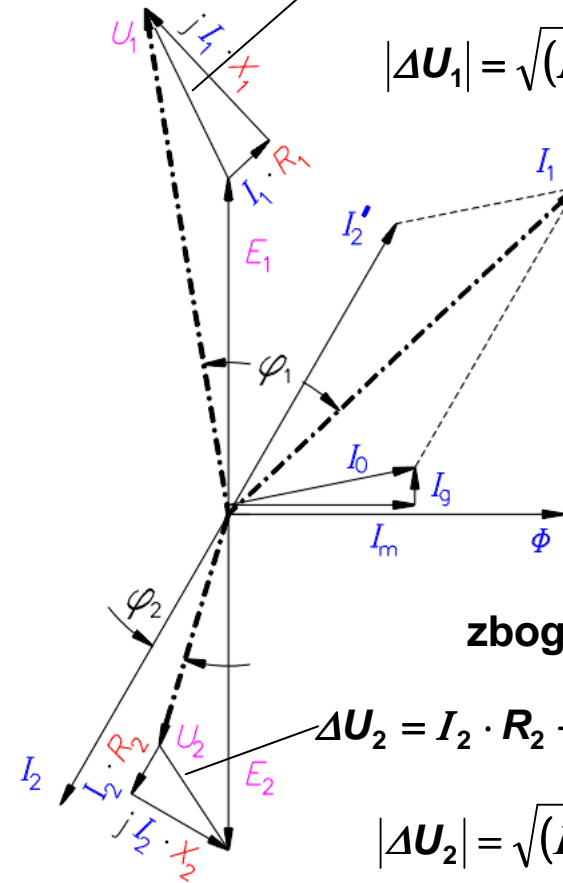

zbog  $I_2$  pad  $U$  na  $N_2$

$$\Delta U_2 = I_2 \cdot R_2 + jI_2 \cdot X_2 = I_2(R_2 + jX_2)$$

$$|\Delta U_2| = \sqrt{(I_2 \cdot R_2)^2 + (I_2 \cdot X_2)^2}$$

(na jednu stranu sve impedancije) preračunavanje = reduciranje = preslikavanje

na stranu primara

$$\frac{I_1 \cdot R_2'}{U_1} = \frac{I_2 \cdot R_2}{U_2} \quad R_2' = R_2 \cdot n^2 \quad R_T' = R_1 + n^2 \cdot R_2$$

$$\frac{I_1 \cdot X_2'}{U_1} = \frac{I_2 \cdot X_2}{U_2} \quad X_2' = X_2 \cdot n^2$$

$$X_T' = X_1 + n^2 \cdot X_2$$

$$\underline{Z}_T' = R_T' + jX_T'$$

$$|Z_T'| = \sqrt{R_T'^2 + X_T'^2}$$

na stranu sekundara

$$R_1'' = \frac{R_1}{n^2}$$

$$R_T'' = R_2 + \frac{R_1}{n^2}$$



$$X_1'' = \frac{X_1}{n^2}$$

$$X_T'' = X_2 + \frac{X_1}{n^2}$$


$$\underline{Z}_T'' = R_T'' + jX_T''$$

$$|Z_T''| = \sqrt{R_T''^2 + X_T''^2}$$

za  $N_1=N_2$  odnosno  $n=1$

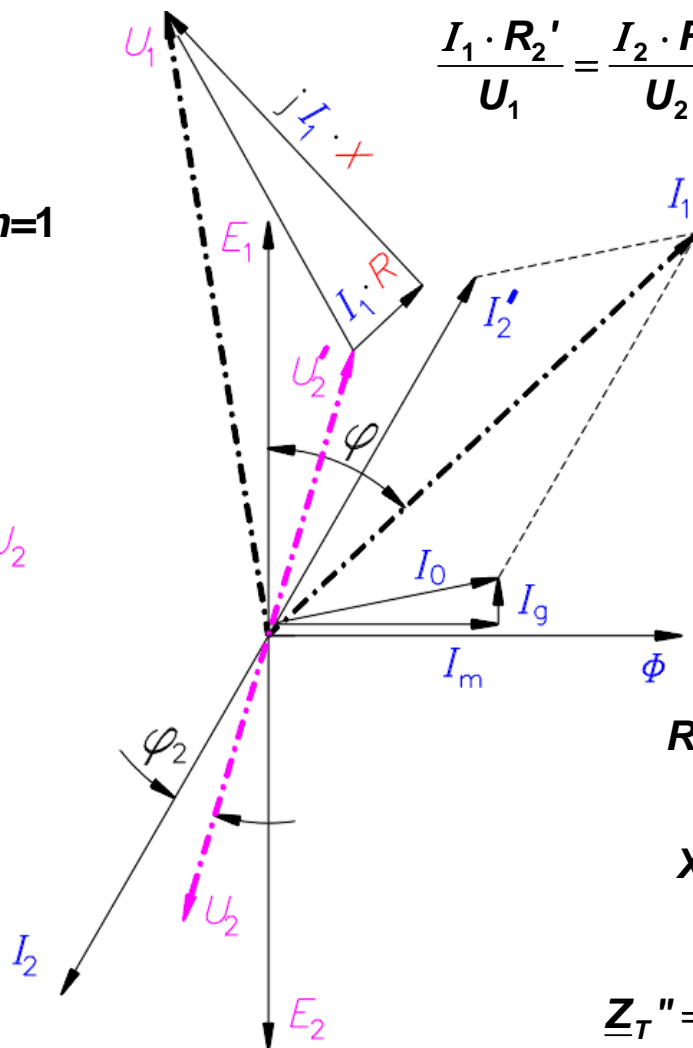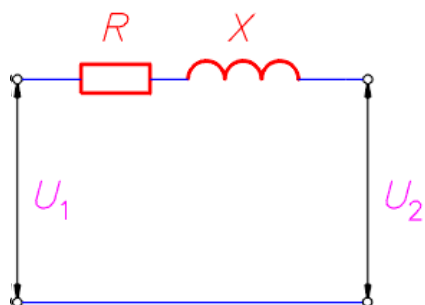

## pad napona na primarnoj strani

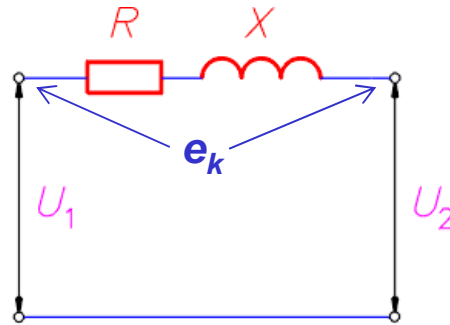

relativno gledano  
(jednake vrijednosti)  
na primaru


$$\frac{I_1 Z_T'}{U_1} = \frac{I_1 R_T'}{U_1} + j \frac{I_1 X_T'}{U_1}$$

na sekundaru

$$\frac{I_2 Z_T''}{U_2} = \frac{I_2 R_T''}{U_2} + j \frac{I_2 X_T''}{U_2}$$

za oba slučaja (smjera) vrijedi


$$\underline{e}_k = u_R + j u_X$$

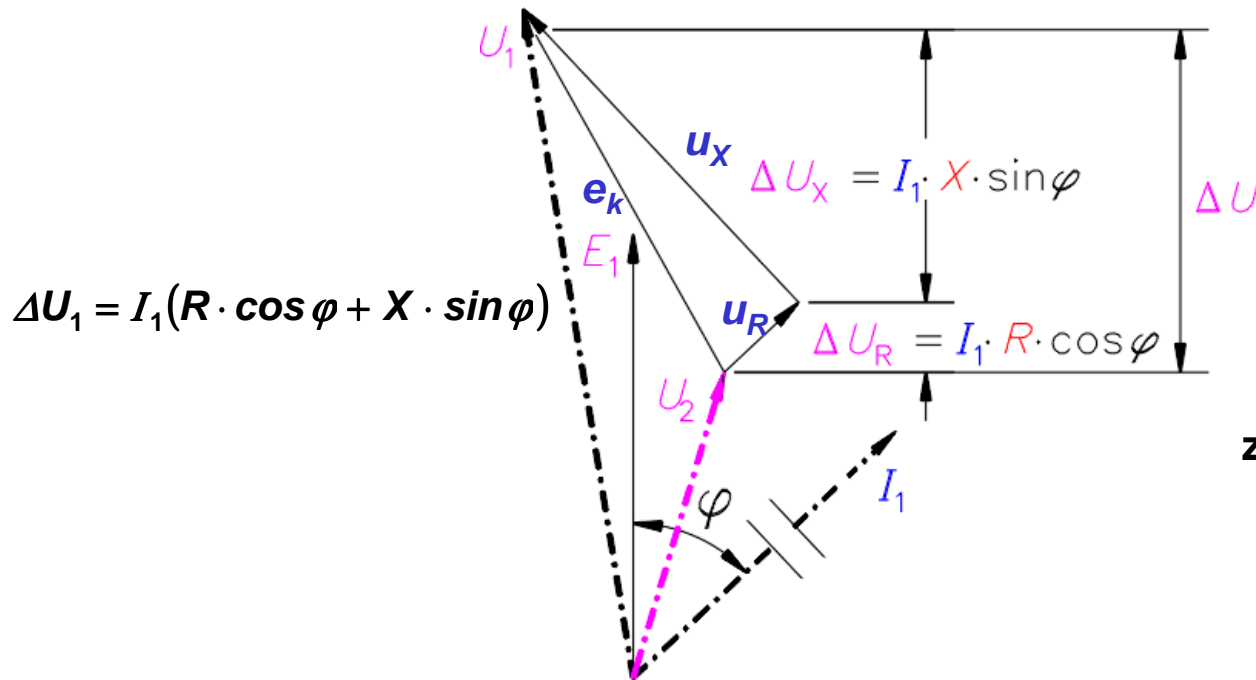

svaki transformator - jednaka impedanciju bez obzira na smjer gledanja




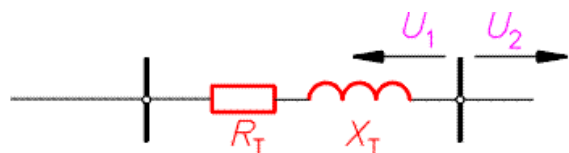za  $U_1 \neq U_2$  i  $N_1 \neq N_2$  imamo:




$$R_T' = R_1 + R_2 \left( \frac{U_1}{U_2} \right)^2 \quad X_T' = X_1 + X_2 \left( \frac{U_1}{U_2} \right)^2$$

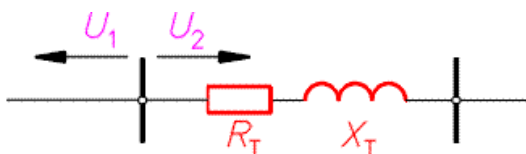reducirano na primar  
impedancija na strani izvor



$$R_T'' = R_2 + R_1 \left( \frac{U_2}{U_1} \right)^2 \quad X_T'' = X_2 + X_1 \left( \frac{U_2}{U_1} \right)^2$$

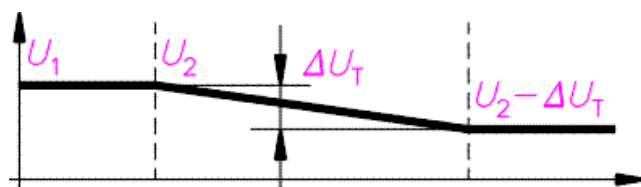reducirano na sekundar  
impedancija na strani trošila



pad napona na  
transformatoru

$$\Delta U_T \approx 5,0\% U_n, \text{ za struju } I_n$$

$$U_{20} \approx U_2 - \Delta U_T$$

$U_2$  - napon praznog hoda

$U_{20}$  - napon opterećenog trafoa


$\Delta U_T$  - prosječno 5%




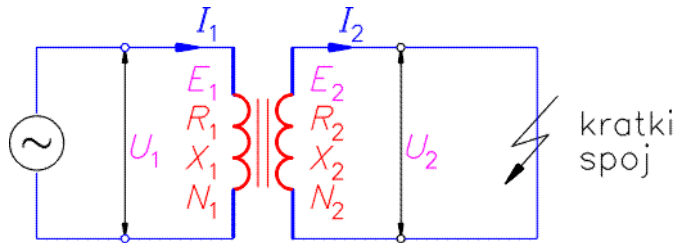
## transformator u kratkom spoju

$$\Delta U_T = u_R + ju_X = \underline{e}_k$$

pad napona na transformatoru = naponu kratkog spoja  
 $e_k$  - pri nominalnoj struji sekundara koji je u KS



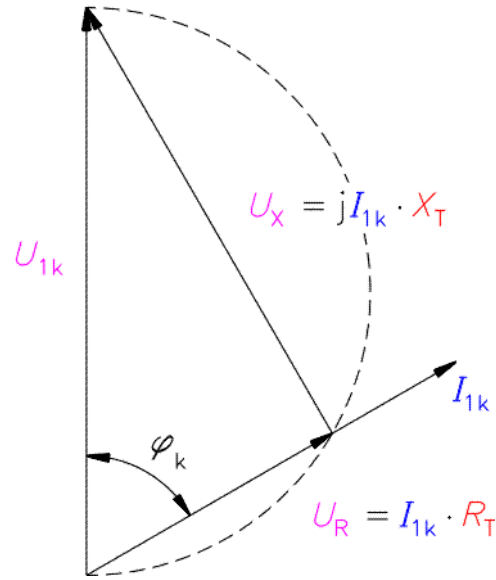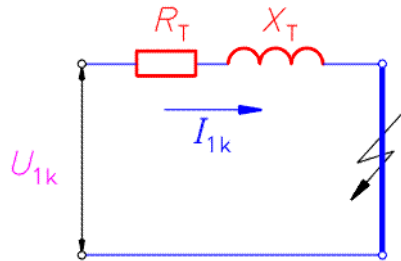$U_1$  - do vrijednosti  
za  $I_2$  nominalno



pokus kratkog spoja

$$e_k = \frac{U_{1k}}{U_1} \cdot 100 \quad (\%)$$

gubici = gubici u Cu

$$u_R = \frac{P_{Cu}}{P} \cdot 100 \quad (\%)$$

pad napona u %

$$U_R = u_R \cdot \frac{U_1}{100} \quad (\%)$$

prema slici

$$U_R = I_{1k} \cdot R_T \quad (V)$$

te je radna  
komponenta otpora

prema slici je  $u_X = \sqrt{e_k^2 - u_R^2} \quad (\%)$



a prema tome je  $U_X = \sqrt{U_{1k}^2 - U_R^2} = u_X \cdot \frac{U_1}{100} \quad (V)$

a induktivna  
komponenta otpora


$$X_T = \frac{U_X}{I_{1k}} = \frac{U_X \cdot U_1}{100} \quad (\Omega)$$

$$R_T = \frac{U_R}{I_{1k}} = \frac{u_R \cdot U_1}{100 \cdot I_{1k}} \quad (\Omega)$$

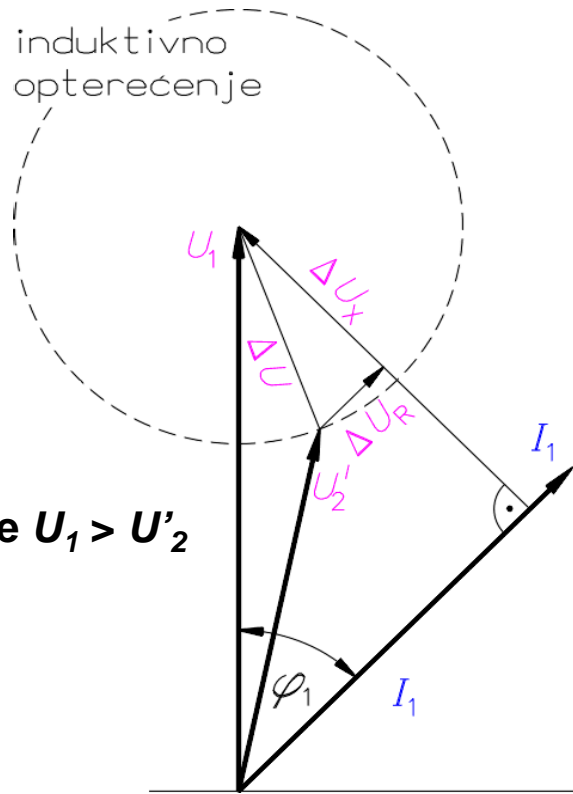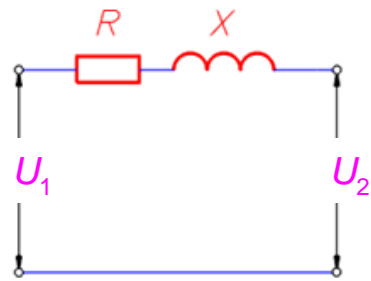
# kazalični prikaza pada napona na transformatoru i utjecaj karaktera opterećenja



prema slici je  $U_1 > U_2'$

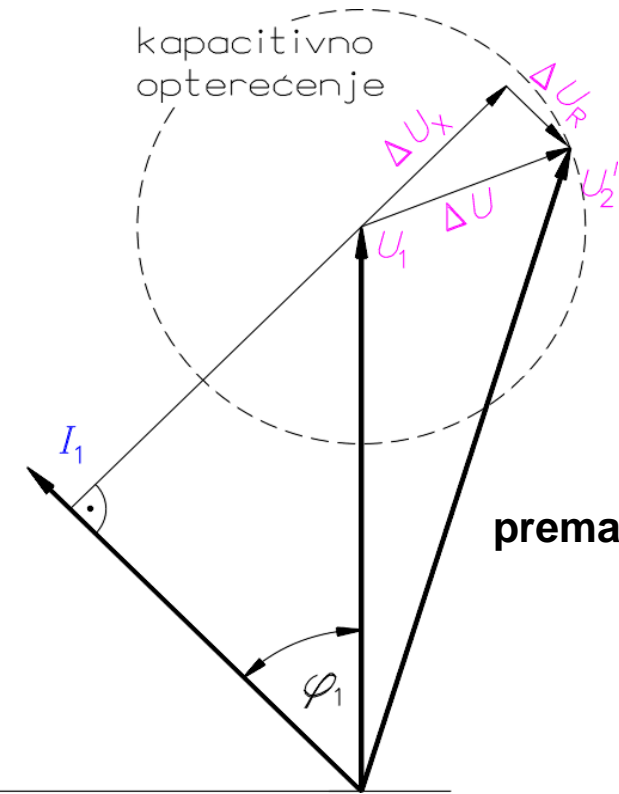

prema slici je  $U_1 < U_2'$

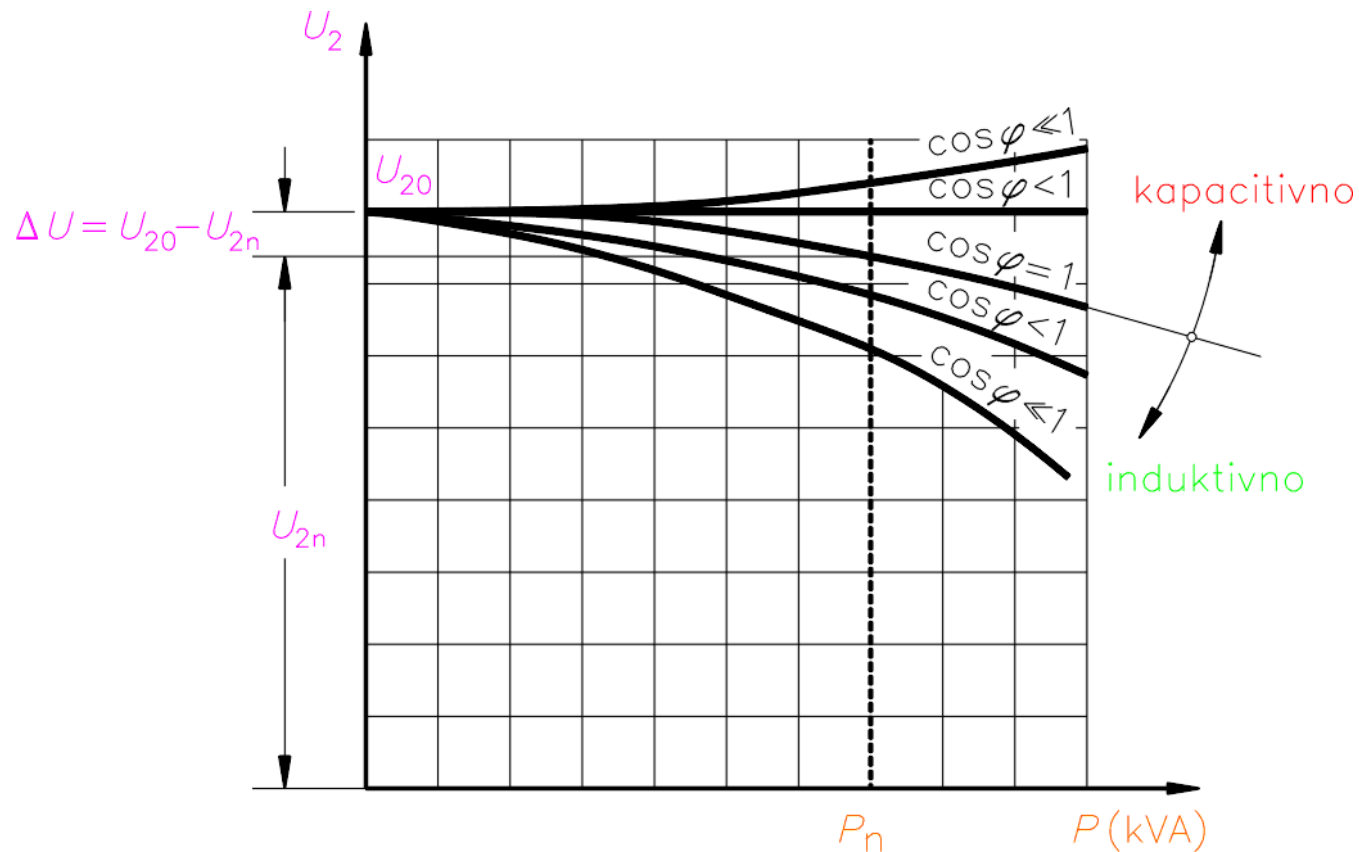

pad napona na transformatoru uz uzete u obzir sve utjecaje

$$\Delta U_1 = I_1(R_T \cdot \cos \varphi + X_T \cdot \sin \varphi) + \frac{1}{2U_1} \cdot I_1(X_T \cdot \cos \varphi + R_T \cdot \sin \varphi)^2 \quad (\text{V})$$


kompliciranije a razlika oko 1% te se ne koristi

prazni hod  $\Rightarrow$  magnetska slika, inducirani naponi, gubici u željezu


kratki spoj  $\Rightarrow$  strujna slika, gubici u bakru

# TROFAZNI TRANSFORMATORI



tri jednofazna  
**Američka praksa**

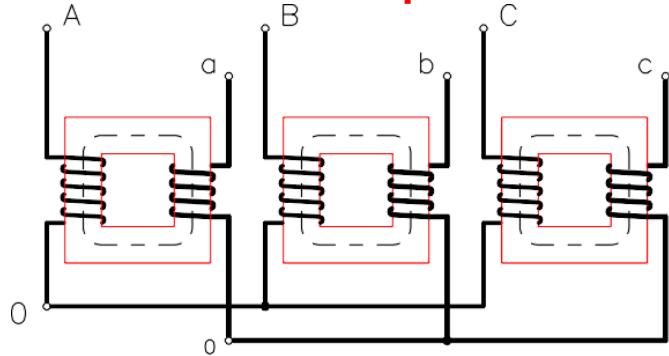



$\Delta - \Delta \rightarrow Yy$

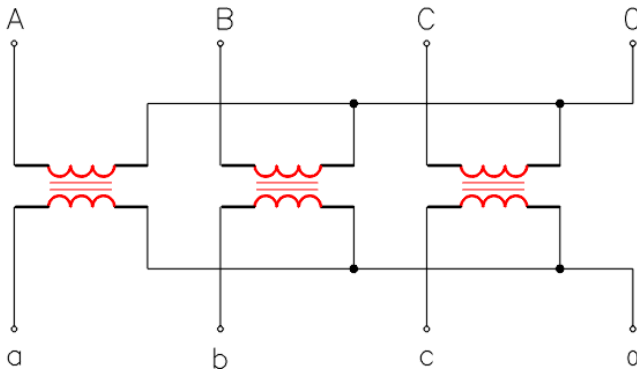

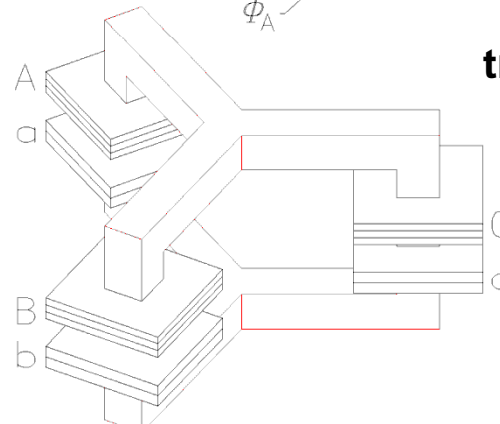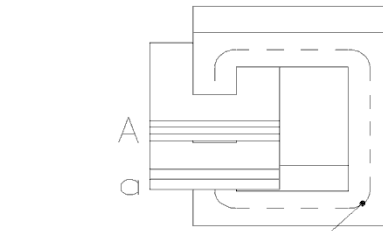
$L_1$  (A),  $L_2$  (B),  $L_3$  (C) - namoti višeg napona  
 $l_1$  (a),  $l_2$  (b),  $l_3$  (c) - namoti nižeg napona  
 tok energije - od namota višeg prema  
 namotima nižeg napona



trofazni



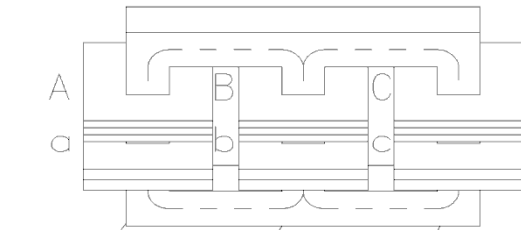
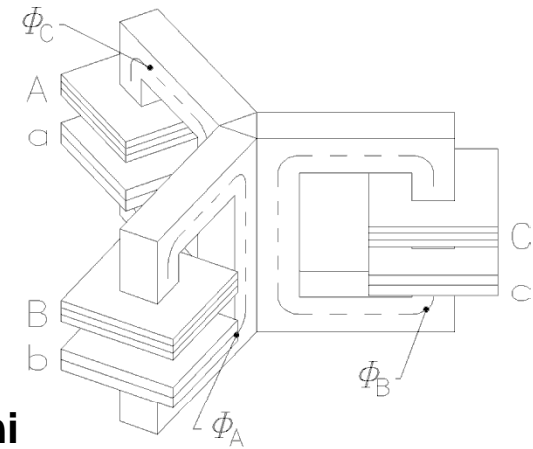


**Europska praksa**

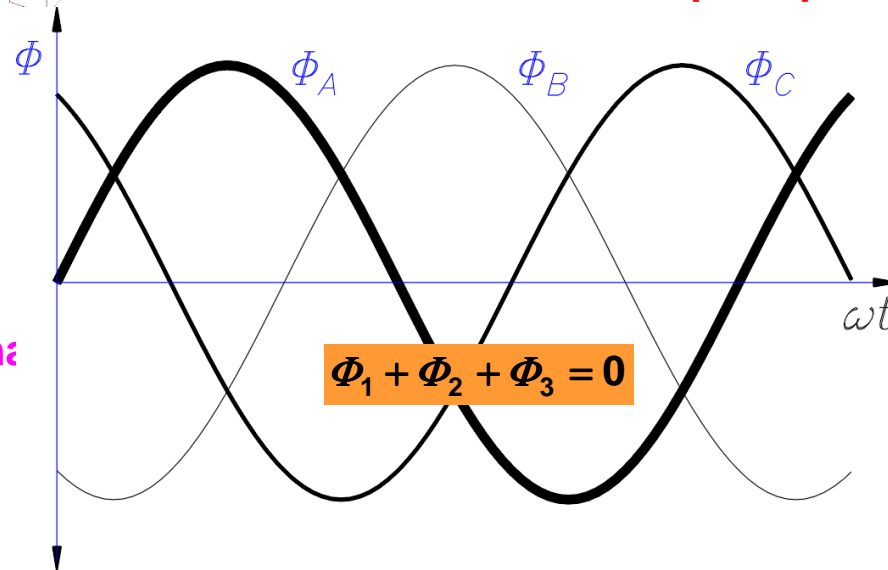


$$\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = 0$$

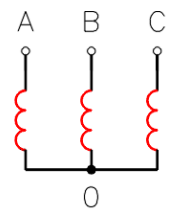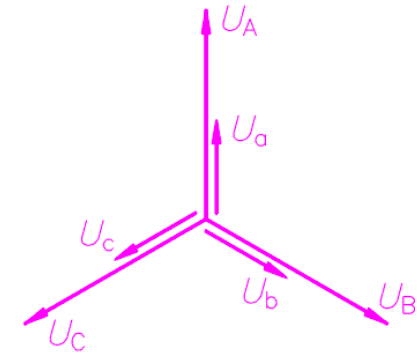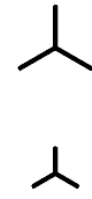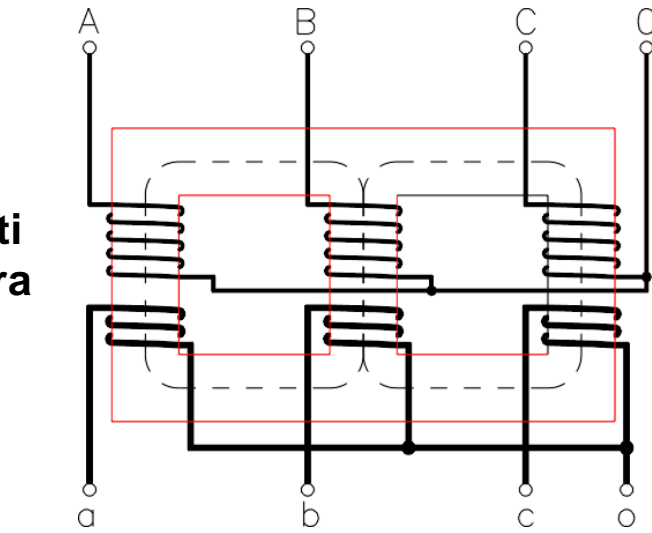
**istofazno spojeni namoti trofaznog transformatora**



zvijezda

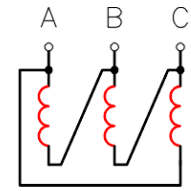


trokut

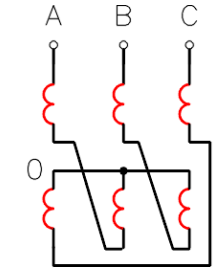


cik-cak

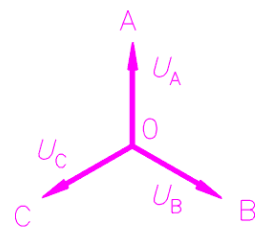
**osnovni spojevi trofaznih transformatora**





spoj  $\text{Y}$  (Y)

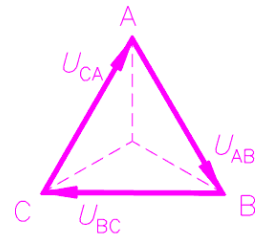

spoj  $\Delta$  (D)

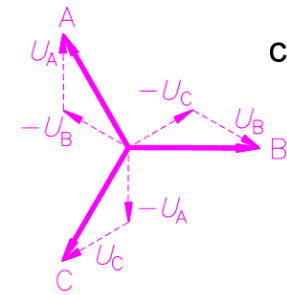

spoj  $\lambda$  (Z)

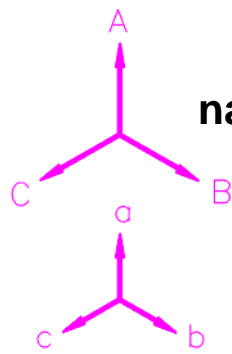
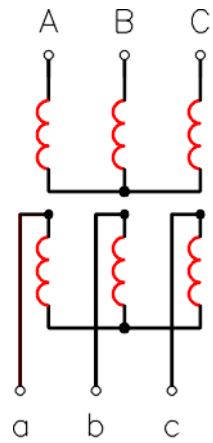


**naponi u fazi**

**istovrsni spoj**

Yy0:

grupa 0:  $U_A/U_a \rightarrow 0^\circ$

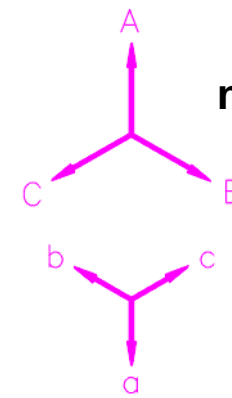
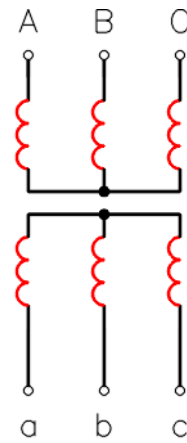


**naponi u protufazi**

Yy6:

grupa 6:  $U_A/U_a \rightarrow 180^\circ$

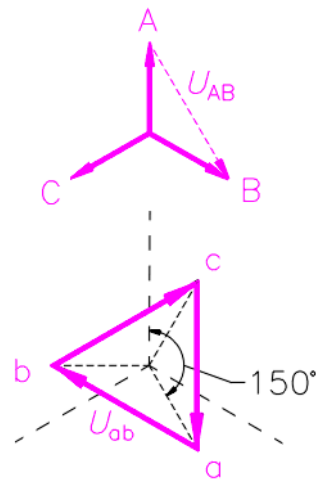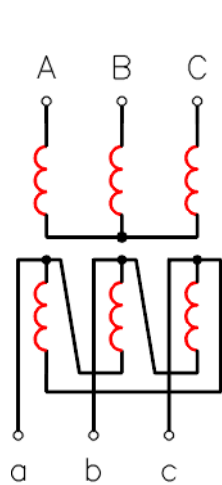**kombiniranje osnovnih spojeva omogućuje različite fazne pomake između primarnog i sekundarnog napona**





**“referentna” faza**

Yd5:

grupa 5:  $U_{AC}/U_{oc} \rightarrow 150^\circ$

**raznovrsni spoj**

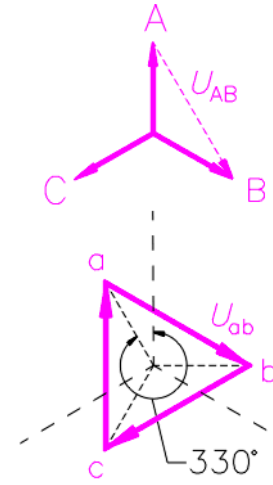
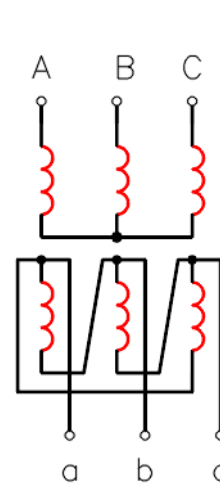


**“protufaza”**

Yd11:

grupa 11:  $U_{AC}/U_{oc} \rightarrow 330^\circ$

označivanje faznih pomaka - grupe spojeva - po 30° međusobnog pomaka

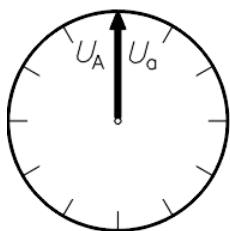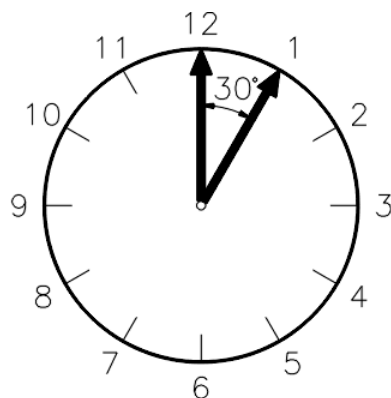


Yy0

**grupe0**

**Dd0**

**Yy0**

**Dz0**

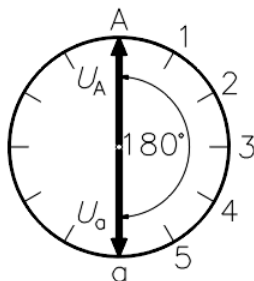


Yy6

**grupe6**

**Dd6**

**Yy6**

**Dz6**

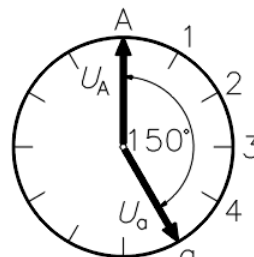


Yd5

**grupe5**

**Dy5**

**Yd5**

**Yz5**

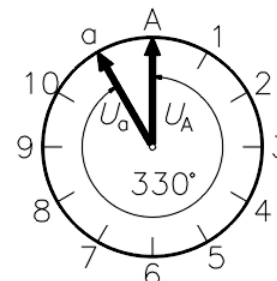

Yd11

**grupe11**

**Dy11**

**Yd11**

**Yz11**


# PARALELNI RAD TRANSFORMATORA

paralelno napajanje mreže

jednak  $n$ ; jednaka grupa spojeva (istofaznost)

mala razlika u snazi (izuzetak - usklađenost napona kratkog spoja)

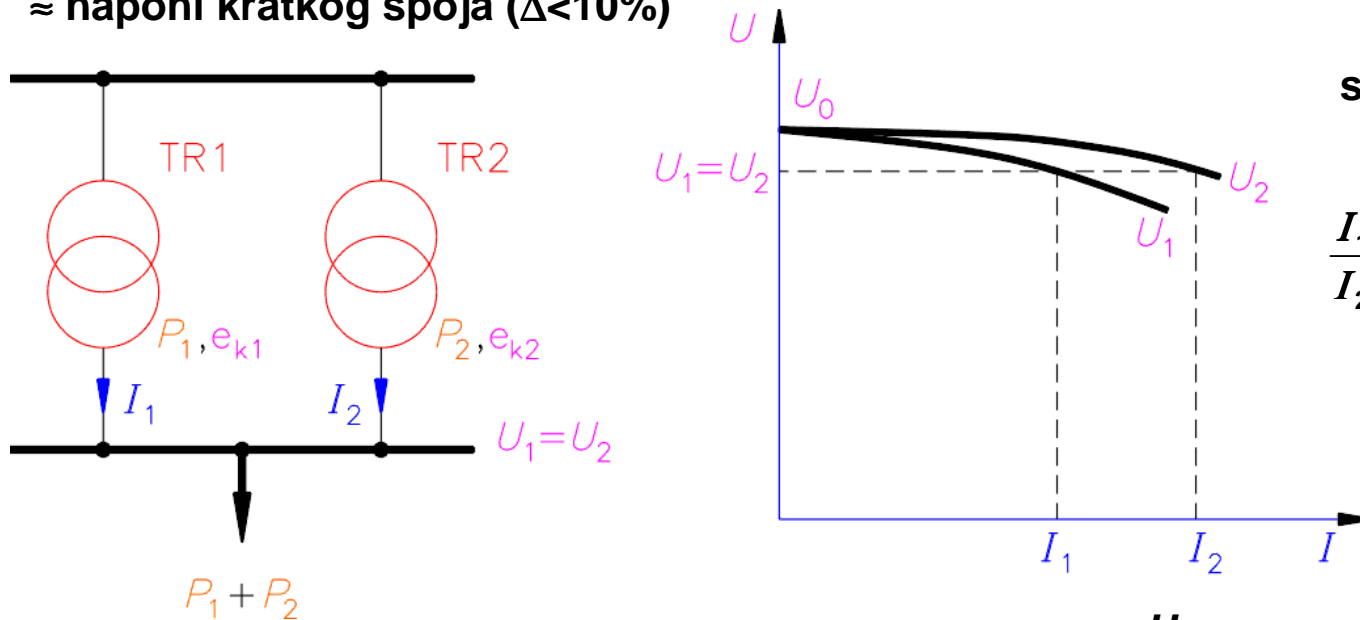$\approx$  naponi kratkog spoja ( $\Delta < 10\%$ )



strujno opterećenje je

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_{k2}}{Z_{k1}} \text{ impedancije pri KS}$$

zbog toga što je

$$e_k = \frac{I_n \cdot Z_k}{U_n}$$

možemo izračunati impedancije kratkog spoja

$$Z_{k1} = \frac{U_{n1}}{I_{n1}} \cdot e_{k1}$$

$$Z_{k2} = \frac{U_{n2}}{I_{n2}} \cdot e_{k2}$$

prema tome je  $\frac{I_1}{I_2} = \frac{P_{n1} \cdot e_{k2}}{P_{n2} \cdot e_{k1}}$  i stvarno opterećenje  $\frac{P_1}{P_{n1}} : \frac{P_2}{P_{n2}} = \frac{1}{e_{k1}} : \frac{1}{e_{k2}}$  ili  $\frac{I_1}{I_{n1}} : \frac{I_2}{I_{n2}} = \frac{e_{k2}}{e_{k1}}$

$$P = \sum_1^n P_i \quad (\text{za } e_{k1} = e_{k2} = \dots e_{ki})$$

u VA ili kVA ili MVA



## GUBICI TRANSFORMATORA

u željezu (magnetizacija, histereza, vrtložne struje)

$$P_h = k_h \cdot f \cdot B^{(1,6+2)} \quad (\text{W/kg})$$

$k_h$  - koeficijent ovisi o kvaliteti materijala - površini histereze (od 0,01 do 0,02)

1,6 -2 - eksponent ovisan i indukciji (niže 1,6, više do 2)

$f$  - frekvencija u Hz

$B$  - magnetska indukcija u T

$$P_v = k_v \cdot f^2 \cdot B^2 \cdot b \quad (\text{W/kg})$$

$k_h$  - koeficijent ovisi o kvaliteti materijala (od 0,015 do 0,025)

$f$  - frekvencija u Hz

$B$  - magnetska indukcija u T

$d$  - debljina lima u mm

$$P_{g(Fe)} \approx K \cdot B^2$$

**željezo** - zbog  $B^2$  za ↓ gubitke ↑ presjek jezgre → teži i skuplji transformator

**bakar** - zbog  $I^2$  za ↓ gubitke ↑ presjek namota → teži i skuplji transformator

u bakru (omski otpor)

za jednofazni trafo

$$P_{g(Cu)} = I_1^2 \cdot R_T$$

za trofazni trafo

$$P_{g(Cu)} = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_T$$

$I_1$  - struja svitka višeg napona

$R_T$  - radna komponenta impedancije transformatora

$$\eta = \frac{P_n \cdot \cos \varphi}{P_n \cdot \cos \varphi + P_{g_{Fe}} + P_{g_{Cu}}}$$

uz  $x = \frac{P}{P_n}$  i stalan  $\cos \varphi$


$$P_{g_{Fe}} = k \text{ (konstanta)}$$

$$P_{g_{Cu}} = P_{g_{nCu}} \cdot x^2$$

$$P_{g_{Fe}} = P_{g_{Cu}}$$

uvjet za  $\eta_{max}$

ovisnost  $\eta$   
o opterećenju

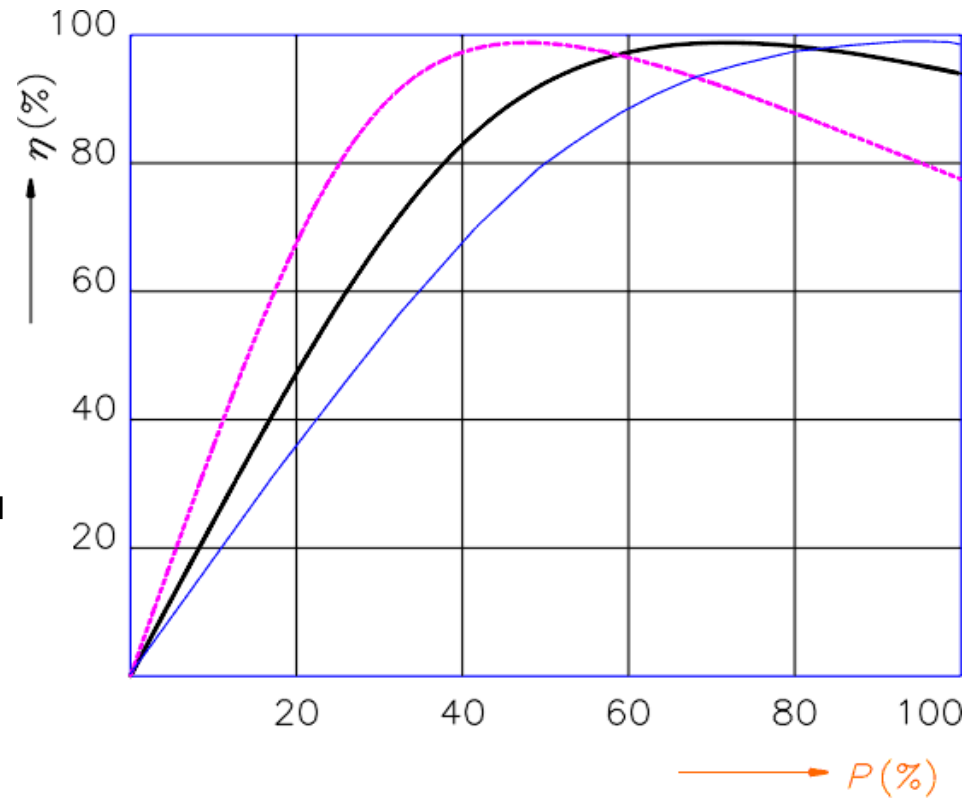


$\frac{P_{g(Fe)}}{P_{g(Cu)}} \approx \begin{cases} \text{za } 1,0 P_n & \text{— (blue line)} \\ \text{za } 0,75 P_n & \text{— (black line)} \\ \text{za } 0,5 P_n & \cdots \cdots \text{ (magenta dotted line)} \end{cases}$


# MJERNI TRANSFORMATORI
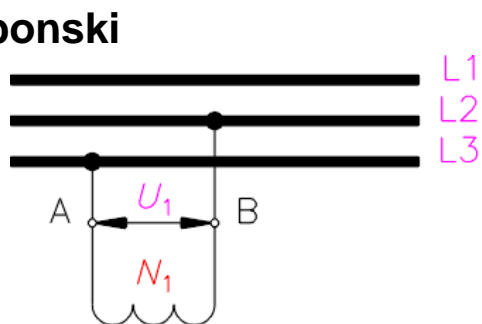
## linearni prijenos mjernog podatka

linearni dio  
karakteristike  
magnetiziranja




točnost ↑ ako  
opterećenje ↓

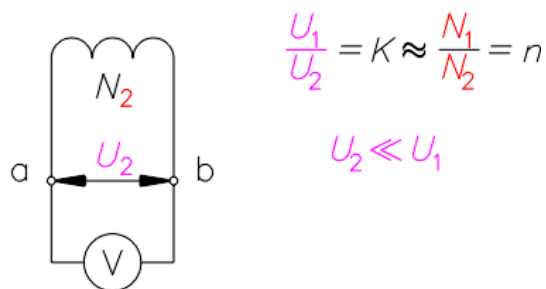


režim  
praznog  
hoda


za određenu  
snagu u VA

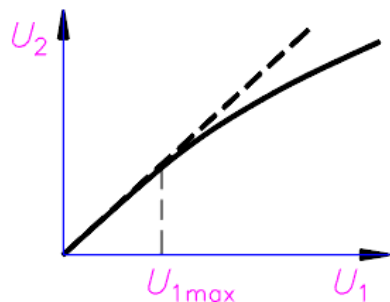

strujni

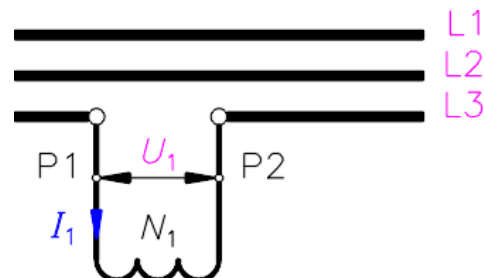

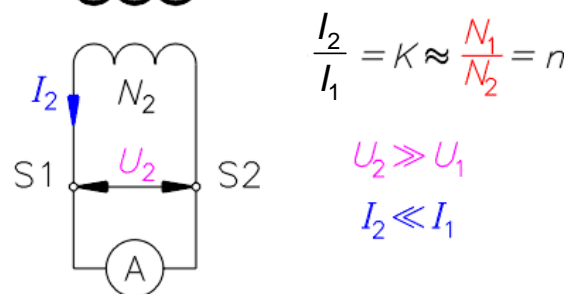linearni dio  
karakteristike  
magnetiziranja




točnost ↑ ako  
opterećenje ↑

režim  
kratkog  
spoja

za određenu  
snagu u VA

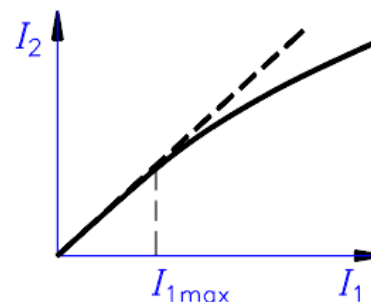mogućnost  
preopterećenja  
(KS i zasićenje uz  
grešku ≤ 10%)




Ft (faktor točnosti) < 5 točni i osjetljivi instrumenti  
Ft < 10 pogonska mjerenja Ft > 10 zaštitni releji

## **TRANSFORMATORI POSEBNE NAMJENE (IZVEDBE)**

transformiranje (prilagođavanje) impedancije


transformiranje malih snaga

prigušnice

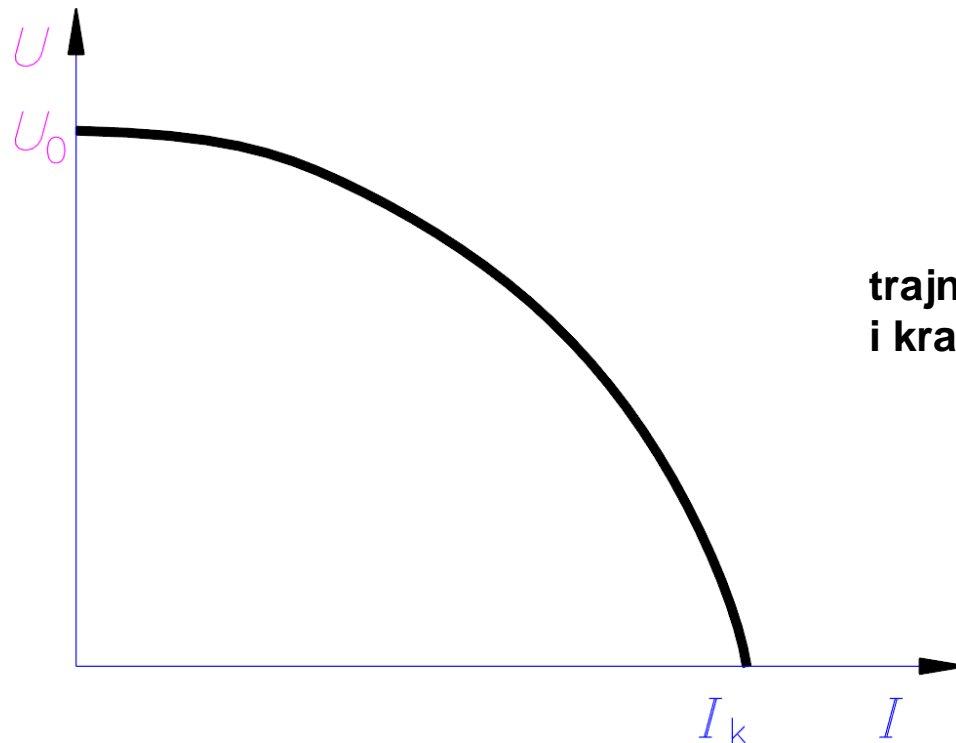

trajni rad u praznom hodu  
i kratkom spoju (zavarivanje)
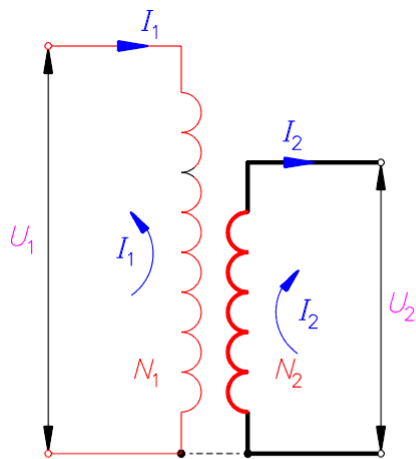
# TRANSFORMATOR U ŠTEDNOM SPOJU (AUTOTRANSFORMATOR)




$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$S_{N1} \rightarrow I_1$$

$$S_{N2} \rightarrow I_2$$
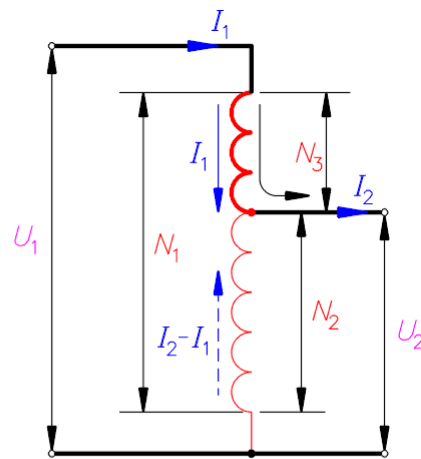
$$I_2 > I_1 \rightarrow S_{N2} > S_{N1}$$



$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$S_{N1} = S_{N2} + S_{N3}$$

$$S_{N3} \rightarrow I_1$$

$$I_2 \approx I_1 \rightarrow S_{N2} \ll S_{N1}$$

snaga transformacije  
snaga jezgre  
tipska snaga

$$P_T = (U_1 - U_2) \cdot I_1 \approx (I_2 - I_1) \cdot U_2$$

$$P_T = P \left(1 - \frac{U_2}{U_1}\right) \quad \text{za } U_1 > U_2$$

kada je  $\frac{U_2}{U_1} \rightarrow 0$ , slijedi  $P_T \rightarrow P$

kada je  $\frac{U_2}{U_1} \rightarrow 1$ , slijedi  $P_T \rightarrow 0$

**ekonomski zanimljivo**




Zabranjena uporaba ako mreže moraju biti galvanski odvojene (PEX)

# REGULACIJSKI TRANSFORMATOR

mogu raditi pri promjenjivim uvjetima napona mreže

obični trafo ima na primaru izvode s  $\pm 4$  do 5% za prilagođavanje u beznaponskom stanju

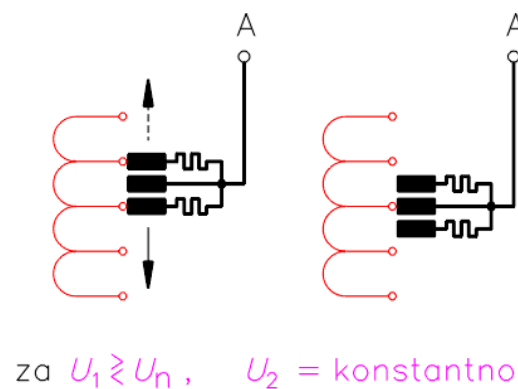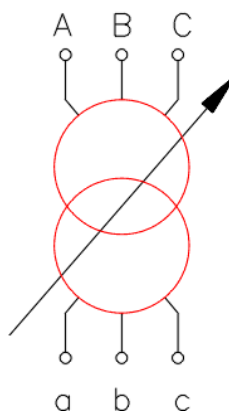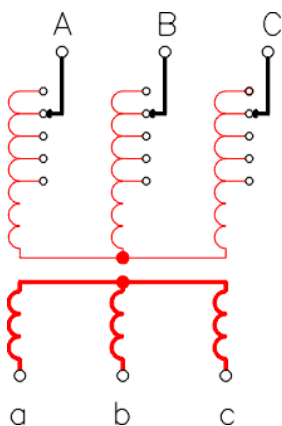regulacijski trafo - prilagođavanje uz opterećenje (kod elektrodistribucijskih mreža)






za snage > od 20 MVA




# IZVEDBA TRANSFORMATORA

## aktivni dijelovi - jezgra i namoti

jezgra

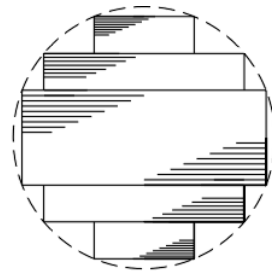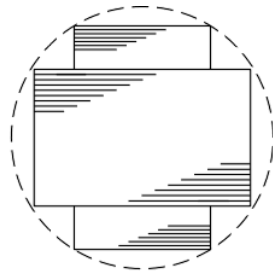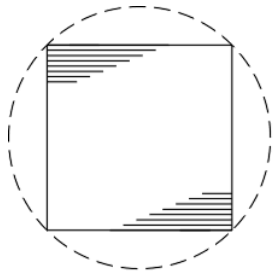


- što bolje iskorištenje prostora

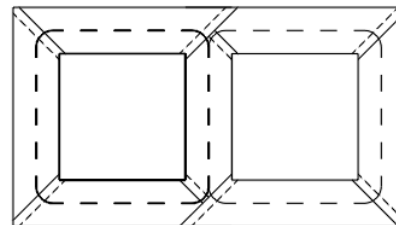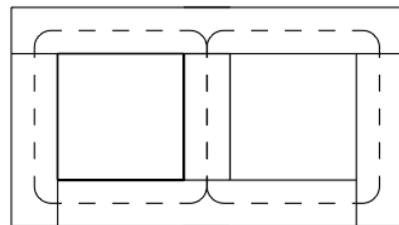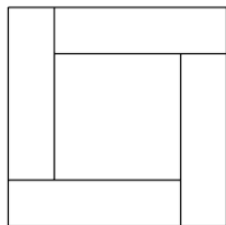


- što manji magnetski otpor (magnetski usmjereni limovi)

## namoti

### po slojevima

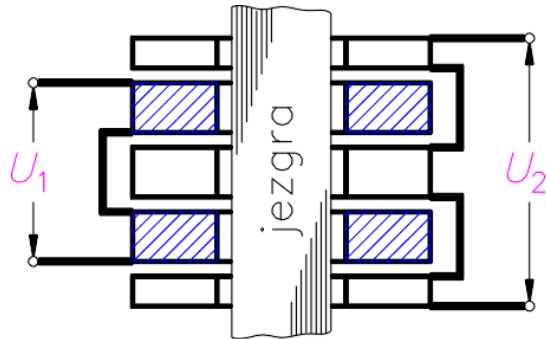

### koncentrično

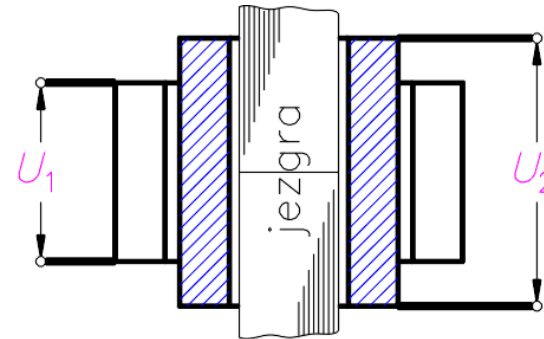

 donji napon  $U_2$   
 gornji napon  $U_1$

**više kombinacija napona  
serijskim i paralelni spajanjem**

**bolja naponska odvojenost  
od jezgre**



- kotao
- medij za hlađenje
- zaštitni dijelovi
- provodni izolatori

**neaktivni dijelovi**

