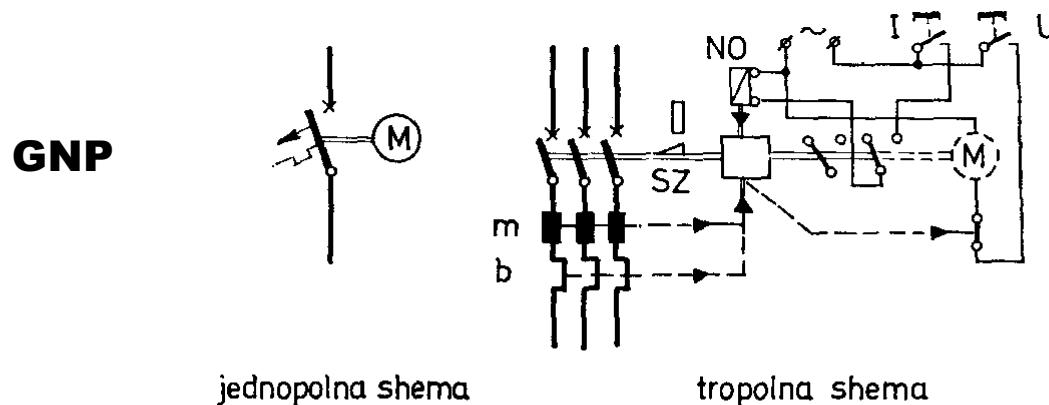


Niskonaponska sklopna i razvodna postrojenja

ELEMENTI: sabirnice, prekidači, osigurači, sklopke, sklopnići

Tipna niskonaponska polja elektroenergetske mreže


Glavno niskonaponsko polje transformatora



- M — motorni pogon zaštitnog prekidača
- SZ — samozapor kod aktiviranja zaštite od kratkog spoja
- NO — naponski okidač (ne aktivira se kod nestanka napona)
- m — elektromagnetski okidači za zaštitu od kratkog spoja
- b — bimetalični okidači za zaštitu od preopterećenja
- I — tipka za isklop prekidača
- U — tipka za uklop prekidača

Zaštitini prekidač glavnog niskonaponskog polja trafostanice


Kabelsko polje sa zaštitnim prekidačem

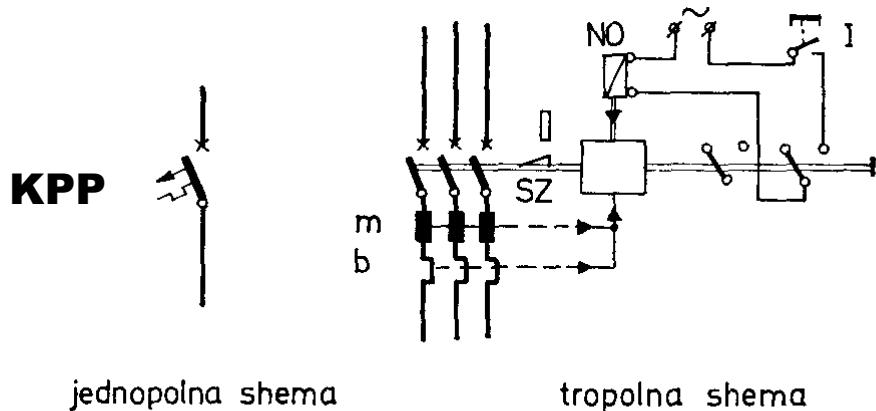

SZ — samozapor kod aktiviranja zaštite od kratkog spoja
NO — naponski okidač (ne aktivira se kad nestane napon)
m — elektromagnetski okidači za zaštitu od kratkog spoja
b — bimetalični okidači za zaštitu od preopterećenja
I — tipka za isklop prekidača

Zaštitini prekidač kabelskog polja


Kabelsko polje s osiguračima

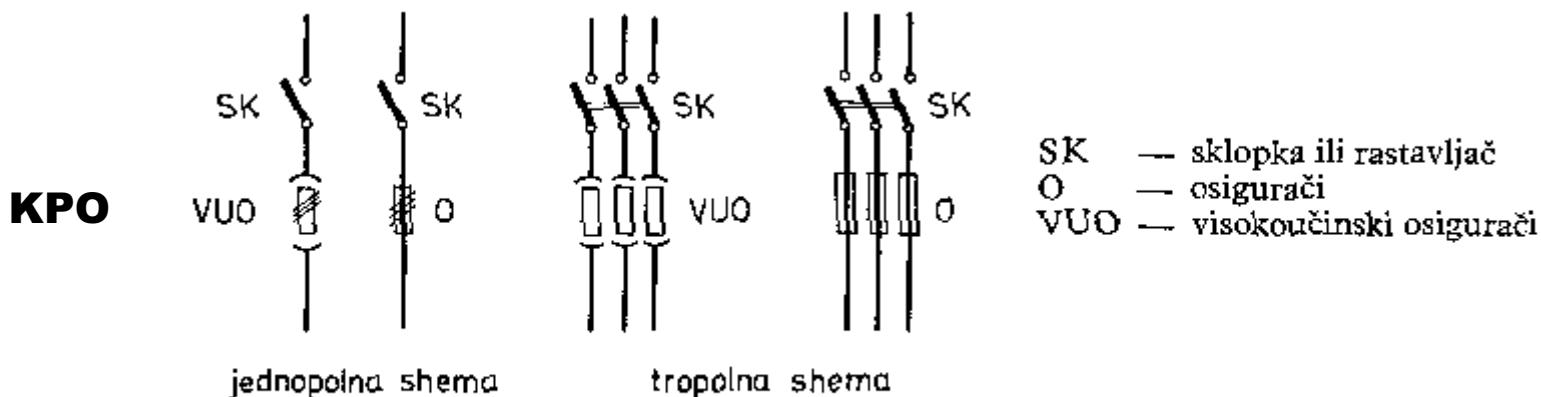


SK — sklopka ili rastavljač
O — osigurači
VUO — visokoučinski osigurači

Osigurači sa sklopnikom ili rastavljačem kabelskog polja

Motorski zaštitni sklopnik

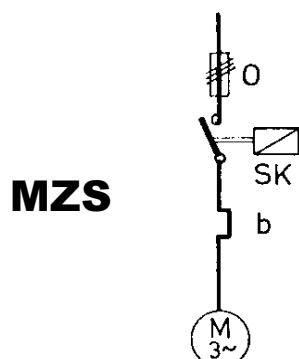


jednopolna shema

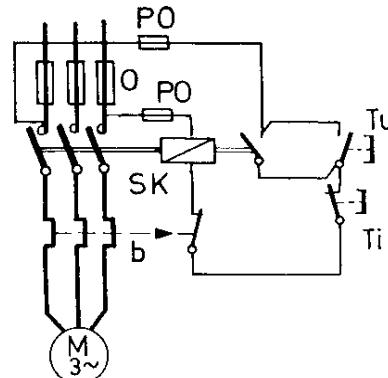


- SK — sklopnik
- O — osigurači za zaštitu od kratkog spoja
- b — bimetalički relaj za zaštitu od preopterećenja
- PO — osigurači pomoćnog strujnog kruga
- T_u — tipka za uklop sklopnika
- T_i — tipka za isklop sklopnika

Motorski zaštitni sklopnik

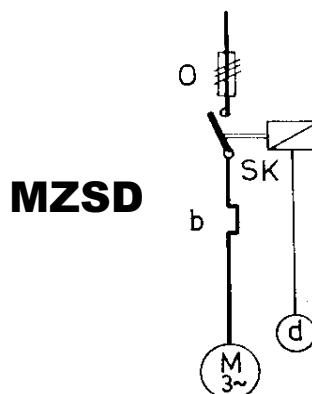Motorski zaštitni sklopnik s daljinskim upravljanjem




jednopolna shema

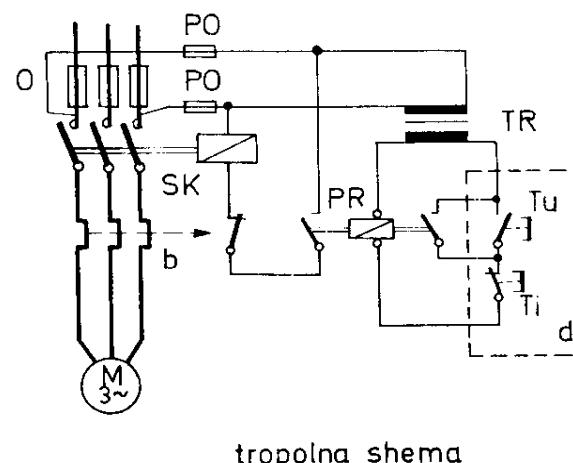


- SK — sklopnik
- O — osigurači za zaštitu od kratkog spoja
- b — bimetalički relaj za zaštitu od preopterećenja
- PO — osigurači pomoćnog strujnog kruga
- d — tipka za daljinsko upravljanje
- T_u — tipka za uklop sklopnika
- T_i — tipka za isklop sklopnika
- TR — transformator za daljinsko upravljanje
- PR — pomoćni relaj za daljinsko upravljanje

Motorski zaštitni sklopnik s daljinskim upravljanjem sniženim naponom

Motorski zaštitni prekidač

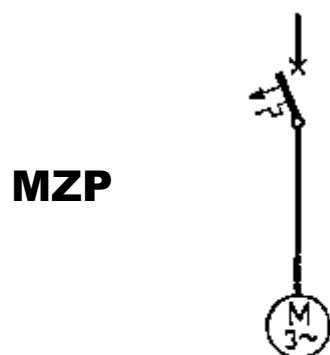

jednopolna shema

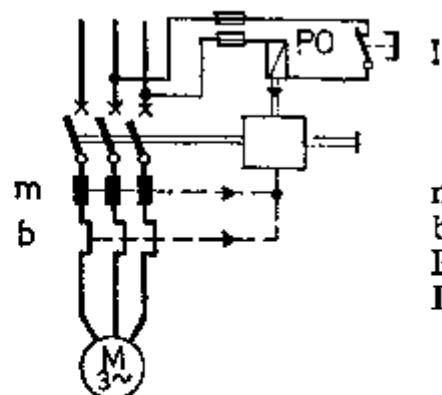


trojpolna shema

- m — elektromagnetski okidač
- b — bimetalički okidač
- PO — podnaponski okidač
- I — tipka za isklop prekidača

Motorski zaštitni prekidač

Niskonaponska rudnička mreža

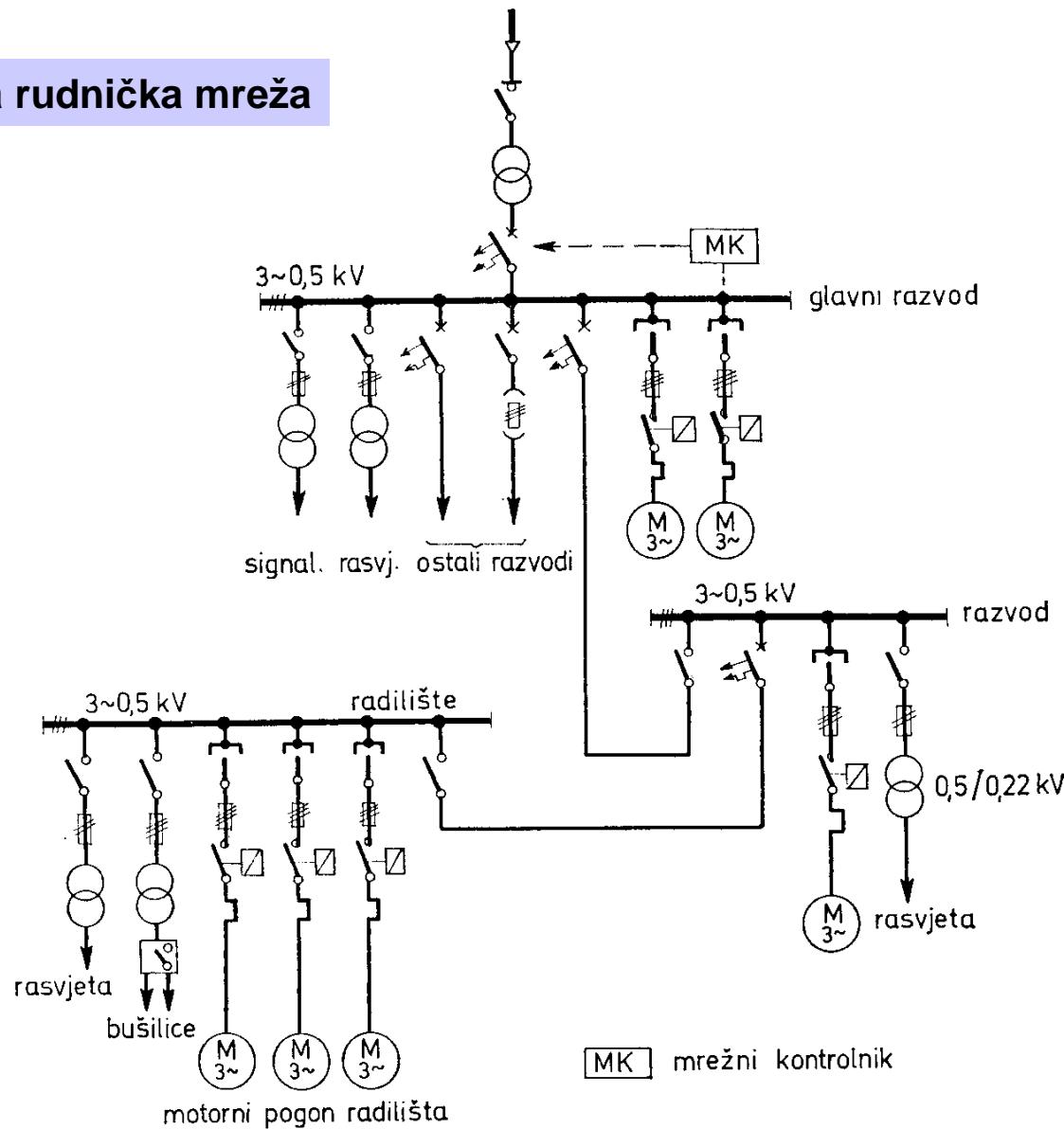


Primjer niskonaponske mreže rudnika

Kompenzacija jalove energije

Izvedba

- a) pomoću sinhronih motora kod većih pogonskih jedinica
- b) spajanjem kondenzatorskih baterija na mrežu

- centralna
- grupna
- pojedinačna

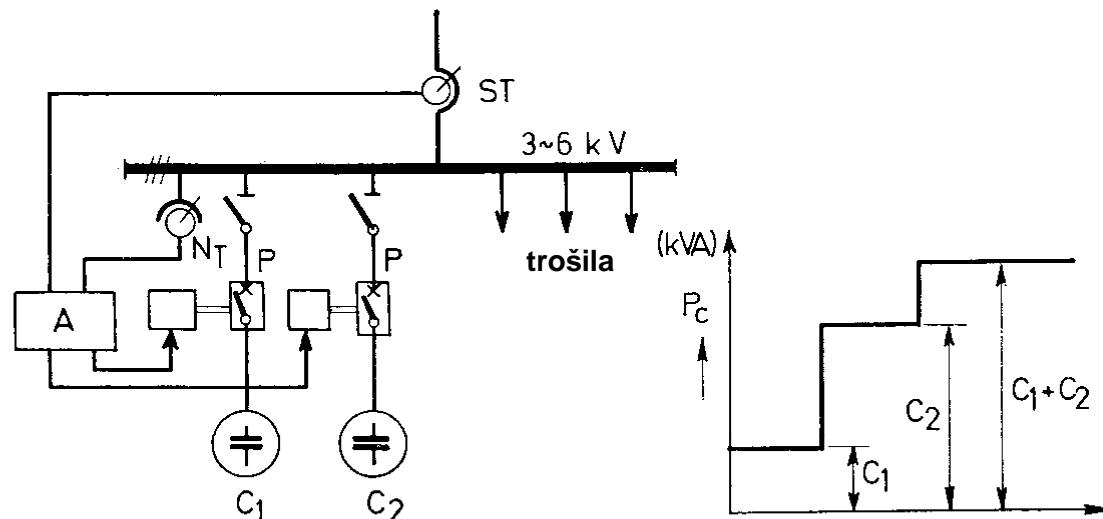

C_1 — kondenzatorska baterija 1

C_2 — kondenzatorska baterija 2


ST — strujni transformator ukupne potrošnje rudnika

NT — naponski transformator

A — uređaj za automatsko upravljanje kompenzacijom

Automatska kompenzacija jalovc energije

Dimenzioniranje kondenzatorskih baterija

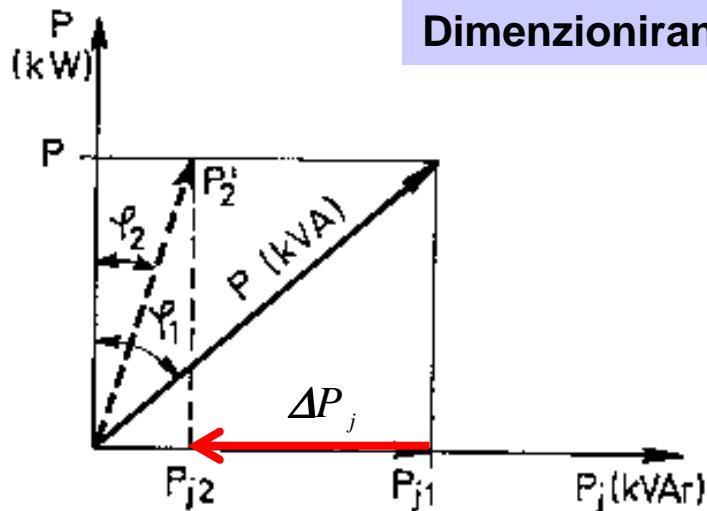

$$P_{jsM} = \frac{P_{sM}}{\eta} \cdot t_g \varphi_{sM} = \Delta P_j$$

P_{jsM} - potrebna jalova snaga sinhronog motora

P_{sM} - snaga sinhronog motora (revirna)

φ_{sM} - kut faznog pomaka sinhronog motora

η - stupanj korisnog djelovanja sinhronog motora

$$\Delta P_j = \left(\frac{\sin \phi_1}{\cos \phi} - \frac{\sin \phi_2}{\cos \phi_2} \right) = P \left(t_g \phi_1 - t_g \phi_2 \right) \text{ (kVAr)}$$

Kazalični prikaz kompenzacije jalove energije

$$P_j = P_{j1} - P_{j2} = \Delta P_j$$

$$P_c = \Delta P_j$$

P_c - potrebna snaga kondenzatorske baterije

$$C = \frac{P_c \cdot 10^3}{2\pi f \cdot U^2} \text{ (\mu F)}$$


$$I_c = \frac{P_c}{\sqrt{3} \cdot U} \text{ (A)}$$

VRIJEDNOSTI $(t_g \phi_1 - t_g \phi_2)$ ZA KOMPENZACIJU $\cos \phi_1 \text{ NA } \cos \phi_2$

$\cos \phi_1 \backslash \cos \phi_2$	0,80	0,85	0,90	0,95	1
0,20	4,150	4,280	4,416	4,571	4,900
0,30	2,430	2,560	2,696	2,851	3,180
0,40	1,540	1,670	1,806	1,961	2,290
0,50	0,982	1,112	1,248	1,403	1,732
0,60	0,583	0,713	0,849	1,004	1,333
0,65	0,419	0,549	0,685	0,840	1,169
0,70	0,270	0,400	0,536	0,691	1,020
0,75	0,132	0,262	0,398	0,553	0,882
0,80	—	0,130	0,266	0,421	0,750
0,85	—	—	0,146	0,291	0,620
0,90	—	—	—	0,155	0,484
0,95	—	—	—	—	0,329

**snaga kompenzacije kondenzatora
pri kombiniranoj kompenzaciji
pomoću sinkronog motora i
kondenzatorskih baterija**
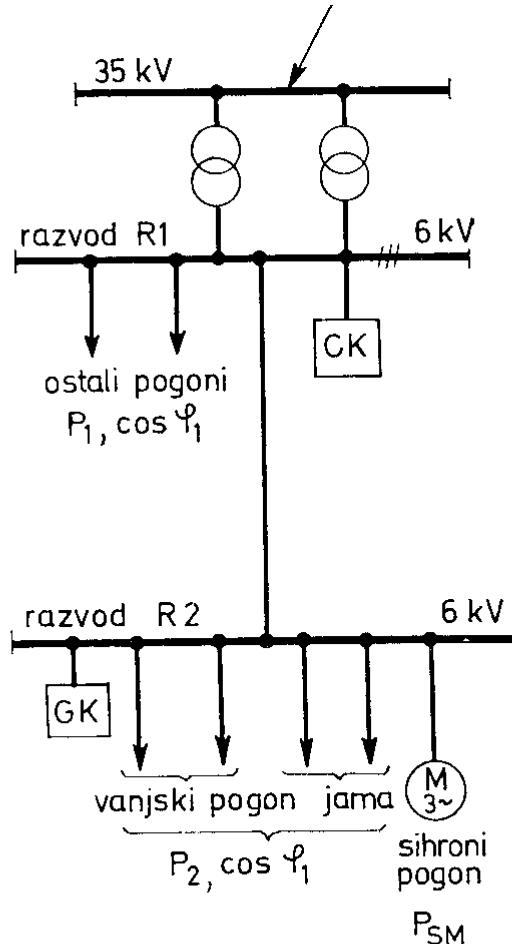
$$P_c = P(t_g\varphi_1 - t_g\varphi_2) - \frac{P_{SM}}{\eta} \cdot t_g\varphi_{SM} \quad (\text{kVAr})$$



R1 — glavne sabirnice potrošnje rudnika


CK — centralna kompenzacija rudnika

R2 — sabirnice razvoda dijela rudnika (jame)

GK — grupna kompenzacija dijela rudnika (jame) ili grupe trošila


Kompenzacija jalove energije rudnika

Kontaktna mreža

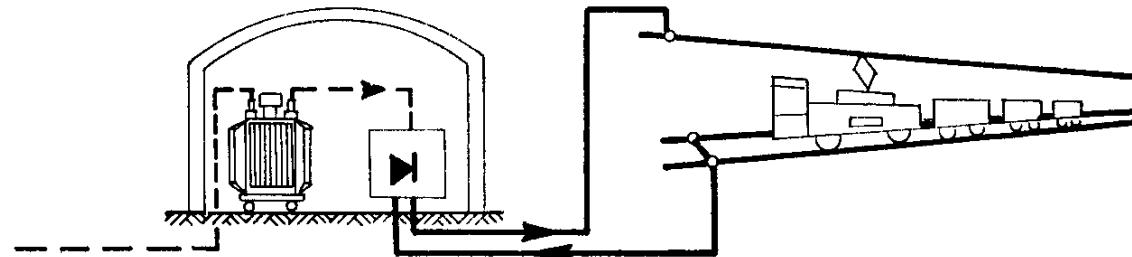

Shematski prikaz postrojenja za kontaktnu mrežu

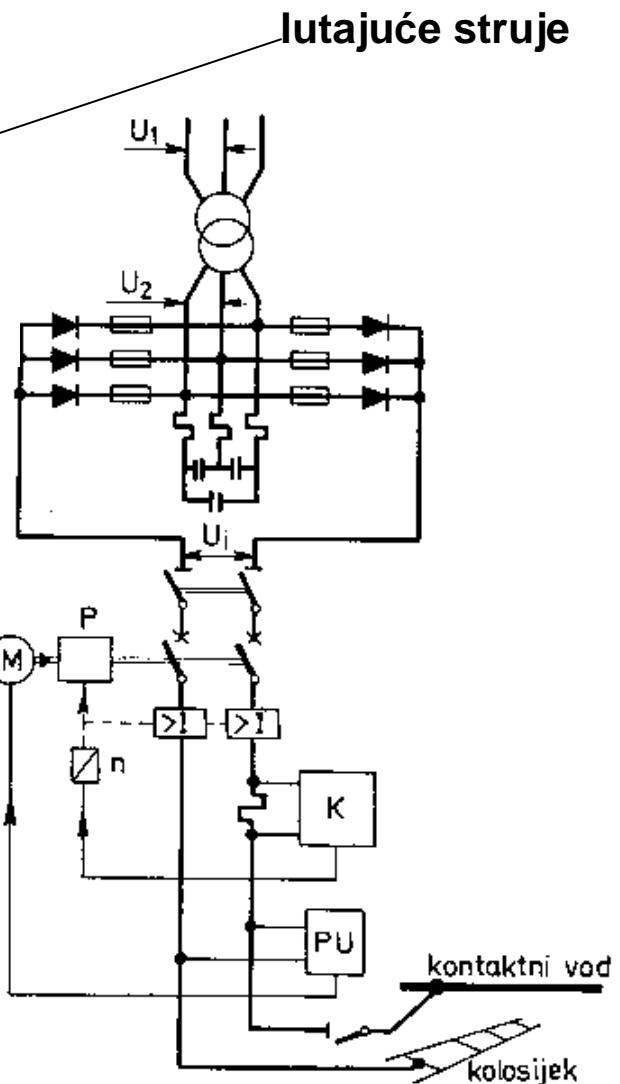
- P — zaštitni prekidač
M — motorni pogon za uklapanje prekidača
 $> I$ — prekostrujna zaštita po veličini struje
K — kontrolni uređaj za zaštitu od kratkog spoja po brzini porasta struje
n — naponski okidač prekidača
PU — uređaj za automatski ponovni uklop s blokadom za jedan do tri uklopa




Usmjerivačko postrojenje za kontaktnu mrežu (trefazni mosni spoj)

ISPRAVLJAČI

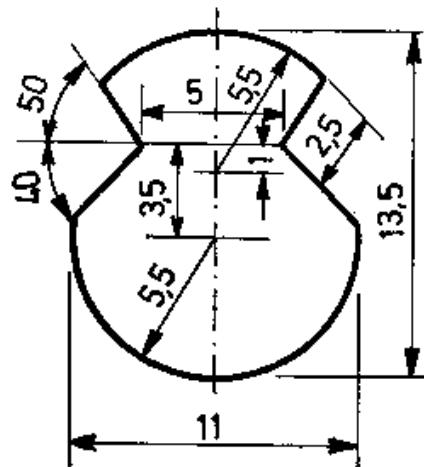
- valovitost<5%
- 100% trajno
- 150% 2 sata
- 200% 1 minuta




Presjek kontaktnog voda

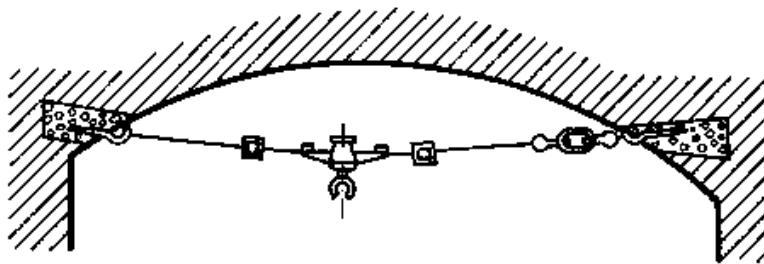

Zavješenje kontaktnog voda

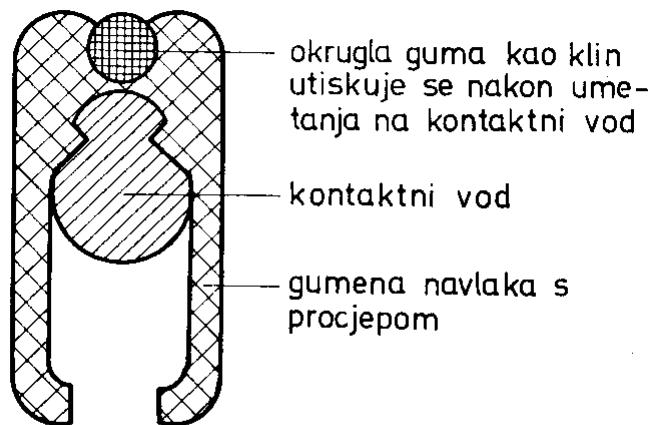

Zaštitna izolacija kontaktnog voda

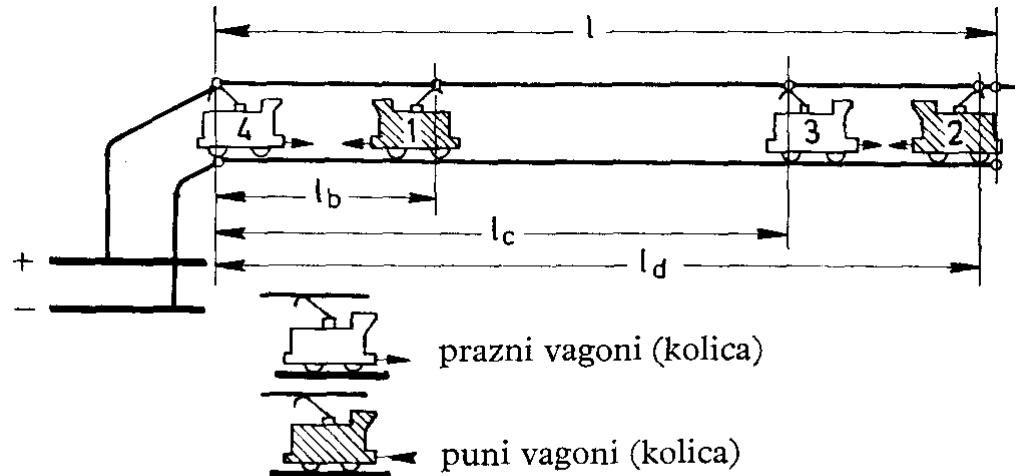

Raspored lokomotiva za proračun

$$\Delta U = \Delta U_k + \Delta U_t + \Delta U_v \leq \Delta U_d$$

ΔU_k - pad napona kontaktnog voda

ΔU_t - pad napona tračnica

ΔU_v - pad napona kabela napajanja

ΔU_d - maksimalno dopušteni pad napona

$$\Delta U_k = \frac{I_4 \cdot I_a + I_1 \cdot I_b + I_3 \cdot I_c + I_2 \cdot I_d}{k \cdot s} (V)$$

I_2, I_3, I_1, I_4 - struje pojedinih lokomotiva u amperima

I_a, I_b, I_c, I_d - udaljenosti električnih lokomotiva od napojne stanice u metrima

k - specifična vodljivost kontaktnog vodiča (iznosi 57 za Cu)

s - presjek odabranog kontaktnog vodiča u mm^2

$\sum I_x I_x$ - suma umnoška struje i udaljenosti

b - otpor, jednog km pruge (2 tračnice) koji ovisi o težini tračnice po dužinskom metru,

npr. za tračnice od 24 kg/m bit će $b = 0,28 \text{ ohma/km}$

m - broj pruga u određenoj prometnici

$$\Delta U_v = \frac{(\Sigma I) \cdot I_v}{K \cdot S} (V)$$

I_v - dužina pojnog ili povratnog voda (m)
 S - presjek pojnog ili povratnog voda (mm^2)

$$U_i = 2,34 \cdot U_f = 2,34 \frac{U}{\sqrt{3}}$$

$$U_i = 2,34 \frac{U}{\sqrt{3}} = 542V \approx 550V$$






Rasvjeta rudničkih prostora

Rasvjeta jamskih prostora

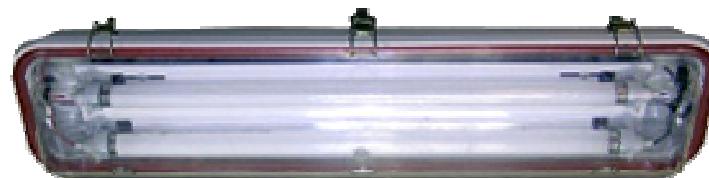Davyjeva lampa – mrežicom ograničen plamen
(hlađenje, odvođenje topline)



Rasvjeta rudničkih prostora

Rasvjeta jamskih prostora

Investicijsko ulaganje od 1 % do 2 %

Flourescentno svjetlo (cijevi ili visokotlačne žarulje)

Flourescentna:

- minimalna blještavost
- osjetljivost na promjene napona

Visokotlačna:

- za visoke jamske prostore (inače uzrokuju blještanje)
- ekonomična
- neosjetljivost na promjene napona

Flourescentna:

- Za niske prostore
- Povoljna razdioba osvjetljenosti
- Više svjetla nego žarulje sa žarnom niti
- Odlična trajnost kada se rasvjeta praktički ne gasi

Rasvjeta rudničkih prostora

Rasvjeta jamskih prostora

Izbor izvora svjetla

flourescentna rasvjeta, štedne žarulje

Napon rasvjete mreže

24 V, 50 V, 110 V, 230 V (standardna rasvjjetna tijela, presjek kabela, doseg instalacije)

Izbor osvjetljenosti


OSVIJETLJENOSTI JAMSKIH PROSTORA

JAMSKI PROSTOR	Najmanja osvjetljenost (lx)					
	svjetiljke sa žarnom niti			fluorescentne svjetiljke		
	Sovjetski autori	Njemački autori	Preporučene vrijednosti	Sovjetski autori	Njemački autori	Preporučene vrijednosti
Trafo podstanica	50	80	50	150	120	120
Lokomotivni depo	20	50	50	75	80	80
Jamske radionice	50	80	80	150	120	120
Navozišta	20	20	20	75	80	30—50
Crpne stanice	50	80	50	150	120	80
Glavni hodnici	2	2	2	5	1—10	2—5
Raskrsnice	20	25	10—15	50	50	30—50


Izbor tipa rasvjetne armature za jamske hodnike

ODNOS CIJENA ZA OSVJETLJENJE
JAMSKIH HODNIKA

Fluorescentna armatura	Minimalno osvjetljenje (lx)	Visina zavješenja (m)	Razmak (m)	CIJENA /m
1 × 20 W	5	2,20	7,60	1,0
2 × 20 W	5	2,20	10,40	1,44
1 × 40 W	5	2,20	12	0,88
2 × 40 W	5	2,20	14	1,32

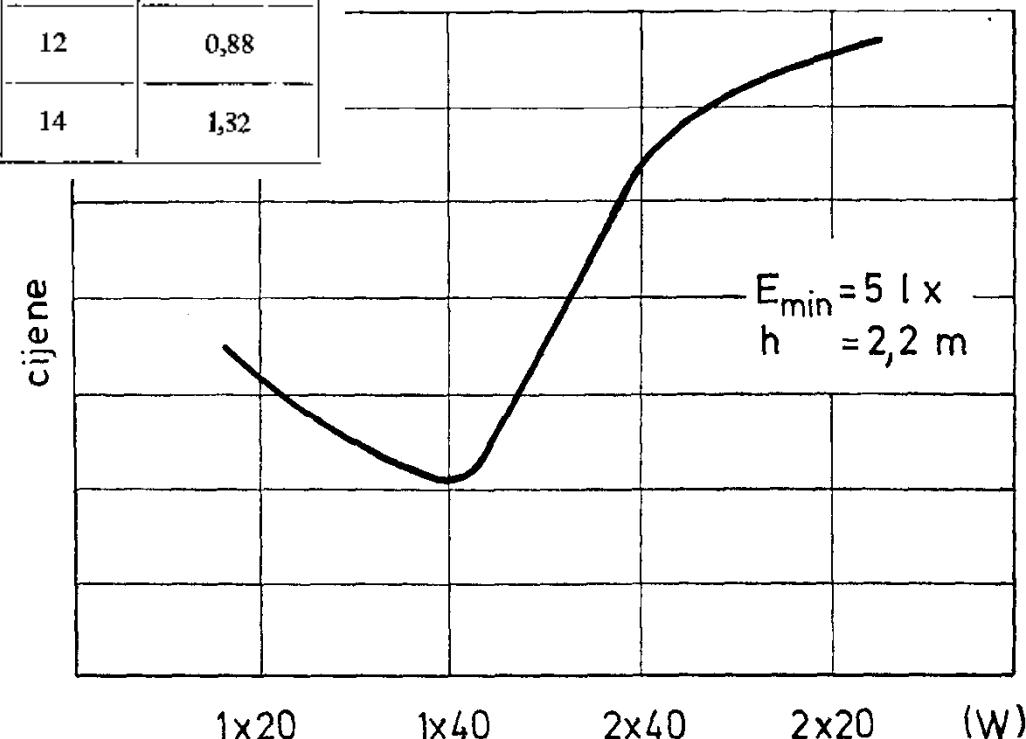


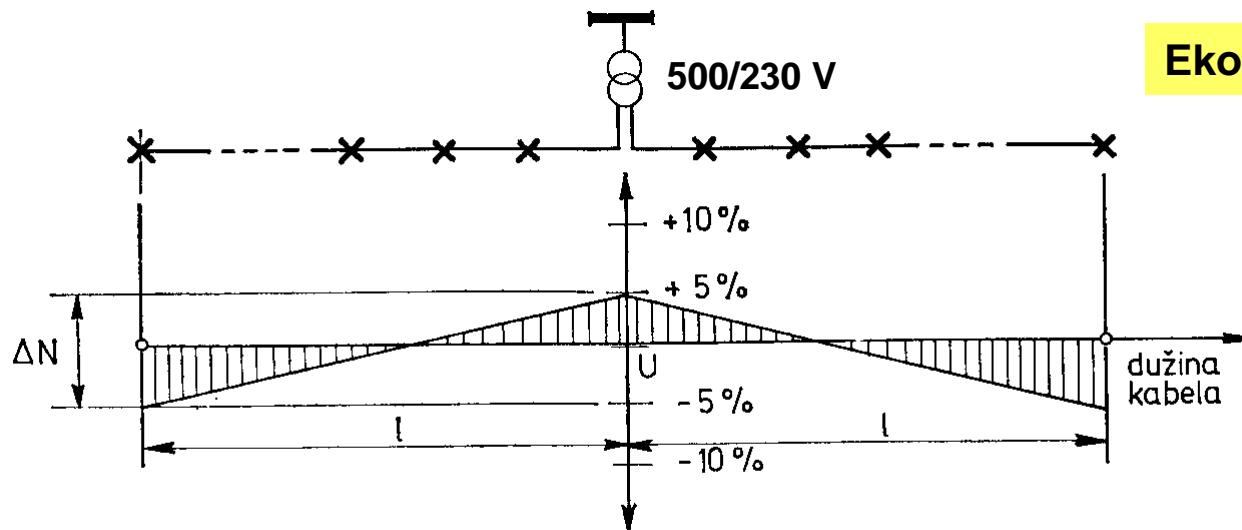Troškovi rasvjete jamskih saobraćajnica fluorescentnim svjetiljkama



Ekonomski snaga transformatora

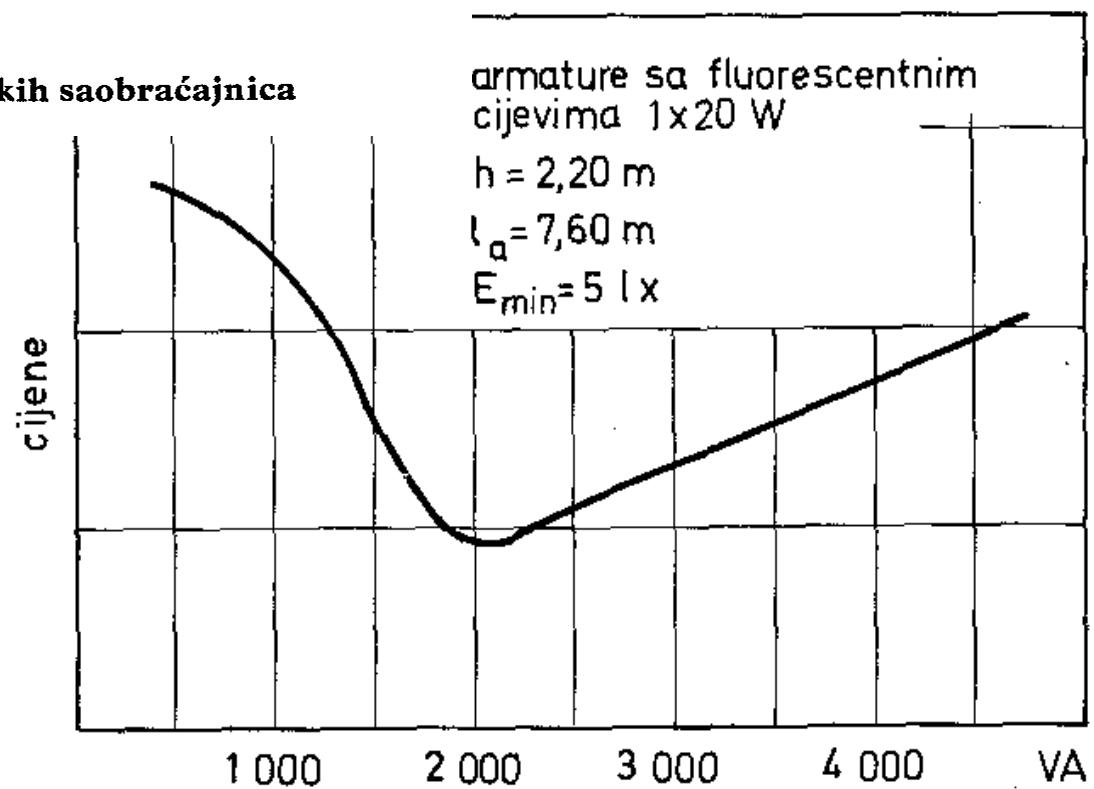
Pad napona u kabelu kod rasvjete jamskih saobraćajnica



Optimalna snaga transformatora za rasvjetu jamskih saobraćajnica

Rasvjeta površinskih kopova

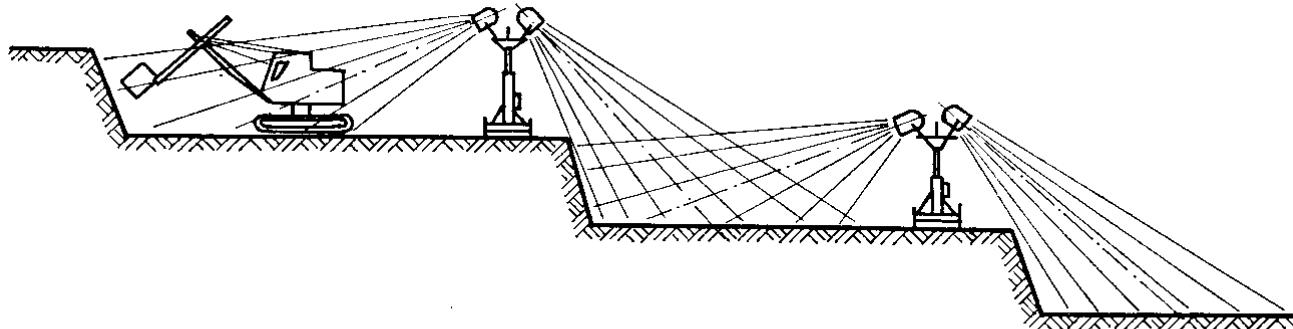
Izvedba rasvjete kopa i njegove osvjetljenosti



Osvjetljenje etaža dnevnog kopna

- **radna mjesta:**
- horizontalne površine etaže (5 -10) lx
- vertikalne površine etaže (10-20) lx
- konture kopa izvan radne plohe minimalno (1 – 2) lx
- prilazni putovi kopa (3 – 5) lx
- fiksna postrojenja (20-30) lx
- prijenosna postrojenja (5 -10) lx
- transportni put (2 – 3) lx
- utovarne stanice, pogonska mjesta 10 lx
- stanice za transport ljudi 30 lx

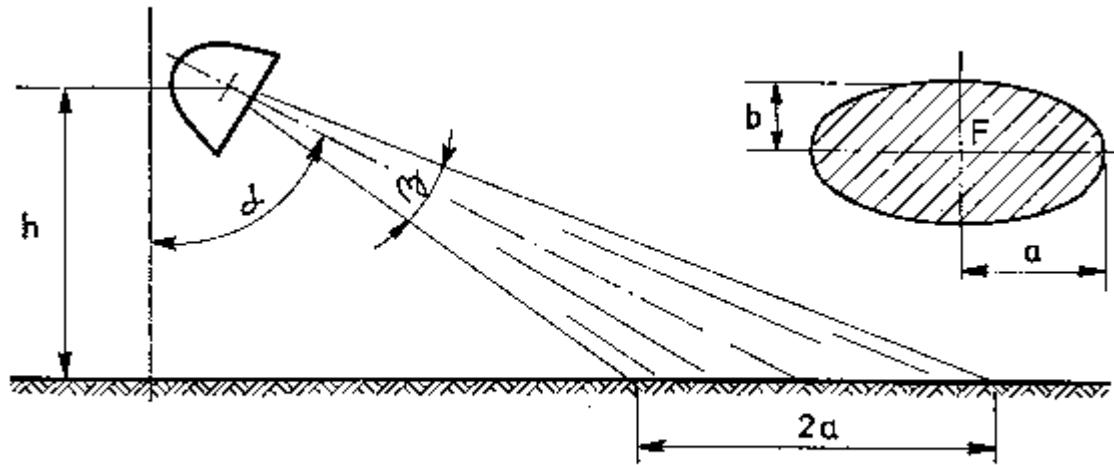Dimenzioniranje i izbor rasvjetnih tijela



$$a = \frac{h}{2} \cdot \tan\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right) - \tan\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) \text{ (m)}$$

$$b = a \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \frac{\beta}{2}} \right)^2} \text{ (m)}$$

Proračun osvjetljenja reflektorm

$$F = \pi \cdot a \cdot b \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\Phi = k \cdot E_{sr} \cdot F \text{ (lm)}$$

E_{sr} - srednja osvijetljenost (lx/m^2)

F - površina (m^2)

k - koeficijent raspršenosti i gubitka svjetla, uzima se 1,2-1,5


$$\Phi_s \geq \Phi$$

$$\Phi_s \geq \Phi = k(E_{sr} - E_o) \cdot F \text{ (lm)}$$

E_{sr} – potrebno osvjetljenje
 E_o – postojeće osvjetljenje

Signalizacija i prijenos vijesti

Prijenos podataka

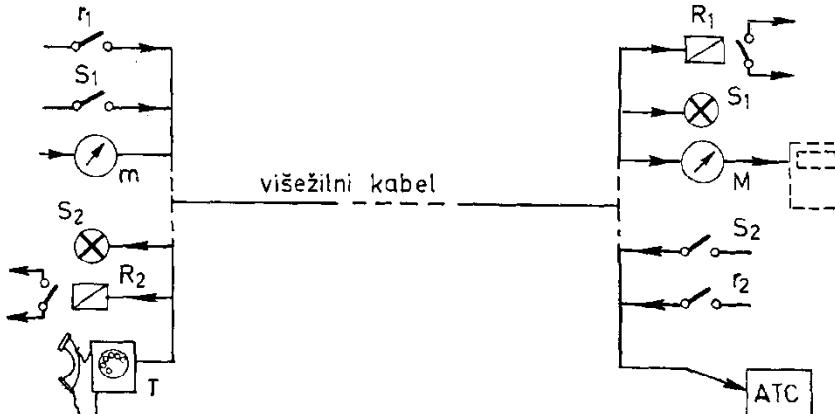

r_1, r_2 — tipke za daljinsko upravljanje
 R_1, R_2 — daljinski upravljani releji

S_1, S_2 — tipke i signalne sijalice uz daljinsko upravljanje signalizacijom

m — mjereni analogni podatak za daljinski prijenos


M — preneseni mjereni analogni podatak

T — telefon s automatskim biranjem

ATC — automatska telefonska centrala


Direktni prijenos podataka višežilnim kablom

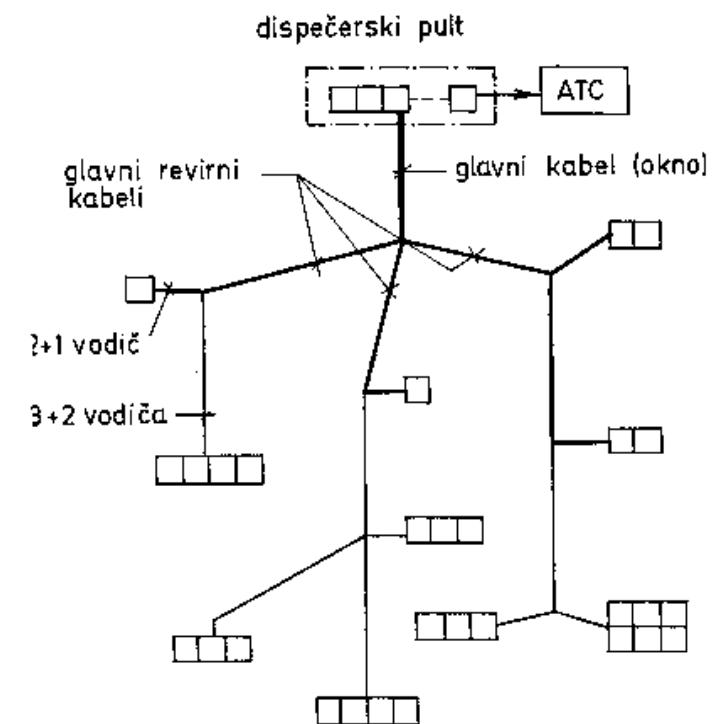- Upravljanje
- Signalizacija
- Mjerenje
- Alarmni signali



Primjer mreže za direktni prijenos podataka

vremenski multipleks

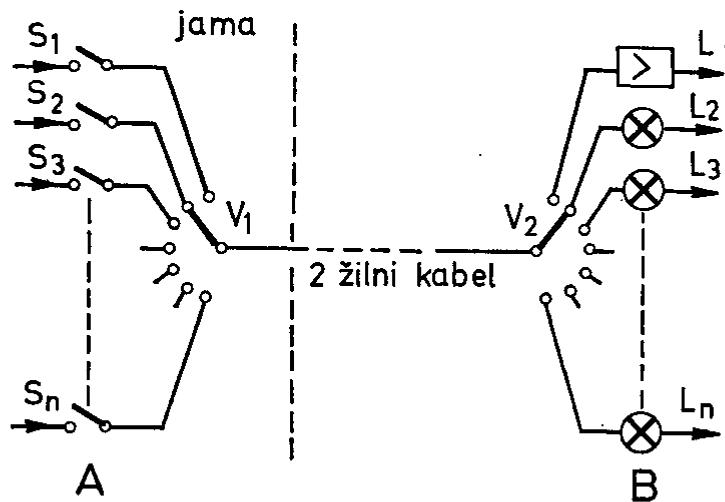

$S_1, S_2 \dots S_n$ — podaci za daljinski prijenos iz »A«


$L_1, L_2 \dots L_n$ — odgovarajući primljeni podaci u »B« sa ili bez obrade (pojačanja)

V_1 — vremenska (sinhrona) sklopka za odašiljanje podataka iz »A«

V_2 — vremenska (sinhrona) sklopka za prijem podataka u »B«

Princip prijenosa podataka vremenskim multipleksom

frekventni multipleks

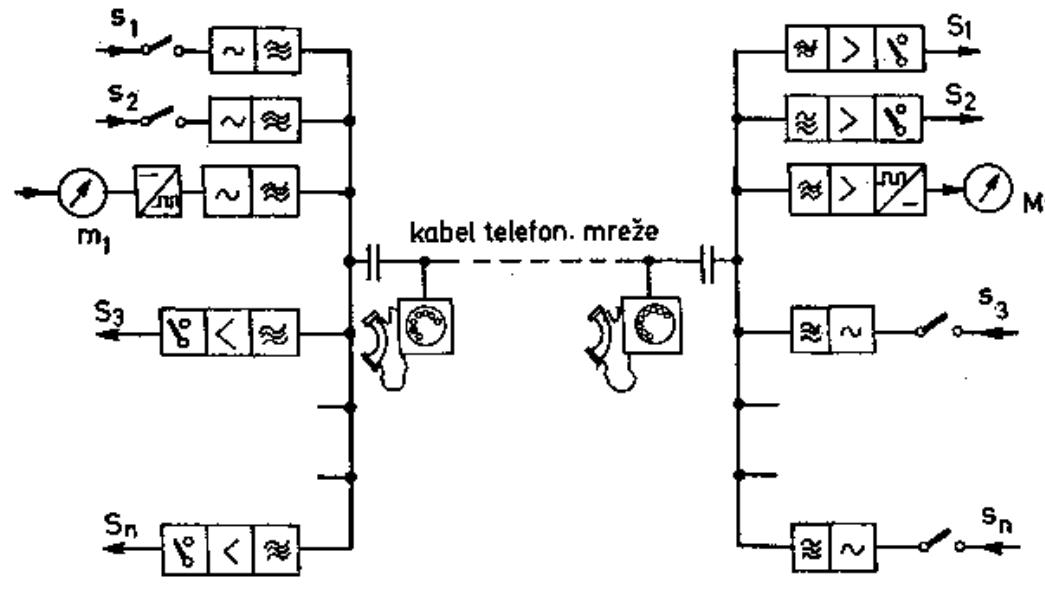

 generator frekvencije od f_1 do f_n

 filter frekvencije od f_1 do f_n

 modulator

 demodulator

s_1, s_2 — podaci (uklop-isklop) za daljinski prijenos iz jame vani

S_1, S_2 — primljeni podaci (uklop-isklop) vani sa pojačanjem signala radi upravljanja relejom ili sklopnikom


$m_1 \dots s$ — mjerni (analogni) podatak za prijenos iz jame npr. koncentracija metana

$M_1 \dots s$ — primljeni mjerni (analogni) podatak vani npr. koncentracije metana u jami


$s_3 \dots s_n$ — podaci (uklop — isklop) za daljinsko upravljanje u jami iz dispečerskog centra (vani)

$S_3 \dots S_n$ — podaci primljeni u jami za daljinsko upravljanje iz dispečerskog centra (vani)

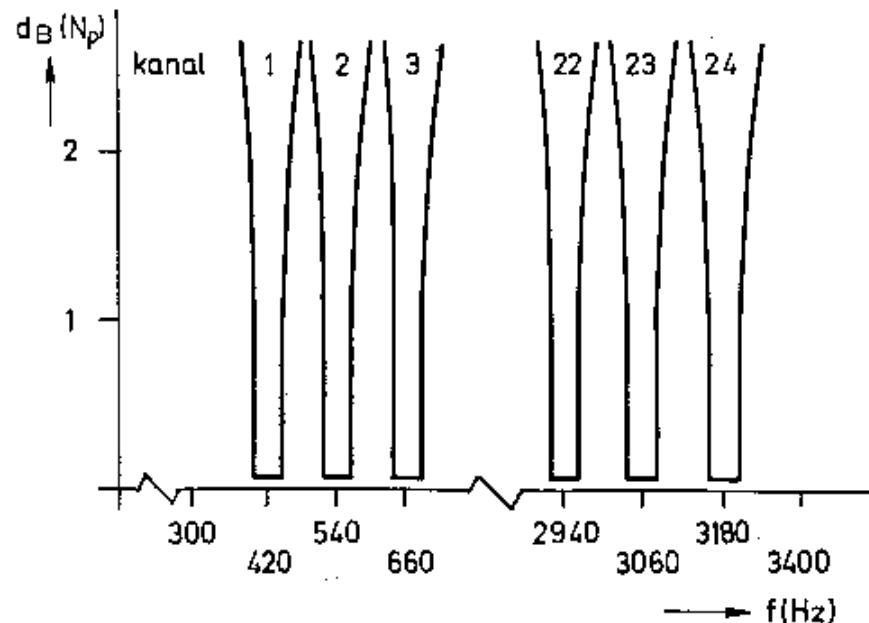Princip prijenosa podataka frekventnim multipleksom



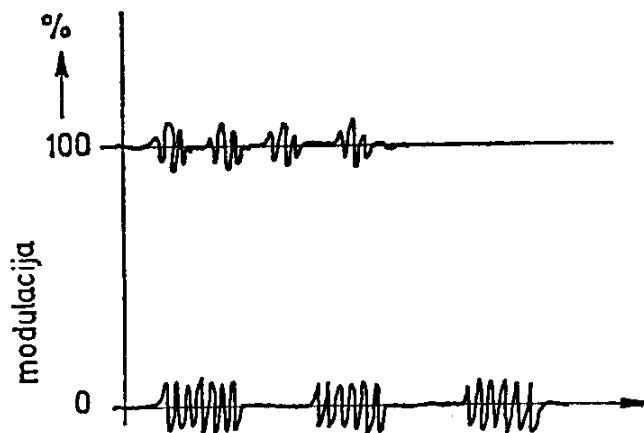Podjela frekvencija u tonfrekventnom području jednog govornog kanala



Modulacija analogne veličine jednog kanala u frekventnom multipleksu

Signalizacija

- optičku signalizaciju
 - semafore
 - signalne žaruljice
 - signalne table
- zvučnu signalizaciju

Sporazumijevanje - telefonija

Radio - veze